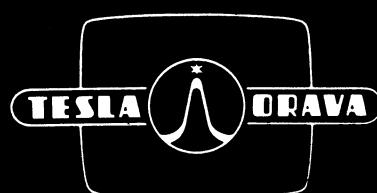


TECHNICKÁ INFORMÁCIA Č. 6


**TELEVÍZNY PRIJÍMAČ DUKLA
TESLA 4260 A**



TESLA ORAVA N.P.

T E C H N I C K Á I N F O R M Á C I A Č. 6

Televízny prijímač DUKLA TESLA 4260 A

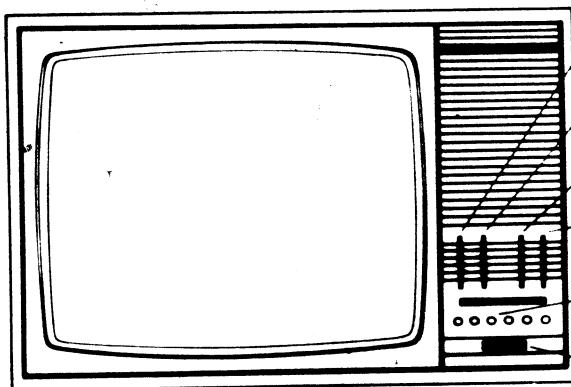

kontrast
jas
hlas
tón. clona
kanálový volič
siet. vypínač

T E S L A O R A V A N. P.

VYDAL : TESLA ORAVA, n.p., Technická skupina OTS, rok výroby : 1974

Autori : Ing. Peter Břežanský - Popis jednotlivých častí TVP DUKLA
Agnesa Matkuliaková - Nastavenie príjimača, zoznam náhradných dielov
Anna Stareková - Obrázková časť
Magdaléna Ďaďová - Grafické spracovanie

Celková koncepcia

Televízny prijímač DUKLA je predstaviteľ novej elektrickej a mechanickej konceptie televíznych prijímačov vyrábaných v n.p. TESLA ORAVA.

Celý prijímač je rozdelený po mechanickej aj elektrickej stránke na tri základné časti :

1/ Signálová časť

2/ Rozkladová a napájacia časť

3/ Videozosilňovač s prepojovacími vodičmi

Na signálovej doske sú umiestnené na sledovné obvody:

Vstupný diel

Obrazový medzifrekvenčný zosilňovač /OMF/

Videopredzosilňovač

Modul AVC

Modul zvukového medzifrekvenčného zosilňovača /ZMF/

Modul nízkofrekvenčného zosilňovača

Klúčovaný separátor

Stabilizovaný zdroj ladiaceho napäcia pre vstupný diel

Stabilizovaný zdroj + 12 V.

Na rozkladovej a napájacej doske sú umiestnené tieto obvody :

Zosilňovač synchronizačných impulzov s porov. obvodom

Modul vertikálneho rozkladu - budík

Koncový stupeň vertikálneho rozkladu

Budiaci stupeň riadkového rozkladu

Koncový stupeň riadkového rozkladu

Obvody napájača

Popis jednotlivých častí TV prijímača:

1/ Signálová časť

1a/ Vstupný diel

Pre osadenie TV prijímača Dukla sa ráta s použitím kanálového voliča z výroby podnikov Tesla, resp. s kanálovým voličom fy. Čajavec v Juhoslávii.

Tieto kanálové voliče sú použité v TV prijímačoch Castello, Cavallo a pod.

Kanálový volič je napájaný stabilizovaným napäťom +12V. Ladiace napätie /napätie pre varikapy/ sa musí meniť od +0,5 do 29V. Napätie pre reguláciu zisku /AVC/ je pre max. zisk cca +9V, pre min. zisk cca +3V.

1b/ Obrazový medzifrekvenčný zosilňovač,

OMF zosilňovač je prevedený ako samostatný konštrukčný celok. Všetky ladené obvody sú prevedené technikou tlačených spojov. Cievky sú umiestnené na jednej doske z cuprextitu o rozmere 160x65mm. Jednotlivé časti OMF zosilňovača sú v spoločnom kryte oddelené prepážkami. Výstup kanálového voliča je pripojený cez väzobný kondenzátor C 101 na vstup OMF zosilňovača. Vo väzbe medzi kanálovým voličom a OMF zosilňovačom sú za pojené odlad'ovače kmitočtov 31,5 MHz - nosná zvuku /L 101 + L 102; C 102/, 39,5 MHz - kmitočet nosnej zvuku susedného kanálu /kompenzovaný odlad'ovač odporom R 101; L 103; C 103, C 104/ a 30 MHz - kmitočet nosnej obrazu susedného kanálu.

Odlad'ovač 31,5 MHz vy tvára na celkovej OMF krivke plošinku χ , okolí nosnej zvuku tak, aby pri miernom dolad'ovaní vstupného dielu bola úroveň medzinosného kmitočtu zvuku /6,5 MHz/ na výstupe zvukového detektora konštantná. Odbočka cievky L 102 - L 101 je navrhnutá tak, aby potlačenie nosnej zvuku voči nosnej obrazu na detektore pre odber zvuku bolo cca 12-14 dB.

Kompenzovaný odlad'ovač kmitočtu 39,5 MHz potláča susednú nosnú zvuku mln. 50 dB voči vrcholu krivky. Odlad'ovač 30 MHz je sériový a má potlačenie cca 55 dB voči vrcholu. Sekundárny obvod pásmového filtra /primárny obvod je v kanálovom voliči/ tvorí indukčnosť L 105 a kapacita C 105.

Prvý stupeň OMF zosilňovača je osadený regulačným tranzistorom KF 167. Väzobný kondenzátor C 107 je navrhnutý tak, aby z mena vstupných parametrov tranzistora T 101, pri regulácii mal minimálny vplyv na prenosové vlastnosti OMF zosilňovača. Regulačné napätie sa prevádzka cez odpor R 103 do báze. Bez signálu /max. zisk/ má toto regulačné napätie hodnotu $V_R = 15,5 - 16,5V$. S veľkosťou vstupného signálu sa toto napätie mení až po hodnote cca 24V - min. zisk OMF zosilňovača. Pri zväčšovaní regulačného napäťa stúpa prúd tranzistorom a tým sa znižuje zároveň napätie medzi kolektorom a emitorem, a tým klesá zisk tohto stupňa. Rozsah regulácie zisku je cca 55 dB. V kolektorovom obvode tranzistora KF 167 je zapojený neladený širokopásmový obvod tvorený indukčnosťou L 106 a kapacitným deličom C 112, C 113, z ktorého je väzba na ďalší zosilňovací stupeň. Neladený obvod je použitý pre zmenšenie vplyvu zmeny výstupnej impedancie regulačného tranzistora na tvar celkovej krivky OMF zosilňovača. V kolektorovom obvode prvého stupňa je pripojený odlad'ovač 4L7 MHz /nosná farbovej informácie susedného kanálu/, tvorený kapacitou C_{III} a indukčnosťou L 107.

Druhý stupeň OMF zosilňovača je osadený tranzistorom KF 173. Je zapojený ako zosilňovač so spoločným emitorom. Signál do bázy privádza z kapacitného deliča C 112, C 113. V kolektore obvodu je zapojený pásmový filter s induktívou väzbou. Primárny obvod je tvorený indukčnosťou L 108 a kapacitou C 115. Sekundárny obvod tvorí väzobná indukčnosť L 109 a indukčnosť L 109, kapacity C 117, C 118.

Tretí stupeň OMF zosilňovača je taktiež osadený tranzistorom KF 173. V kolektore tohto tranzistora je zapojený ďalší pásmový filter. V primárnom obvode je zapojený detektor pre odber medzi nosného kmitočtu zvuku /D 101/. Väzba medzi primárom a sekundárom je kapacitná /väzobné kapacity C 122 a C 125/. Vo väzbe je zaradený kompenzovaný odlaďovač nosnej zvuku /31,5 MHz/. Tento odlaďovač tvorí odpor R 117, kapacity C 123, C 124 a indukčnosť L 112. Veľké potlačenie zvuku pred obrazovým detektorem má význam pri príjme signálu s farbovou informáciou, aby nedochádzalo k nežiaducemu zmiešavaniu nosnej zvuku a nosnej farbovej informácii a tým vzniku rušivých interferenčných kmitočtov.

Amplitúdovo modulovaný obrazový medzfrekvenčný signál je detekovaný diódou D 102 /GA 205/. Pracovný odpor detektora R 118 je zapojený za dolnofrekvenčnou prieplasťou tvorenou indukčnosťou L 115 a kondenzátormi C 128 a C 129. Indukčnosť L 502 navinutá na odpore R 501 tvorí sériovú kompenzáciu detektora na najvyšších kmitočtoch modulačného na päťa. Aby bol zaručený úplný prenos jednosmernej zložky videomodulácie, je nutná priama väzba medzi detektorm a videozosilňovačom. Nastavenie pracovného bodu videozosilňovača je potenciometrom P 501, ktorý je pripojený do "studeného" konca obrazového detektora. Na uzemnenie videodetektora pre striedavú zložku slúžia kondenzátory C 502 a C 503.

1c/ Video predzosilňovač

Na signálovej doske je umiestnený emitorový sledovač pre videosignál T 501. Z výstupu emitorového sledovača sa na nízkej impedancii odoberá videosignál pre reguláciu kontrastu. Nízka impedancia emitorového sledovača umožňuje reguláciu kontrastu nezávislú na frekvencii priamo nízkoohmovým potenciometrom. Pre obmedzenie rozsahu regulácie kontrastu je na dolnom konci potenciometra kontrastu /P 902/ zapojený odporový delič /R 509, R 510/, ktorý zároveň slúži na obmedzenie prenosu jednosmernej zložky.

Prvý stupeň videozosilňovača pracuje súčasne ako zosilňovač s malým zosilnením pre napájanie obvodov AVC a oddeľovača synchronizačných impulzov.

1d/ Zvukový medzfrekvenčný zosilňovač

Celý zvukový medzfrekvenčný zosilňovač je umiestnený na samostatnom module, ktorý je konektorom prepojený so signálovou doskou.

Pre prijem zvuku v norme CCIR je na vstupe ZMF zosilňovača zapojený samokmitajúci zmiešavač s oscilátorovým kmitočtom 12 MHz. Ladený obvod oscilátora tvoria indukčnosť L 201 a kondenzátory C 202 a C 203. Väzobná cievka L 202 zaisťuje potrebnú spätnú väzbu pre podmienku kmitania. Za väzobnou cievkou L 202 v kolektore tranzistora T 201 je zapojený pásmový filter L 203, C 205 - L 204, C 206, C 207 naložený na kmitočet 6,5 MHz. Pásmový filter slúži na zväčšenie selektivity pre kmitočet 6,5 MHz a zároveň zamedzuje prenikaniu oscilátorového kmitočtu 12 MHz na vstup integrovaného obvodu IO 201 /MAA 661/ a tým zhoršeniu jeho funkcie.

Ako samotný obmedzovač amplitúdovej frekvenčnej detektora je použitý integrovaný obvod MAA 661, ktorý zaručuje vysokú citlosť ZMF zosilňovača, dobré potlačenie AM a dostatočné nízkofrekvenčné výstupné napätie.

Celý ZMF zosilňovač je nastavený mimo TV prijímač a po výmene tohto modulu nie je nutné nové nastavenie.

1e/ Nf zosilňovač zvuku

Nf zosilňovač zvuku - ako samostatný modul je v klasickom zapojení s komplementárnom dvojicou tranzistorov bez výstupného transformátora. Ako predzosilňovač je použitý tranzistor T 301, z ktorého sa budí tranzistor T 302. Pracovný bod tranzistora T 302 sa nastavuje potenciometrom P 301. Dióda D 301 slúži na stabilizáciu prac. bodu koncového stupňa so zmenou napájacieho napätia a thermistor W 301 na tepelnú stabilizáciu. Reproduktor o impedancii 8 Ohm je na výstup zosilňovača pripojený cez kondenzátor C 306. Napájacie napätie tohto stupňa je cca 15V.

1f/ Klúčované riadenie zisku /AVC/

Obvody klúčovaného AVC sú umiestnené na samostatnom module. Obvod klúčovaného riadenia zisku je osadený tranzistorami T 401 a T 402. Prvý stupeň T 402 je klúčovaný usmerňovač. Je to v podstate riadený paralelný detektor spätnobehových impulzov riadkového rozkladu. Podľa veľkosti signálu /konkretne synchronizačných impulzov/, ktorý sa privádza cez potenciometrový trimer P 402 do báze tranzistora T 402, z kolektora tranzistora T 501, sa mení vnútorný odpor tohto usmerňovača /so zväčšujúcim signálom vnútorný odpor klesá/ a tým aj veľkosť usmerneného napätia. Usmernené napätie je na kondenzátore C 403. Polarita tohto napätia - prívod z VN trafa a na anóde diódy D 403 je záporná polarita. Teda so zväčšujúcim sa signálom klesá vnútorný odpor usmerňovača, náboj na kondenzátore C 403 sa zväčšuje a tým klesá napätie na báze tranzistora T 401. Zmena napäcia na anóde diódy D 403 a tým aj na báze tranzistora T 401 je teda priamo úmerná veľkosti privedeného signálu.

Další stupeň je osadený tranzistorom T 401. Je to jednosmerný zosilňovač, ktorého pracovný bod je nastavený tak, aby bez signálu bolo jednosmerné napätie na báze regulačného tranzistora v OMF zosilňovači /T 101/ v rozsahu 15,5 - 16,5V. Klesajúce napätie z klúčovaného stupňa zatvára tranzistor T 401, čím napätie na kolektore stúpa a klesá napätie na emitore. Tým sa pri zvyšovaní vstupného signálu mení regulačné napätie pre OMF zosilňovač - stúpa a cez diódu D 402 ovplyvňuje napätie pre vstupný diel, ktoré je deličom R 403, R 407 a P 401 nastavené na +9V. Keď na päti na emitorovom odpore R 408 poklesne pod hodnotu +9V, dióda D 402 sa otvorí a regulačné napätie pre tuner sa bude znižovať rovnako, ako na emitor tranzistora T 401/.

Dióda D 401 obmedzuje veľkosť regulačného napäťa pre OMF zosilňovač na max. napäťa cca 22V, ktoré je dané oporovým deličom R 401, R 402. Ako náhle sa zväčší napätie na báze tranzistora T 101 nad túto veľkosť, dióda D 401 sa otvorí a obmedzuje ďalšie narastanie napäťa v tomto bode.

1g/ Oddeľovač synchronizačných impulzov.

Oddeľovač synchronizačných impulzov je osadený tranzistorom T 502. Tranzistor T 503 slúži na vykľúčovanie porúch. Do báze tranzistora T 502 sa privádzajú cez kondenzátor z kolektora tranzistora T 501 úplný obrazový signál. Na tomto kondenzátore vzniká prietokom bázového prúdu predpäťie, ktoré je priamo úmerné veľkosti signálu a posúva pracovný bod tranzistora tak, že je počas činného behu riadku, teda pre obrazovú moduláciu, zatvorený a otvára sa kladnými synchronizačnými impulzami z úplného obrazového signálu. Tým nastáva oddeľenie synchronizačných impulzov od obrazovej modulácie. Pracovné odpory /v obvode kolektoru/ sú umiestnené na rozkladovej doske. Pre správnu činnosť tohto stupňa je nutné, aby úplný obrazový signál mal veľkosť min. 2,5V_{SS}.

Tranzistor T 503 slúži na vykľúčovanie veľkých napäťových porúch. Do báze tohto tranzistora sa privádzajú cez diódu D 502 úplný obrazový signál obrátenej polarity. Tranzistor T 503 je v normálnom stave otvorený a tak uzemňuje emitor tranzistora T 502. Pri impulzovej poruche sa tranzistor T 503 zatvorí /záporný impulz z obrazového detektora/, tým sa rozpojí obvod tranzistora T 502 /v emitore/ a zamedzí nabitiu kondenzátora C 506 bázovým prúdom na vyššie napätie a tým aj dlhšie vyradenie tranzistora T 502 z činnosti po skončení poruchy.

2/ ROZKLADOVÁ A NAPÁJACIA ČASŤ.

2a/ Synchronizačné obvody.

Separátor /tranzistor T 502/ je umiestnený na signálovej doske. Na rozkladovej doske sú umiestnené odpory zapojené v kolektore tohto tranzistora /R 601 a R 602/ a synchronizačné obvody.

Synchronizačná zmes sa privádzajúce z odbočky kolektorového obvodu tranzistora T 502 na inverzný stupeň /T 601/. Na kolektore tohto stupňa sú kladné synchronizačné impulzy a na emitore záporné. Tieto symetrické synchronizačné impulzy sú potrebné pre správnu funkciu frekvenčno-fázového porovnávacieho obvodu.

Symetrické synchronizačné impulzy sa fázovo porovnávajú s pilovým priebehom, ktorý sa zisťuje integrovaním spätnobehových impulzov riadkového rozkladu. Ak je fázový rozdiel medzi synchronizačnými impulzmi a spätnobehovým impulzom vzniká na výstupe porovnávacieho obvodu chybové napätie /pre fio < fr kladné, pre fio > fr záporné/ a tým sa riadi kmitočet budiaceho generátora riadkového rozkladu.

2b/ Budiaci generátor riadkového rozkladu

Ako budiaci generátor riadkového rozkladu je použitá elektrónka E3 - PCF 802, ktorá je špeciálne určená na túto funkciu. Táto elektrónka zastáva dve funkcie:

- vlastný sinusoscilátor /pentódová časť/, ktorého kmitočet je riadený reaktančou elektrónkou /triódová časť/
- tvarovací obvod, ktorý tvaruje sínusový priebeh na impulzový, potrebný pre budenie koncového stupňa riadkového rozkladu.

2c/ Koncový stupeň riadkového rozkladu.

Zapojenie koncového stupňa riadkového rozkladu je klasické. Elektrónka PL 504 /E1/ slúži ako spínač a elektrónka PY 88 /E2/ ako účinnostná dióda.

Transformátor koncového stupňa riadkového rozkladu slúži na prispôsobenie impedancie vychyľovacích cievok na elektrónku a k získaniu vyššieho napäťa pre anódu obrazovky a tiež k získaniu ďalších pomocných napätií pre obvody TVP. Ako usmerňovač pre vysoké napätie je použitý selénový usmerňovač TV 20 /U 601/. Napájanie koncového stupňa riadkového rozkladu je z bodu A /+2 30V/. Druhá mriežka elektrónky E1 je napájaná tiež z bodu A cez rozpojovací kontakt na zásuvke, ktorý slúži k vyradeniu koncového stupňa riadkového rozkladu z činnosti pri odpojení vychyľovacích cievok. Týmto prerušením činnosti preruší sa tiež činnosť zdroja vysokého napäťa pre anódu obrazovky a zamedzuje sa vypnutie bodu na obrazovke.

Na kondenzátor C 618 vzniká pri činnosti koncového stupňa riadkového rozkladu zvýšené kladné jednosmerné napätie 930V. Pomocou oporových deličov sa z tohto napäťa získava 650V pre napájanie druhej mriežky obrazovky a stabilizovaných cca 280V. Toto napätie je stabilizované pomocou NZO 602 /WK 681 43/.

Vinutie pre vychyľovacie cievky je oddelené od anódového vinuta a je voči kostre symetrické. Vychyľovacie cievky sú z tohto vinuta napájané cez linearizačný člen tvorený linearizačnou cievkou L 602, paralelným odporníkom R 640 a sériovým kondenzátorom C 619, ktorý slúži pre tzv. "S" korekciu.

Kladné spätnobehové impulzy z vychyľovacieho vinuta sa používajú pre automatickú riadkovú synchronizáciu, kde je špičkové napätie 500V. Z odbočky tejto časti vinuta odoberajú sa kladné impulzy o špičkovej hodnote cca 50V pre obvod AVC. Záporné impulzy z vychyľovacieho vinuta sa používajú k potlačeniu /zhášaniu/ riadkových spätnobehových behov na obrazovke.

Koncový stupeň riadkového rozkladu je stabilizovaný pomocou NZO 601 /SV 1300/IO/. Kladné spätnobehové impulzy o hodnote 1300V sa odoberajú z odbočky anódového vinuta transformátora cez regulačný potenciometrový trimer /P 605/, ktorý slúži pre nastavenie základného pracovného bodu koncové elektrónky PL 504. Pracovný odpor NZO 601 je R 622. Takto získané napätie sa viedie na prvú mriežku elektrónky PL 504 cez oddeľovací odpor R 619 a protizákmítový odpor R 620.

Koncový transformátor riadkového rozkladu je mechanicky uspôsobený na konektore. Je ladený na 3 harmonické spätnobehové impulzové.

2d/ Snímkový rozkladový obvod.

Väčšia časť obvodov snímkového rozkladu je umiestnená na module, ktorý je cez konektor prepojený na rozkladovú dosku.

Budič vertikálneho stupňa - zdroj pílového napäcia tvorí multivibrátor osadený tranzistormi T 701 a T 702. Kmitočet multivibrátora sa riadi potenciometrom P 601. Synchronizácia tohto multivibrátora je zaistená synchronizačnými impulzmi, ktoré vznikajú integrovaním synchronizačnej zmesy odoberanej z emitora tranzistora T 601. Integračný článok je tvorený odporami R 701 a R 703 a kondenzátorom C 701 a C 71Q.

Pílový priebeh vzniká nabíjaním kondenzátora C 706 /pri činnom behu cez odpor R 711 a P 602 - regulácia rozmeru/. Kondenzátor sa vyvíja pri preklopení multivibrátora cez diódu D 702 a tranzistor T 702, ktorý je počas činného behu zatvorený. Napätie pre napájanie tohto obvodu vzniká usmernením impulzov spätného behu z riadkového transformátora diódou D 601. Tento spôsob napájania je volený preto, že nie je nutná d'ľšia stabilizácia tohto napäcia.

Pílový priebeh sa privádzza na vstup trojstupňového jednosmerne viazaného zosilňovača /T 703, T 704 a T 705/, ktorý je taktiež umiestnený na module vertikálu. Výkonový stupeň osadený tranzistorami T 602 a T 603 je umiestnený na základnom chassis.

Z výstupu vertikálneho stupňa je zavedená na vstup jednosmerného zosilňovača silná záporná spätná väzba, v ktorej sú obvody na nastavenie linearity /P 603/ a nastavene nie pracovného bodu celého zosilňovača /P 607/. Napätie pre spätnú väzbu sa odoberá z odporu R 634, ktorý je za- pojený pre striedavú zložku v sérii s vychyľovacími cievkami.

Zhášanie spätného behu vertikálneho rozkladu sa zavádzza cez tvárovacie diódy D 604, D 605 a oddeľovací odpor R 642 do emitora koncového stupňa videozosilňovača.

2c/ Napájacia

Napájanie prijímača je kombinované. Napätie pre napájanie elektróniek sa získava priamo usmernením sieťového napäcia a napätie pre napájanie tranzistorových a integrovaných obvodov sa získavajú usmernením napäti zo sieťového transformátora. Na primäre tohto transformátora je odbočka s odberom 300 mA pre sériové žeravanie elektrónok.

Ako usmerňovač sieťového napäcia je použitá dióda D 650 /KY 700/. Pre ostatné obvody sú použité mostíkové selénové usmerňovače U 651, U 652 /B 25 C 500/.

3/ VIDEOZOSILŇOVAČ.

Druhý stupeň - napäťový zosilňovač je umiestnený na osobitnej doske upevnenej priamo na hrdle obrazovky. Okrem obvodov koncového stupňa videozosilňovača sú na tejto doske umiestnené aj iskriská pre ochranu koncového stupňa a ostatných obvodov prijímača pri preskokoch v obrazovke.

Vlastný obrazový zosilňovač je osadený tranzistorom T 801 /KF 257/ v zapojení so spoľočným emitorom s použitím silnej zápornej spätnej väzby v emitorze. Napájanie kolektora je cez odporový deľič /R 804, R 803/, ktorý obmedzuje max. napätie na kolektore na cca 150V. Celkový zisk videozosilňovača je cca 34 dB pri šírke pásma 5,5 MHz v pásme 3 dB.

Obmedzenie katódového prúdu obrazovky prevádzka sa obvodom jasovej automatiky osadenou diódou D 801 a odporom R 805. Polarizácia diódy D 801 zaručuje, že potenciál kolektora T 801 sa pri malom jase /prúde/ obrazovky prakticky prenesie na R 805 a tým aj na katódu obrazovky. Katódový prúd sa užatvára cez odpor R 805. Pri veľkom zvyšovaní katódového prúdu obrazovky sa dióda D 801 zatvorí - úbytok napäcia na odopre R 805 je väčší ako je napätie na kolektore tranzistora T 801. Videosignál sa prenáša na katódu obrazovky cez kondenzátor C 802. Odpor R 805 slúži potom na automatické získavanie predpäťia obrazovky. Jeho veľkosť je volená tak, aby obmedzenie katódového prúdu nastalo pri prúde obrazovkou cca 200-250 μ A, čo je max. povolený prúd selénovým usmerňovačom TV 20.

Odpory R 806, R 807, R 808, R 809 slúžia v spojení s iskriskom ako ochrana ostatných obvodov TVP pri prípadných preskokoch v obrazovke.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.


Pri výmene selénového vysokonapäťového usmerňovača TV 20 je potrebné formovať selénový usmerňovač v závernom smere. Formovanie selénového usmerňovača sa prevádzka tak, že po dobu cca 10 min. je v prevádzke v TV prijímači bez zataženia, t.j. obrazovkou netečie prúd - potenciometer jasu a kontrastu na minimum. Po takto prevedenom formovaní je selénový usmerňovač vhodný pre normálnu prevádzku. Toto formovanie odporúčame aj u TV prijímačov, ktoré boli skladované po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov od doby výroby.

II. NASTAVENIE PRIJIMAČA

Všetky ladené obvody televízneho prijímača sú vo výrobnom podniku starostlivo nastavené. Nehýbte preto nastavovacími prvkami, pokiaľ nie je potrebné ich doladenie. Ladenie prevádzajte len na zahorenom prijímači. Používajte oddeľovací transformátor sietei!

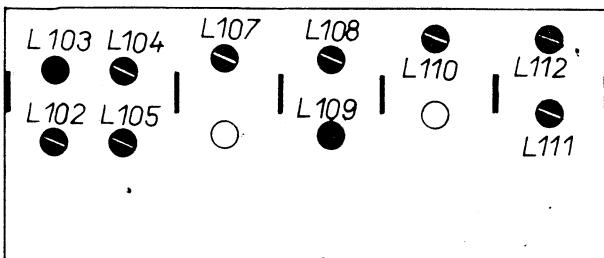1. Obrazová medzfrekvenciaPríprava


Nastavenie obrazovej medzfrekvencie prevádzame na zahorenom prijímači minimálne 10 minút. Pri nastavení obrazovej medzfrekvencie zapojíme osciloskop cez NF koncovku /Obr. 6a/ do merného bodu MB 5 na signálovej doske. Osciloskop zostane zapojený v MB 5 počas celého ladenia OMF. Výstupné napätie z voblera na stavíme tak, aby výška krivky na osciloskope bola 5 cm/odpovedá 2 V_{gg}/ Túto veľkosť počas ladenia nemeníme.



Obr. 1 Rozmiestnenie doladovacích jadier na doske OMF

1a. Nastavenie OMF 4

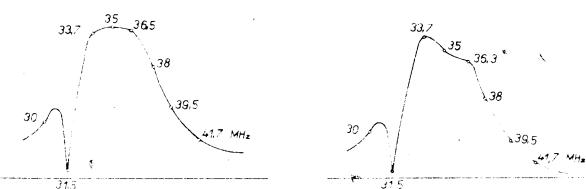VF koncovku z voblera zapojíme do merného bodu MB 4 cez mernú sondu II /Obr. 6b/ - zasuňeme ju cez otvor zhora do dosky OMF/. Jadrom cievky L 112 nastavíme odladovač na značku 31,5 MHz. Jadrom cievok L 110 a L 111 nastavíme tvar krivky podľa obr. 2.




Obr. 2 Krivka OMF 4 Obr. 3 Krivka OMF 2+3+4

1b. Nastavenie OMF 2+3+4

VF koncovku z voblera prepojíme do merného bodu MB 3/otvor v signálovej doske/. Na špičku 2 modulu AVC /na signálovej doske/ pripojíme predpätie + 20V. Jadrom cievky L 107 nastavíme odladovač 41,7 MHz na príslušnú značku a jadrom cievky L 108 a L 109 nastavíme tvar krivky podľa obrázku 3.

1c. Nastavenie odladovačov

VF koncovku z voblera prepojíme na merný bod MB 2 na tuner. Predpätie + 20V zostáva pripojené. Jadrom cievky L 103 nastavíme odladovač 39,5 MHz, jadrom cievky L 104 odladovač 30 MHz a jadrom cievky L 107 odladovač 41,7 MHz na príslušné značky. Jadrom cievky L 112 odladíme odladovač 31,5 MHz. Jadrom cievky L 102 nastavíme odladovač čiak, aby značka 31,5 MHz bola v strede plošinky. Jadrom cievky L 112 naladíme odladovač na pôvodnú značku.

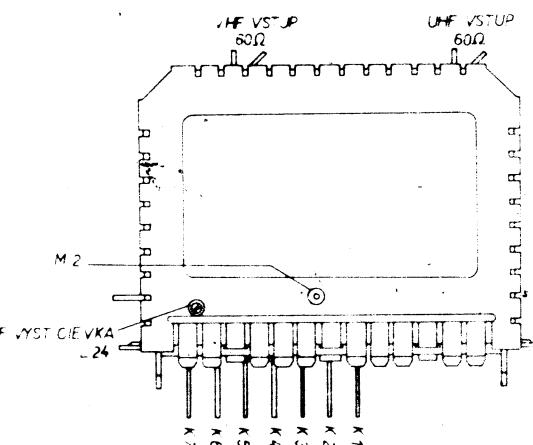

Obr. 4 Ladiaca cievka a merný bod na tuneri

1d. Nastavenie celkovej krivky OMF zosilňovača

VF koncovka z voblera zostane zapojená na tuner v mernom bode MB 2. Predpätie + 20 V zostane pripojené. Jadrom cievky L 24 na tuneru a jadrom cievky L 105 nastavíme tvar krivky podľa obr. 5. Skontrolujeme presnosť nastavenia odladovačov. V prípade potreby, zvlášť po nežiadúcich zásahoch do ladenia zopakujeme postup ladenia, taktiež po opravách. Pri ladení dbáme na to, aby neboli volné jadrá a uvolnené kryty. Pri výmene modulu OMF zosilňovača, alebo tunera je nutné previesť nastavenie celkovej krivky OMF zosilňovača.



Obr. 6a Merná sonda I.



Obr. 6b Merná sonda II.

Obr. 5 Celková krivka OMF

2. Obrazový zosilňovač

2a. Obrazový zosilňovač, KAVC a jas

Nastavujeme bez signálu. Pri nastavovaní musí byť potenciometer P 901 /jas/ na minimum a potenciometer P 902 na maximum /kontrast/. Potenciometer P 402 /modul AVC/ nastavíme do ľavej krajnej polohy /na obrazovke nesmie byť viditeľný šum/. Na kolektore tranzistora T 801 nastavíme potenciometrový trimrom P 501 /umiestnený na signálovej doske/ napätie + 20 V oproti zemi.

2b. Nastavenie odlad'ovača 6,5 MHz

Na merný bod MB 5 pripojíme generátor cez oddel'ovaci kapacitu 18 pF s frekvenciou 6,5 MHz. Výstupné napätie z generátora nastavíme na 0,3 až 0,5 V. Na katódu obrazovky pripojíme vysokofrekvenčný elektrónkový voltmeter /napr. BM 288/. Jadrom cievky L 503 nastavíme minimálnu výchylku voltmetra.

2c. Nastavenie KAVC

Na vstup televízneho prijímača neprivádzame žiadny signál. Voltmeter pripojíme na I. špičku modulu AVC/+ a platu špičku modulu ZMF zosilňovača. Potenciometrom P 301 na module AVC nastavíme napätie + 4 V. Na vstup prijímača privedieme úplný televízny signál s úrovňou 500 µV až 1mV. Regulátor kontrastu /P 902/ nastavíme na maximum a potenciometer jasu /P 901/ na minimum. Na katódu obrazovky pripojíme osciloskop. Potenciometrom P 402 /na module AVC/ nastavíme úroveň obrazového signálu na katóde obrazovky na 65 - 70 V. ŠS.

2d. Nastavenie ladiaceho napäťia pre tuner

Na vstup televízneho prijímača neprivádzame žiadny signál. Potenciometrovým trimrom P 502 /signálová doska/ nastavíme na 7. špičke zástrčky Z3 ladiace na páte pre tuner + 29 V.

2e. Nastavenie jasu hrubo

Na vstup televízneho prijímača prive dieme VF signál - monoskop. Potenciometre jasu a kontrastu /P 901 a P 902/ nastavíme na maximum. Potom potenciometrovým trimrom P 606 nastavíme katódový prúd obrazovky $I_k = 250 \mu A$.


2f. Nastavenie ostrenia obrazovky

Potenciometrom P 801 nastavíme napätie na ostriacej elekróde obrazovky /4. špička/ tak, aby bola maximálna plocha tienidla zaostrená.

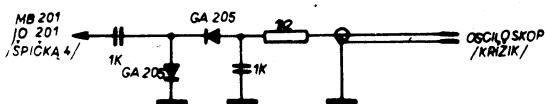3. Zvuková časť

Príprava


Nastavenie modulu ZMF zosilňovača pre-vádzame na zvláštnom prípravku zhotovenom pre tento účel. Na pôvodnom mieste, na signálovej doske, nie je prístup k jadram ani k mernému bodu zo strany fólie. Na 5. špičku ZMF modulu pripojíme napätie + 12 V.




Obr. 7 Merná sonda KMP 98 138

3a. Nastavenie pásmového filtra

Skratujeme I. špičku cievky 6PK 855 36/L201/-modul ZMF zosilňovača na zem. Osciloskop pripojíme na 4. špičku integrovaného obvodu IO 201/MB 201/cez sondu KMP 98 138 /Obr. 7/. Vobler s rozmiestanou frekvenciou 6,5 MHz zapojíme na 7. špičku modulu ZMF zosilňovača. Počiatočná úroveň signálu je 50mV. Jadrom cievky L 203 ladíme obvod na tvar krivky podľa obr. 8a, pričom znižujeme úroveň rozmiestaného signálu. Ladením jadra L 204 a súčasným znižovaním signálu naladíme nasledovnú krivku podľa obrázku 8b.

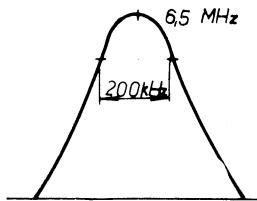


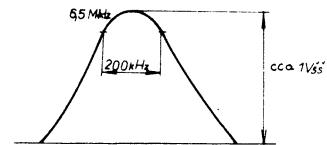Obr. 8a Krivka pásmového Obr. 8b Krivka pásmo-filtra I
filtra II




3b. Nastavenie fázového obvodu

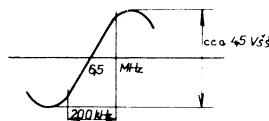Vobler s frekvenciou 6,5 MHz zostane zapojený na 7. špičke modulu ZMF zosilňovača. Osciloskop zapojíme na 1. špičku modulu ZMF zosilňovača. Špička I. cievky 6PK 855 36 /L 201/ zostane skratovaná na zem. Jadrom cievky L 205 nastavíme "S" krivku podľa obr. 9.



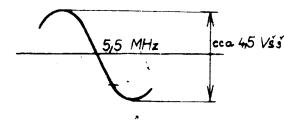Obr. 9 "S" krivka fá-zového obvodu Obr. 10 "S" krivka zmieša-vávača



3c. Nastavenie zmiešavača 5,5MHz /6,5 MHz/

Odstránime skrat cievky L 201. Osciloskop a vobler zostane pripojený ako v odstavci 3b, len na vobleri zmeníme frekvenciu na 5,5 MHz. Jadrom cievky L 201 nastavíme "S" krivku podľa obr. 10.

4. Riadková synchronizácia a horizontálny rozklad

4a. Nastavenie automatickej riadkovej synchronizácie

Na vstup prijímača pripojíme VF signál-monoskop. Nastavíme správny kontrast a jas. Skratujeme bežec potenciometra P 604 na zem. Jadrom cievky L 601 zrovnať frekvenciu sínusoscilátora s frekvenciou synchronizačných impulzov. Na tienidle obrazovky dostaneme obraz labilný vo vodorovnom smere. Odstráňme skrat potenciometra P 604. Skratujeme stred diód D 610 a 611 na zem, obraz bude opäť labilný vo vodorovnom smere. Potenciometrom P 604 znova zrovnať frekvenciu sínusoscilátora s frekvenciou synchronizačných impulzov. Po odstránení skratu musí byť obraz zasynchronizovaný.

4b. Kontrola automatickej riadkovej synchronizácie

Skratujeme bežec potenciometra P 604 na zem. Otáčaním jadra cievky L 601 rozladíme sínusoscilátor tak, že na obrazovke sa objaví 10-12 šíkmých pruhov. Po odstránení skratu sa musí obraz zasynchronizovať. Opäť skratujeme bežec potenciometra P 604 na zem a otáčame jadrom cievky L 601 v opačnom smere, až sa na tienidle obrazovky objaví 10-12 šíkmých pruhov s opačným sklonom. Po odstránení skratu sa musí obraz opäť zasynchronizovať. Po prevedení kontroly nastavíme správnu frekvenciu sínusoscilátora podľa bodu 4a. Prijímač vypneme a po 5-tich minútach opäť zapneme. Musí na skočiť za synchronizovaný obraz, taktiež prepnutím na iný kanál a späť.

4c. Nastavenie obrazu vodorovne

Na vstup televízneho prijímača pripojíme VF signál-monoskop. Potenciometrom jasu P 901 nastavíme taký jas, aby odpovedal $I_k = 100 \mu A$. Potenciometrom P 605 nastavíme horizontálny rozmer tak, aby bolo vidieť približne polovicu posledného štvorcového poľa na oboch stranách obrazu.

Po na stavení rozmeru musí byť obraz vystredený. Vystredenie sa prevedie tak, že sa dotlačia vychytovacie cievky tesne na hrdlo obrazovky a jej strediacimi krúžkami zrovnať zvislú a vodorovnú os skúšobného obrazca.

4d. Kontrola VN

Pri na stavení katódového prúdu obrazovky na $100 \mu A$ kontrolujeme vysoké napätie, ktoré musí byť min. 16 kV . Pri $I_k = 0$ môže byť anódové napätie obrazovky max. 19 kV .

5. Snímková synchronizácia a vertikálny rozklad


5a. Kontrola snímkovej synchronizácie

Potenciometrom P 601 sa musí dať obraz zasynchronizovať v rozmedzí $\pm 45^\circ$. V pravej krajnej polohe sa musí obraz pohybovať smerom dolu a v ľavej krajnej polohe smerom hore.

5b. Nastavenie linearity a rozmeru zvisle


Potenciometrovými trimrami P 602 a 603 sa nastaví linearita rozmeru vertikálneho stupňa takto:

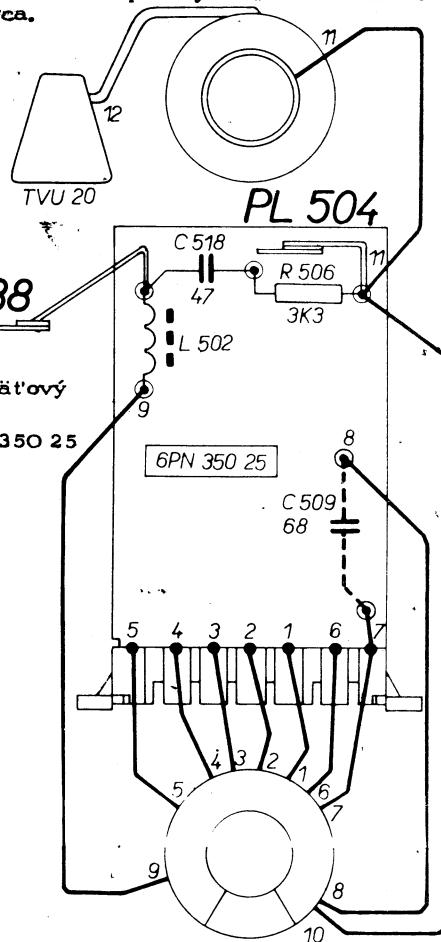- I. Potenciometrom P 602 nastavíme rozmer tak, aby bolo vidieť celé krajné štvorce monoskopu hore aj dolu.
- II. Potenciometrom P 603 nastavíme zvislú linearitu tak, aby bola zachovaná súmernosť okrajov kruhu skúšobného obrazca a veľkosť štvorcov hore aj dolu bola rovnaká.
- III. Potenciometrom P 602 nastavíme zvislý rozmer tak, aby sa dosiahol presný tvar kruhu skúšobného obrazca.



Obr. 11 Vysokonapäťový transformátor 6PN 350 25

Obr. 12 Vychytovacia jednotka 6PN 051 26

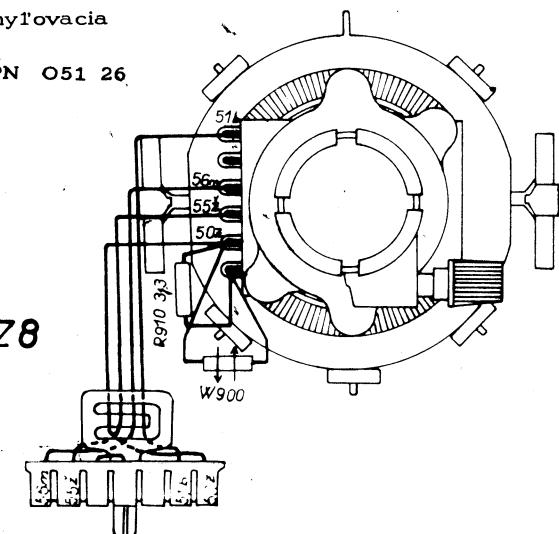

KONTR.

500


JAS

HLAS


25K/G

TÓN


25K/N

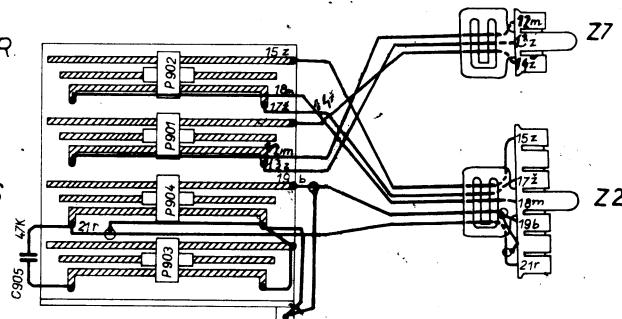

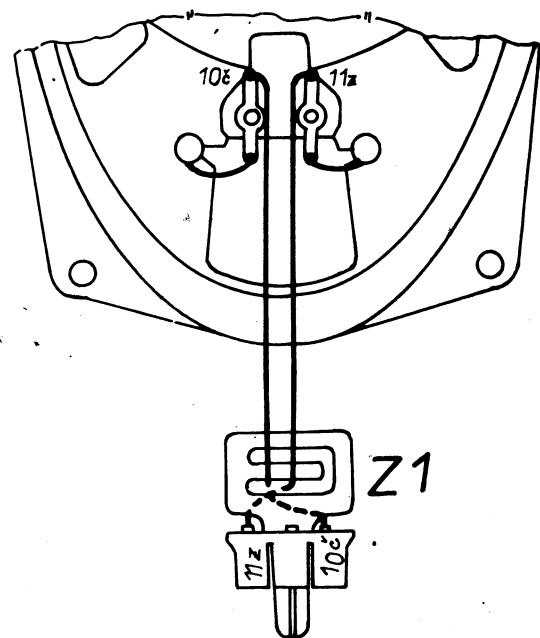
Obr. 13 Zapojenie posuvných potenciometrov




Obr. 14 Reproduktor

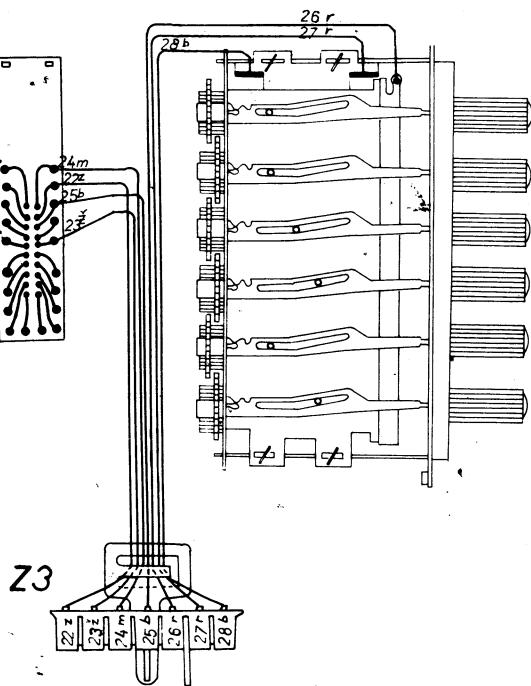

Obr. 15 Zapojenie tlačidlovej súpravy

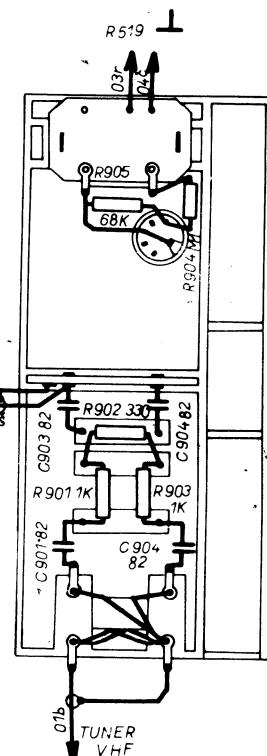


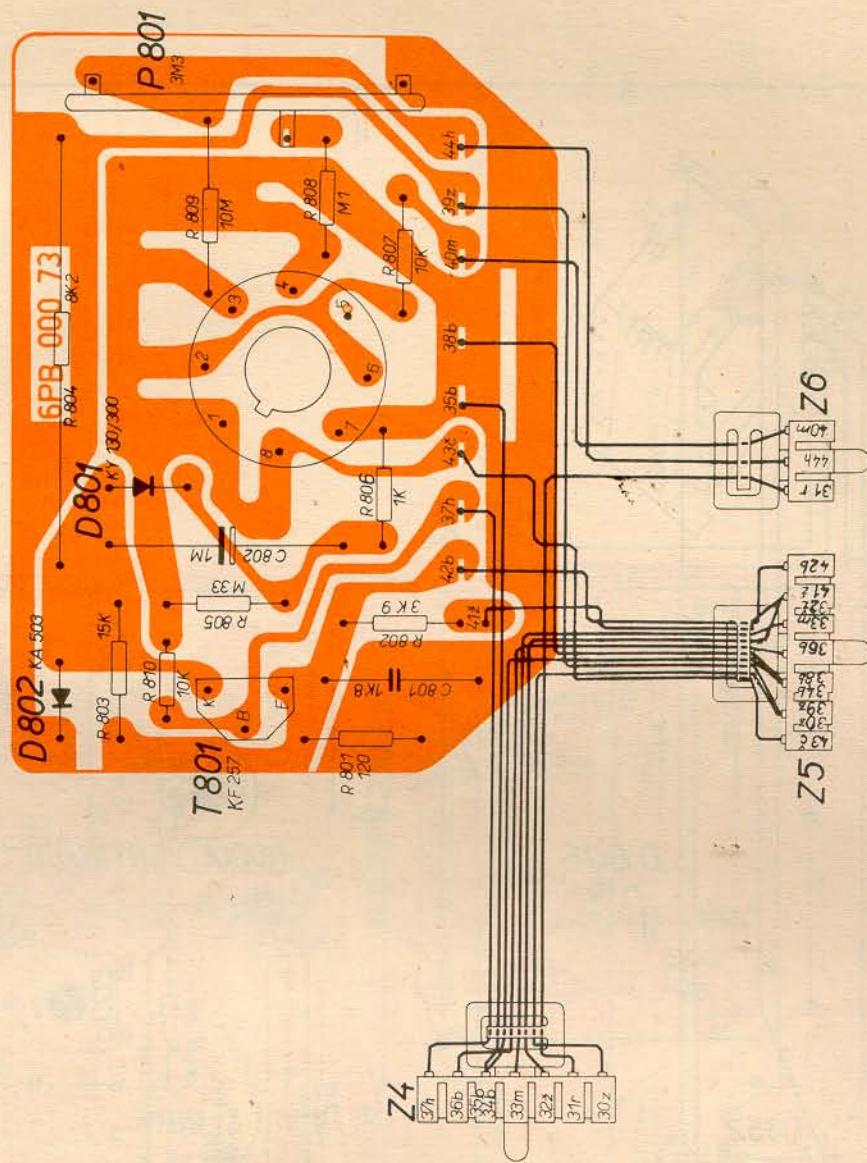Obr. 16 Anténne zdiérky a magnetofónová prípojka




Obr. 17 Modul obrazového zosilňovača 6PN 051 24


ODPORY	Pozycja	Pole	Pozycja										
R 601	C 2	R 609	C 1	R 617	D 1	R 625	E 2	R 633	C 2	R 641	D 2	R 655	
R 602	C 2	R 610	C 1	R 618	C 1	R 626	E 2	R 634	B 2	R 642	B 2	R 661	
R 603	C 2	R 611	D 2	R 619	D 1	R 627	E 1	R 635	B 2	R 644	B 1		
R 604	C 2	R 612	D 2	R 620	D 1	R 628	D 2	R 636	C 2	R 650	B 2		
R 605	C 2	R 613	D 1	R 621	D 2	R 629	B 2	R 637	B 1	R 651	A 2		
R 606	D 2	R 614	C 1	R 622	D 2	R 630	B 1	R 638	B 1	R 652	B 1		
R 607	C 2	R 615	C 1	R 623	D 2	R 631	B 1	R 639	E 1	R 653	B 1		
R 608	C 2	R 616	C 1	R 624	D 2	R 632	A 2	R 640	E 2	R 654	C 1		

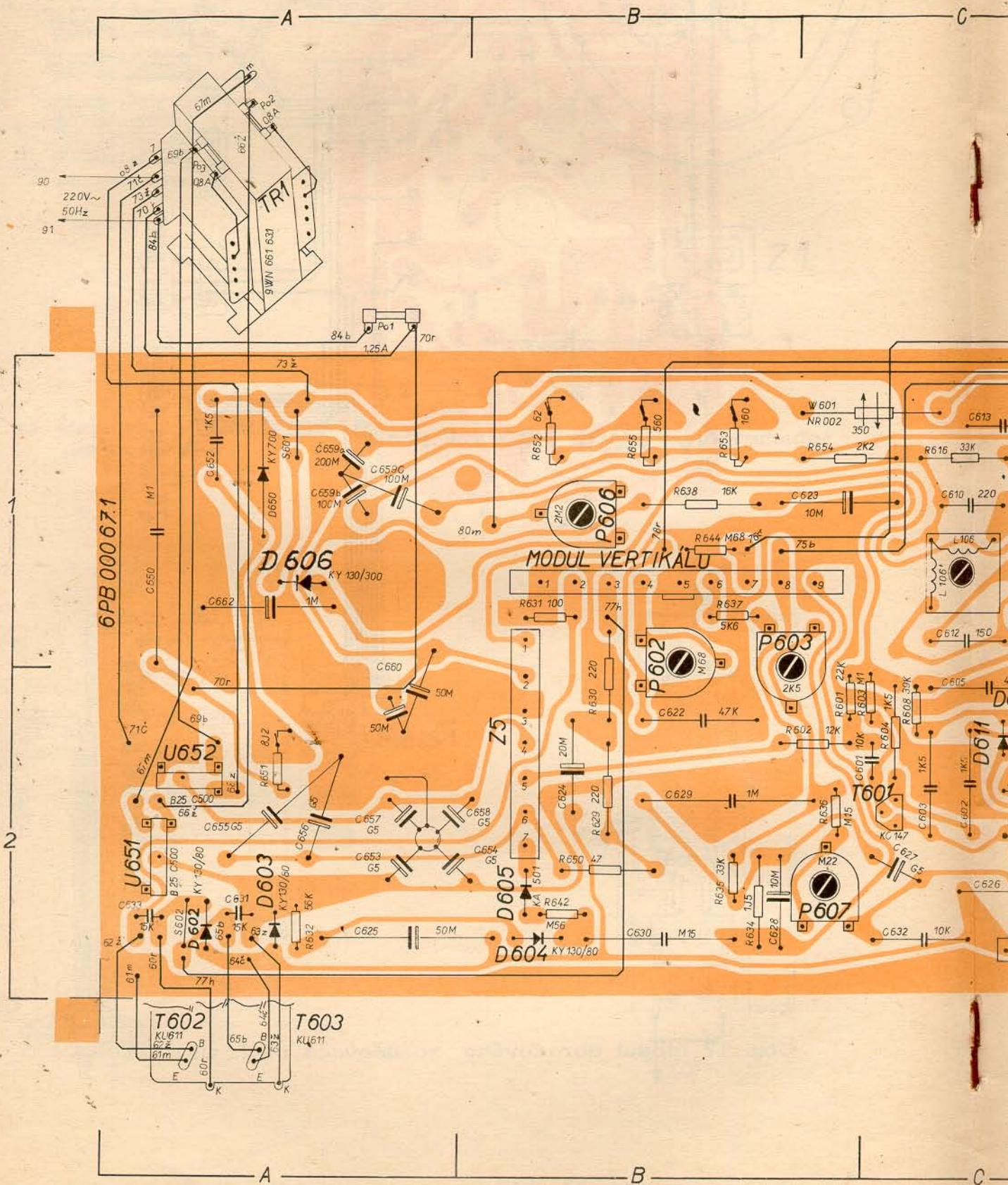


Obr. 18 Chassis rozkla

ozdole	Pole	Pole	Pozícia	Pole										
655	B 1	C 601	C 2	C 609	C 1	C 617	E 1	C 625	A 2	C 650	A 1	C 658	A 2	
661	D 2	C 602	C 2	C 610	C 1	C 618	E 2	C 626	C 2	C 651	D 1	C 659	A 1	
		C 603	C 2	C 611	C 1	C 619	E 2	C 627	C 2	C 652	A 1	C 660	A 1	
		C 604	E 2	C 612	C 1	C 620	E 1	C 628	B 2	C 653	A 2	C 661	D 2	
		C 605	C 2	C 613	C 1	C 621	D 2	C 629	B 2	C 654	A 2	C 662	A 1	
		C 606	E 2	C 614	D 1	C 622	B 2	C 630	B 2	C 655	A 2			
		C 607	C 2	C 615	E 1	C 623	C 1	C 631	A 2	C 656	A 2			
		C 608	C 2	C 616	D 2	C 624	B 2	C 632	C 2	C 657	A 2			

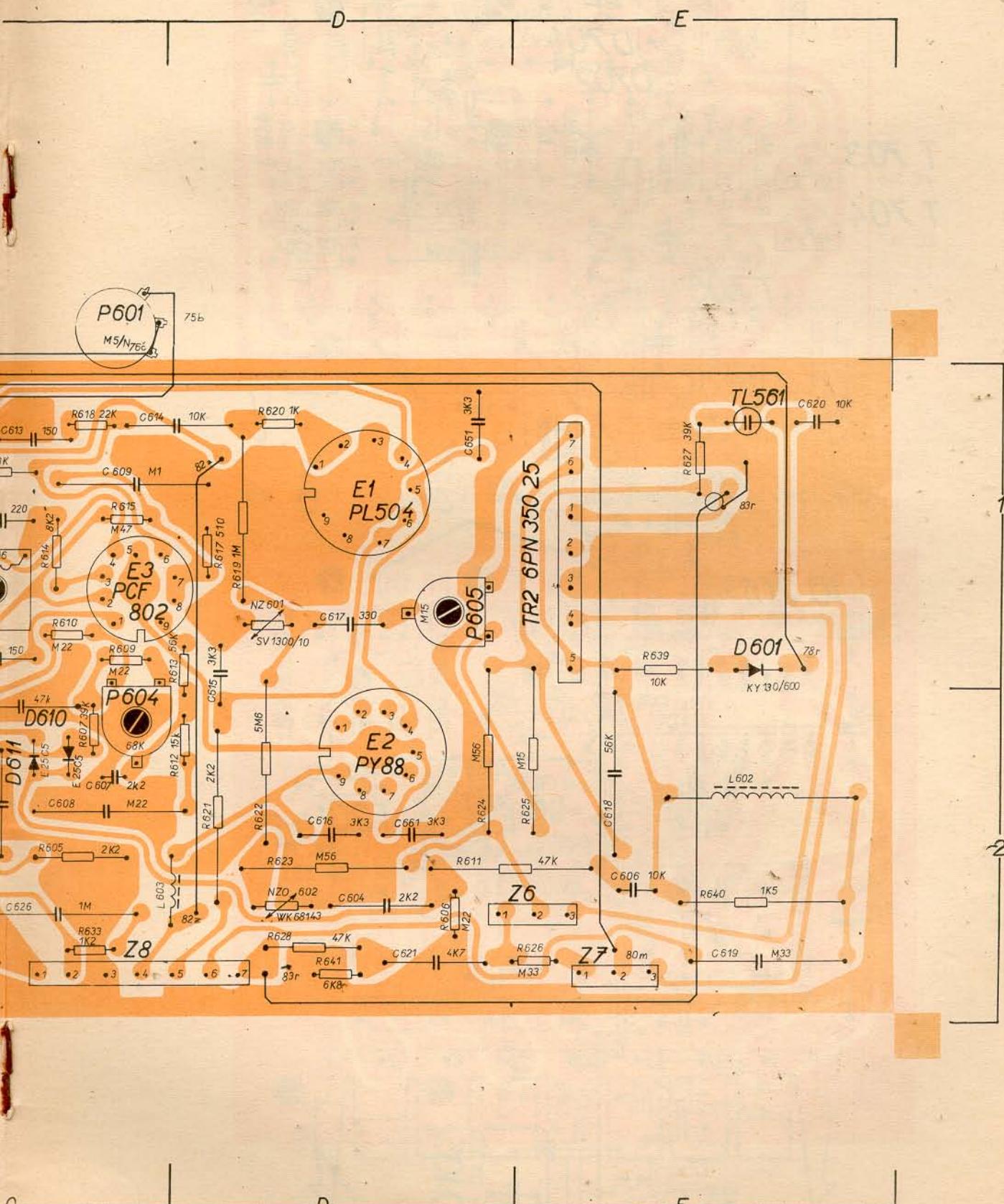


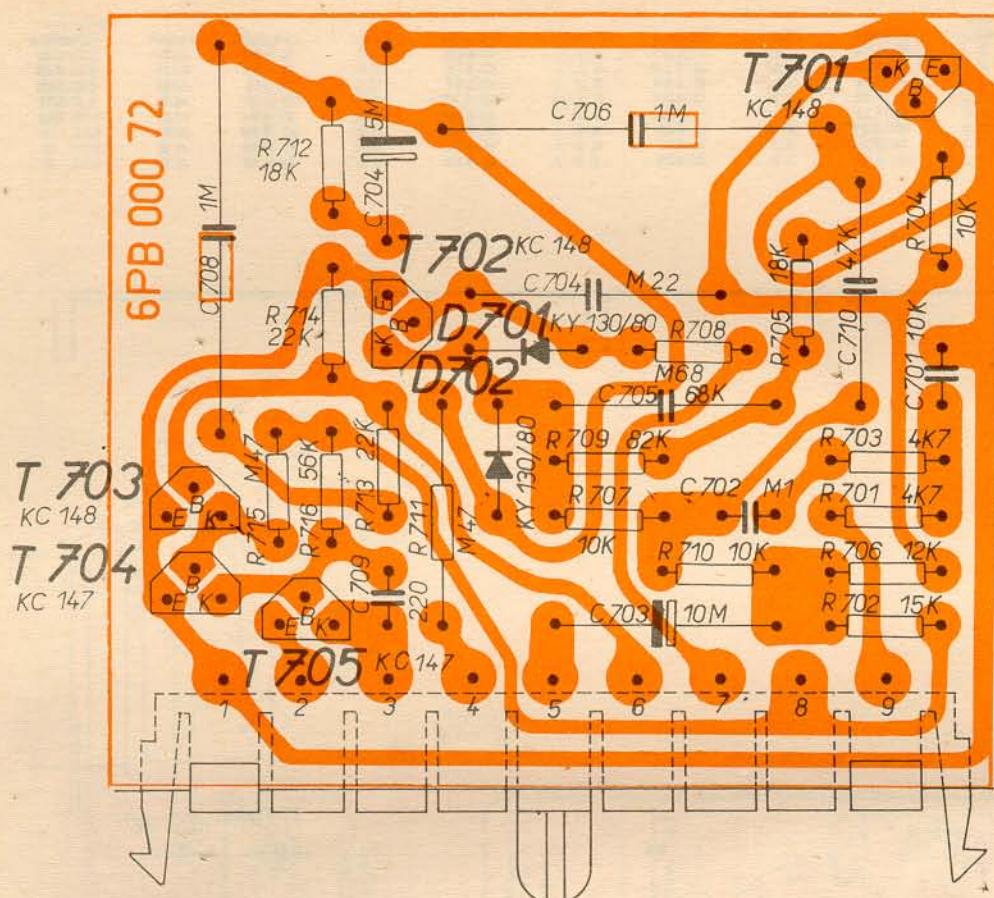

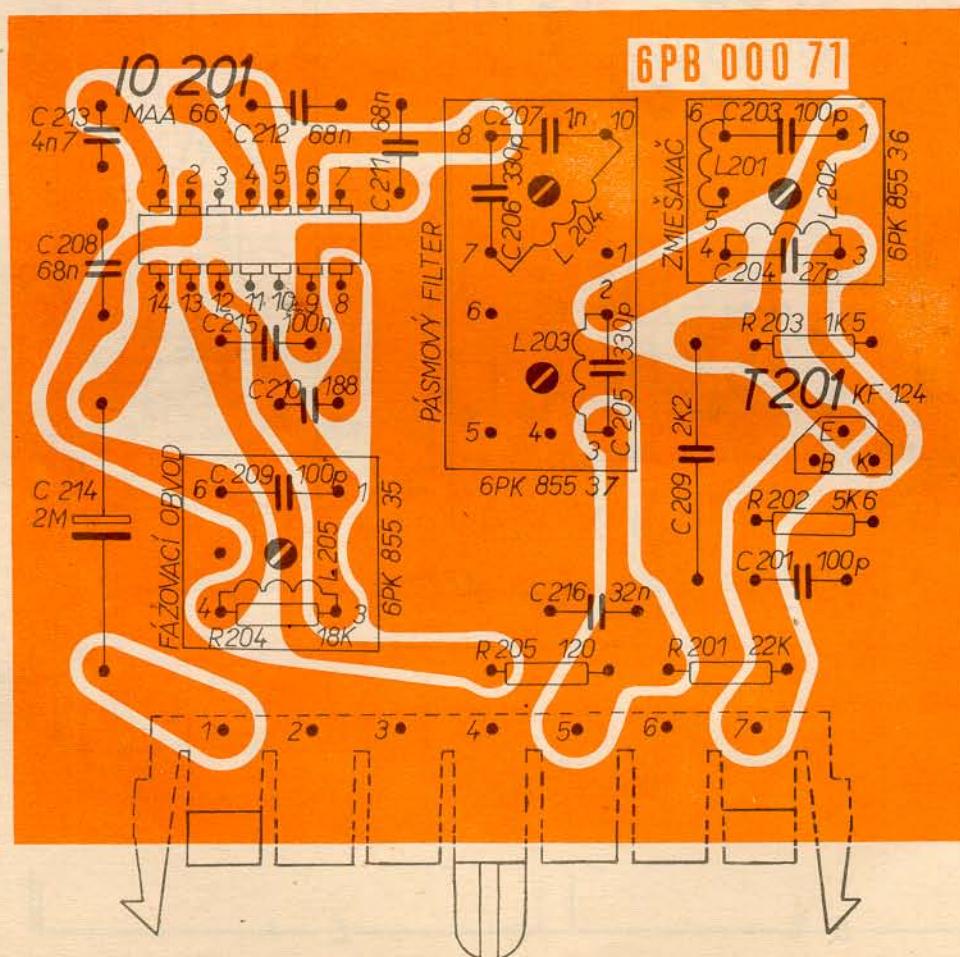
Obr. 19. Modul vertikálneho rozkladu 6PN Q51 23




Obr. 20 Modul MF zvuku 6PN 051 22

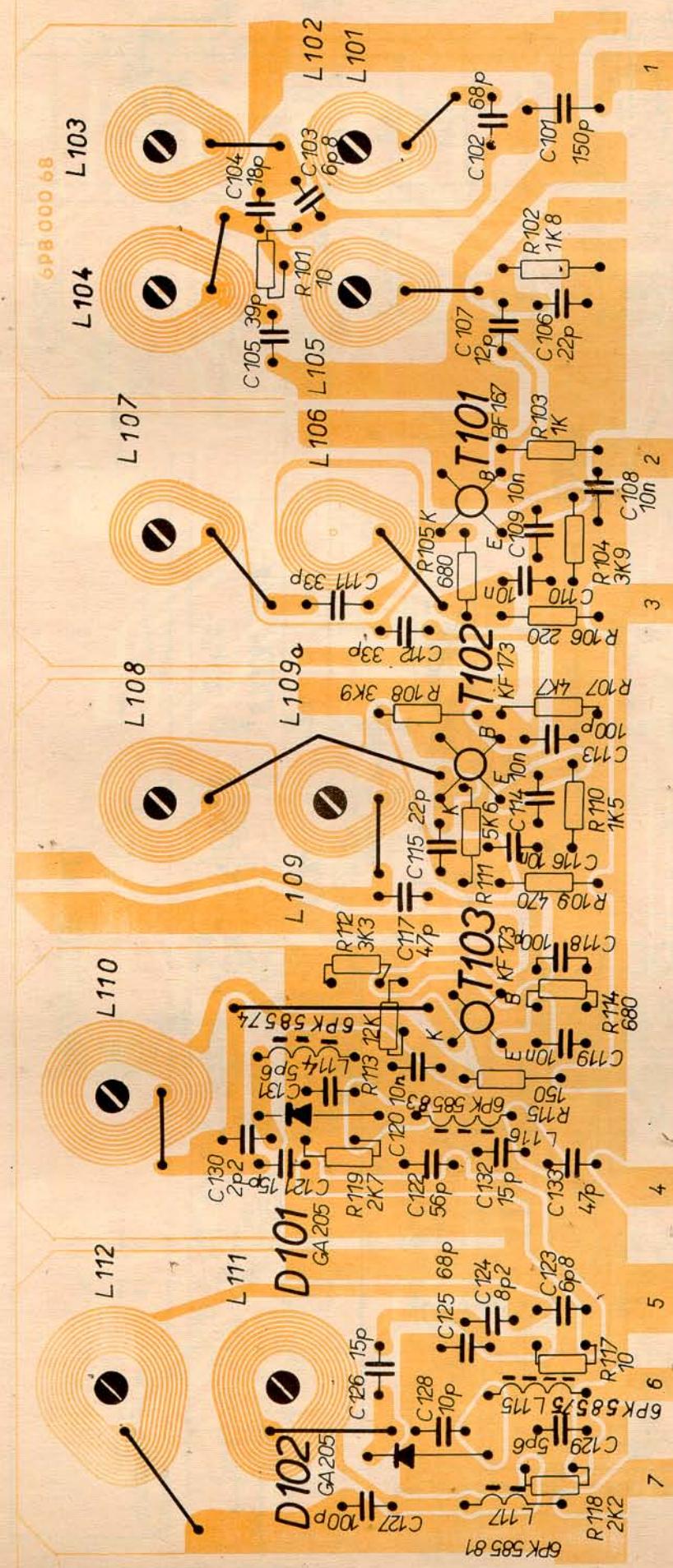


Obr. 21 Doska OMF zostavená 6PN 051 19

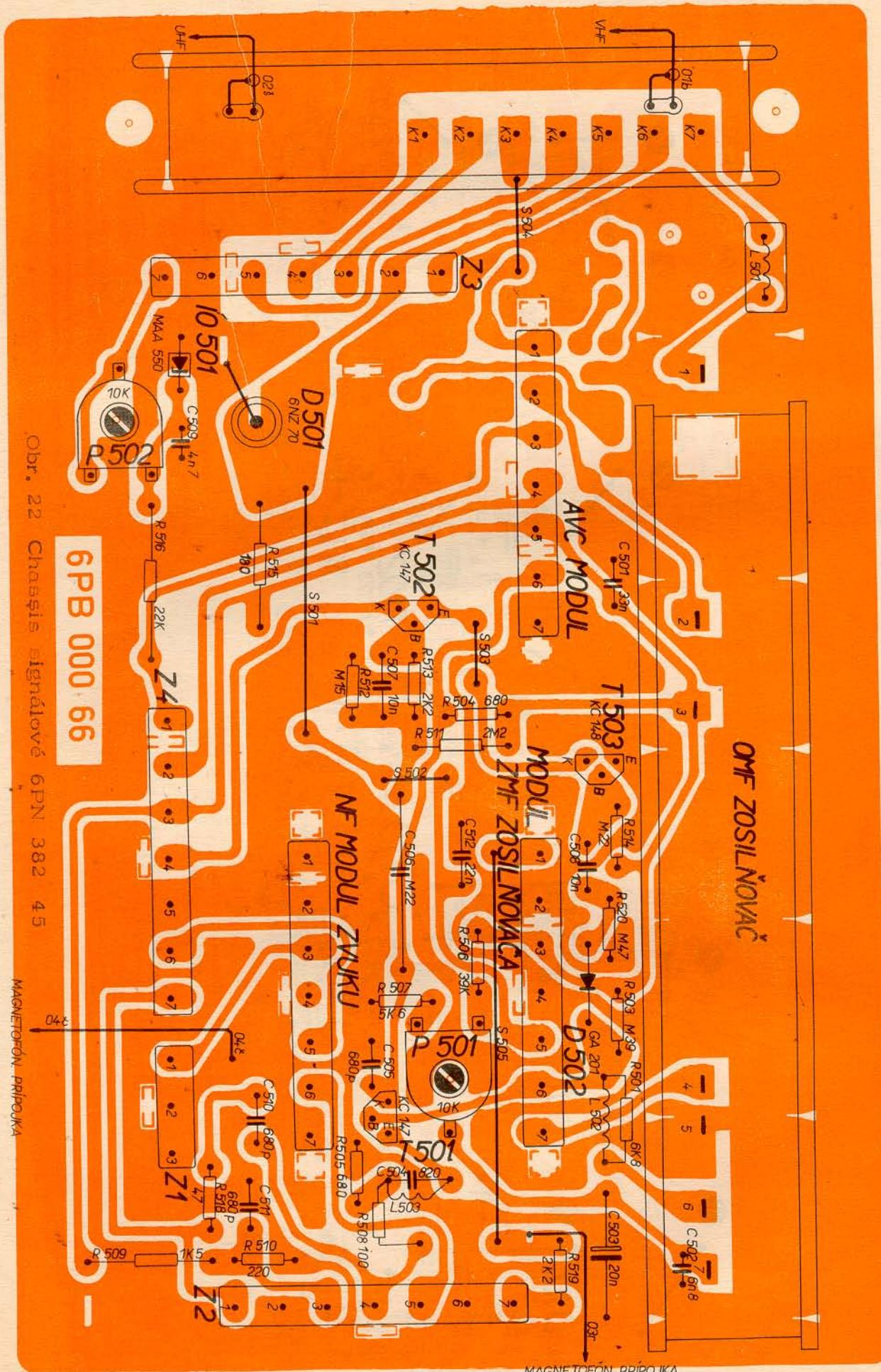

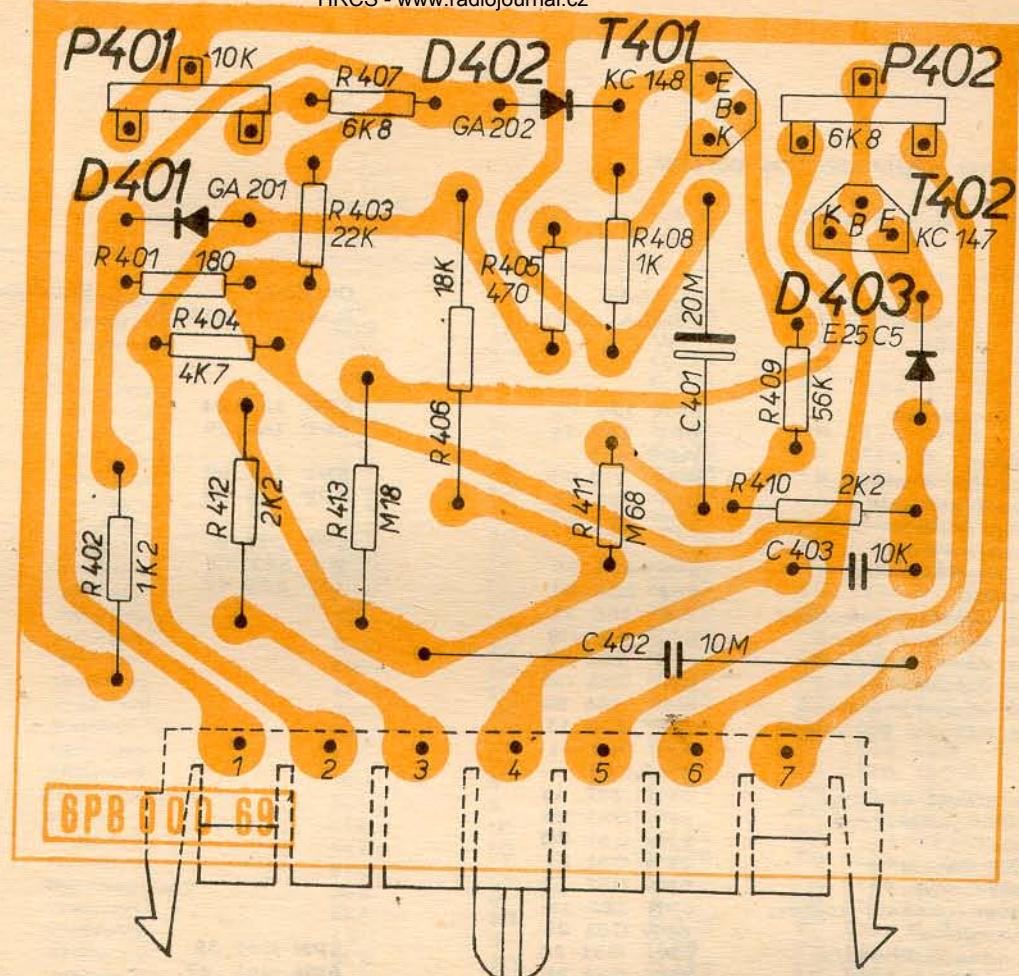

Obr. 23 Modul AVC 6PN 051 20

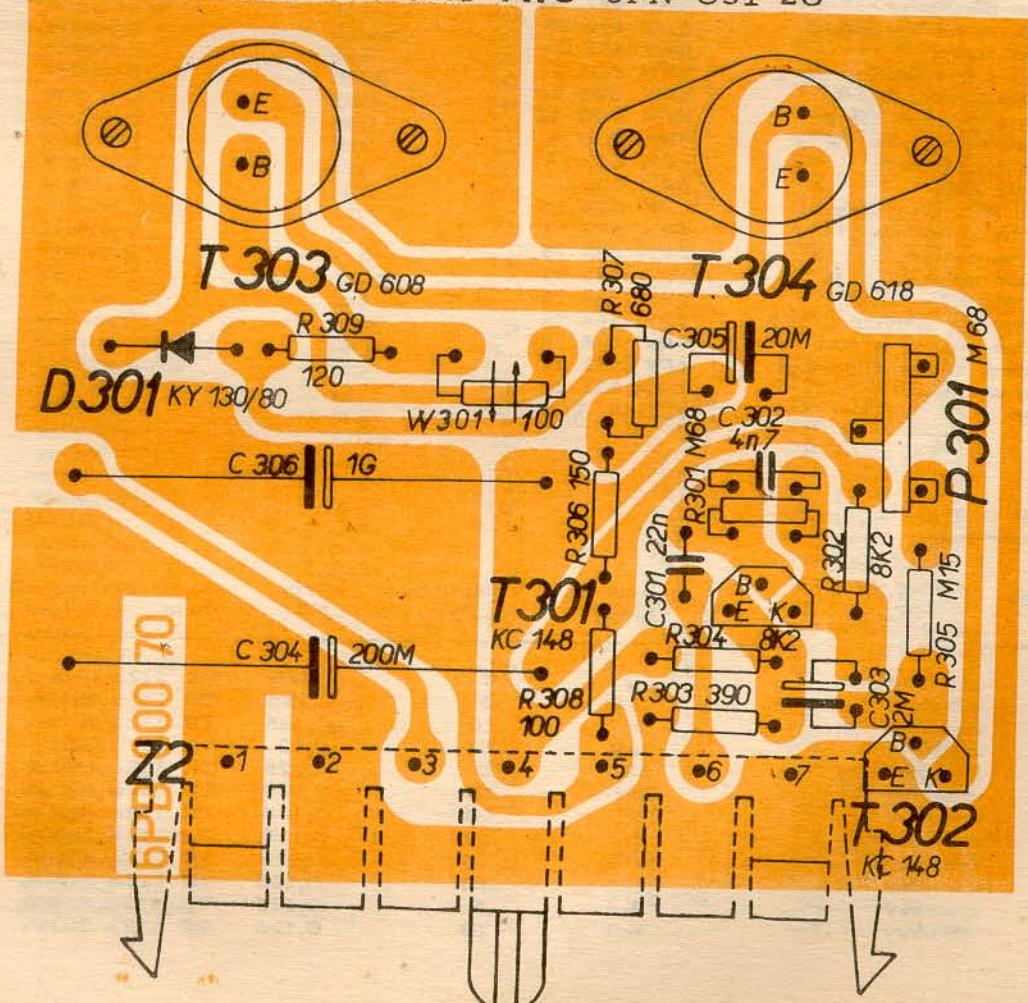

Obr. 24 Modul NF zvuku O51 21

III. ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Názov	Obj.číslo DUKLA 4260 A	Obj.číslo BAJKAL 4137 A	Skl.číslo
Skrinka zostavená	6PK 129 71	6PK 128 04*	
Maska	6PF 147 79	6PF 147 79	
Reproduktor	ARE 485		
Potenciometre zostavené	6PF 771 69	6PF 771 99	
6-tlačidlová súprava	6PF 771 68	6PF 771 98	
Tlačidlová súprava IZOSTAT	6PF 771 67		
Tlačidlová súprava		6PF 771 97	
Gombík potenciometra	6PF 401 36	WA 683 42	
Zadná stena	6PF 806 88	6PF 806 98	
7-pólová zásuvka pohyblivá	6AF 466 11		
3-pólová zásuvka pevná	6AF 466 09		
7-pólová zásuvka pevná	6AF 283 04		
9-pólová zásuvka pevná	6AF 283 05		
5-pólová zásuvka tienená	6AF 283 52		
Anténne zdierky zostavené	6PF 633 13		
Tuner	6PN 382 44		
	/ T 62.02 /		
Chassis signál. zostav.	6PN 382 45		
Doska OMF zostavená	6PN 051 19		
Modul AVC	6PN 051 20		
Modul NF zvuku	6PN 051 21		
Modul MF zvuku	6PN 051 22		
Rozkladové chassis zostav.	6PN 382 46		
Modul vertikálu	6PN 051 23		
Doska videozosilňovača	6PN 051 24	6PN 051 32	
Vychytova cia jednotka	6PN 051 26	6PN 051 47	
Objímka obrazovky	6AF 497 47		
Objímka magnoval	6AF 497 54		
Objímka noval keramická	6AF 497 28		
Objímka noval	6AF 497 23		
Sietový transformátor TR 1	9WN 601 63		
VN transformátor TR 2	6PN 350 25		
Primárna cievka TR 2	6PK 600 41		
Sekundárna cievka TR 2	6PK 600 40		
Cievka zmiešavacia	6PK 855 36		
Pásomový filter	6PK 855 37		
Cievka fázového obvodu	6PK 855 35		
Filtráčna cievka L 114	6PK 585 74		
Filtráčna cievka L 115	6PK 855 75		
Filtráčna cievka L 116	6PK 585 81		
Sínus oscilátor L 601	6PK 594 71		
Linearizačná tlmička L 602	6PK 594 74		
Filtráčna cievka L 603	6PK 585 78		
Poistková doska zniťovaná	6PF 633 12		
Držiak chassis	6PA 633 12		
Poistka	1,25 A T/250 V		

O D P O R Y

Pozícia R	Druh Odpor	Hodnota /Ohm/	Tolerancia ± /%/	Výkon /W/	Objednávacie číslo	Skl.číslo
101	vrstvový	10	5	0,125	TR 112a 10/B	
102	vrstvový	1k8	5	0,125	TR 112a 1k8/B	
103	vrstvový	1k	10	0,125	TR 112a 1k/A	
104	vrstvový	3k9	10	0,25	TR 151 3k9/A	
105	metalizovaný	680	5	0,125	TR 112a 680/B	
106	vrstvový	220	10	0,125	TR 112a 220/A	
107	vrstvový	4k7	10	0,125	TR 112a 4k7/A	
108	vrstvový	3k9	10	0,125	TR 112a 3k9/A	
109	vrstvový	470	10	0,125	TR 112a 470/A	
110	vrstvový	1k5	10	0,125	TR 112a 1k5/A	
111	vrstvový	5k6	5	0,125	TR 112a 5k6/B	
112	vrstvový	3k3	10	0,125	TR 112a 3k3/A	

Pozícia R	Druh Odpor	Hodnota /Ohm/	Tolerancia ± %/	Výkon /W/	Objednávacie číslo	Skl. číslo
113	vrstvový	12k	10	O,125	TR 112 a 12k/A	
114	vrstvový	680	10	O,125	TR 112 a 680/A	
115	vrstvový	150	10	O,125	TR 112 a 150/A	
		10k	5	O,125	TR 112 a 10k/B	
117	vrstvový					
118	vrstvový	2k2	5	O,125	TR 112 a 2k2/B	
119	vrstvový	2k7	5	O,125	TR 112 a 2k7/B	
201	vrstvový	22k	10	O,125	TR 112 a 22k/A	
202	vrstvový	5k6	10	O,125	TR 112 a 5k6/A	
203	vrstvový	1k5	10	O,125	TR 112 a 1k5/A	
204	vrstvový	18k	10	O,125	TR 112 a 18k/A	
205	vrstvový	120	20	O,125	TR 112 a 120	
301	vrstvový	680k	10	O,125	TR 112 a M68/A	
302	vrstvový	8k2	10	O,125	TR 112 a 8k2/A	
303	vrstvový	390	10	O,125	TR 112 a 390/A	
304	vrstvový	8k2	10	O,125	TR 112 a 8k2/A	
305	vrstvový	150k	10	O,125	TR 112 a M15/A	
306	vrstvový	150	10	O,125	TR 112 a 150/A	
307	vrstvový	680	10	O,125	TR 112 a 680/A	
308	vrstvový	100	20	O,125	TR 112 a 100	
309	vrstvový	120	10	O,125	TR 112 a 120/A	
401	vrstvový	180	5	O,125	TR 112 a 180/B	
402	metalizovaný	1k2	5	1	TR 153 1k2/B	
403	vrstvový	22k	10	O,125	TR 112 a 22k/A	
404	vrstvový	4k7	10	O,125	TR 112 a 4k7/A	
405	vrstvový	470	10	O,125	TR 112 a 470/A	
406	metalizovaný	18k	5	2	TR 183 18k/B	
407	vrstvový	6k8	10	O,125	TR 112 a 6k8/A	
408	vrstvový	1k	5	O,25	TR 143 1K/B	
409	vrstvový	56 k	10	O,125	TR 112 a 56k/A	
410	vrstvový	2k2	10	O,25	TR 143 2k2/A	
411	vrstvový	68 k	10	O,125	TR 112 a M68/A	
412	metalizovaný	2k2	10	1	TR 153 2k2/A	
413	vrstvový	180k	10	0,5	TR 144 M18/B	
501	vrstvový	6k8	10	O,125	TR 112 a 6k8/A	
503	vrstvový	390k	10	O,125	TR 112 a M39/A	
504	vrstvový	680	10	O,125	TR 112 a 680/A	
505	vrstvový	680	10	O,125	TR 112 a 680/A	
506	vrstvový	39k	10	O,125	TR 112 a 39k/A	
507	vrstvový	5k6	10	O,125	TR 112 a 5k6/A	
508	vrstvový	100	10	O,125	TR 112 a 100/A	
509	metalizovaný	1k5	10	1	TR 153 1k5/A	
510	vrstvový	220	10	O,125	TR 112 a 220/A	
511	vrstvový	2M2	10	O,25	TR 143 2M2/A	
512	vrstvový	150k	10	O,125	TR 112 a M15/A	
513	vrstvový	2k2	10	O,125	TR 112 a 2k2/A	
514	vrstvový	220k	10	O,125	TR 112 a M22/A	
515	drôt, smaltovaný	180	5	2	TR 636 180/B	
516	metalizovaný	22k	5	2	TR 183 22k/B	
518	vrstvový	47	10	O,125	TR 112 a 47/A	
519	vrstvový	2k2	10	O,125	TR 112 a 2k2/A	
520	vrstvový	470k	10	O,125	TR 112 a M47/A	
601	vrstvový	22k	10	O,125	TR 112 a 22k/A	
602	vrstvový	12k	10	O,125	TR 112 a 12k/A	
603	vrstvový	100k	10	O,125	TR 112 a M1/A	
604	vrstvový	1k5	10	O,5	TR 144 1k5/B	
605	vrstvový	2k2	5	O,5	TR 144 2k2/B	
606	vrstvový	220k	10	O,125	TR 112 a M22/A	
607	vrstvový	39k	10	O,125	TR 112 a 39k/A	
608	vrstvový	39k	10	O,125	TR 112 a 39k/A	
609	vrstvový	220k	10	O,125	TR 112 a M22/A	
610	vrstvový	220k	10	O,125	TR 112 a M22/A	
611	vrstvový	47k	10	1	TR 146 47k/A	
612	vrstvový	15k	10	O,125	TR 112 a 15k/A	
613	vrstvový	56k	10	O,125	TR 112 a 56k/A	
614	vrstvový	8k2	10	O,25	TR 143 8k2/A	
615	vrstvový	470k	10	O,25	TR 143 M47/A	
616	vrstvový	33k	10	O,5	TR 144 33k/A	
617	vrstvový	510	5	O,125	TR 112 a 510/B	
618	vrstvový	22k	5	O,125	TR 112 a 22k/A	
619	vrstvový	1M	20	1	TR 146 1M	
620	vrstvový	1k	20	O,125	TR 112 a 1k	
621	drôt, smaltovaný	2k2	10	6	TR 510 2k2/A	

Pozícia R	Druh Odpor	Hodnota /Ohm/	Tolerancia ± %/	Výkon /W/	Objednávacie číslo	Skl. číslo
622	vrstvový	5M6	10	1	TR 146	5M6/A
623	vrstvový	56Ok	10	1	TR 146	M 56/A
624	vrstvový	56Ok	10	1	TR 146	M 56/A
625	vrstvový	150k	20	0,5	TR 144	M 15
626	vrstvový	33Ok	10	0,125	TR 112 a	M 33/A
627	vrstvový	1k	10	0,25	TR 143	1k/A
628	vrstvový	47k	10	0,5	TR 144	47/A
629	drôt, smaltovaný	220	10	2	TR 636	220/A
630	drôt, smaltovaný	220	10	2	TR 636	220/A
631	vrstvový	100	10	0,125	TR 112 a	100/A
632	vrstvový	56k	10	0,125	TR 112 a	56k/A
633	vrstvový	1k2	10	0,125	TR 112 a	1k2/A
634	vrstvový	1j5	10	0,5	TR 144	1j5/A
635	vrstvový	33k	10	0,125	TR 112 a	33k/A
636	vrstvový	150k	20	0,125	TR 112 a	M 15
637	vrstvový	5k6	10	0,125	TR 112 a	5k6/A
638	metalizovaný	16 k	5	2	TR 183	16k/B
639	vrstvový	1Ok	10	0,5	TR 144	1Ok/A
640	vrstvový	1k5	20	1	TR 146	1k5
641	vrstvový	6k8	10	0,25	TR 143	6k8/A
642	vrstvový	470	10	0,125	TR 112 a	470/A
644	vrstvový	68Ok	10	0,125	TR 112 a	M 68/A
650	drôt, smaltovaný	47	5	2	TR 636	47/B
651	tmelený, v keramike s poistkou	560	5	6	TR 669	50 560/B
652	tmelený, v keramike s poistkou	62	5	6	TR 669	45 62/B
653	tmelený, v keramike s poistkou	160	10	10	TR 669	51 160/A
654	drôt, smaltovaný	2k2	5	2	TR 636	2k2/B
655	tmelený, v keramike s poistkou	560	5	3	TR 669	44 560/B
701	vrstvový	150k	10	0,125	TR 112 a	M 15/A
702	vrstvový	100k	10	0,125	TR 112 a	M 1/A
703	vrstvový	27k	10	0,125	TR 112 a	27k/A
704	vrstvový	4k7	10	0,125	TR 112 a	4k7/A
705	vrstvový	1k2	10	0,125	TR 112 a	1k2/A
706	vrstvový	2 2k	10	0,125	TR 112 a	2 2k/A
707	vrstvový	470	10	0,125	TR 112 a	470/A
708	vrstvový	10k	10	0,125	TR 112 a	10k/A
709	vrstvový	1k8	10	0,125	TR 112 a	1k8/A
710	vrstvový	820	20	0,125	TR 112 a	820
711	vrstvový	47Ok	10	0,5	TR 144	M 47/A
712	vrstvový	18k	10	0,125	TR 112 a	18k/A
713	vrstvový	22k	10	0,125	TR 112 a	22k/A
714	vrstvový	22k	5	0,125	TR 112 a	22k/B
715	vrstvový	47Ok	10	0,125	TR 112 a	M 47/A
716	vrstvový	56k	10	0,125	TR 112 a	56k/A
717	vrstvový	18Ok	10	0,125	TR 112 a	M 18/A
801	vrstvový	120	5	0,25	TR 143	120/B
802	vrstvový	319	5	0,5	TR 112 a	3k9/B
803	metalizovaný	15 k	10	1	TR 153	15k/A
804	drôt, smaltovaný	8k2	5	10	TR 511	8K2/B
805	vrstvový	330	10	0,25	TR 143	M 33/A
806	vrstvový	1k	10	0,25	TR 143	1k/A
807	vrstvový	1Ok	20	0,25	TR 143	1Ok
808	vrstvový	100k	20	0,25	TR 143	M 1
809	vrstvový	10M	20	0,5	TR 144	10M
810	vrstvový	1Ok	20	0,125	TR 112 a	10k
901	vrstvový	1k	10	0,125	TR 112 a	1k/A
902	vrstvový	300	5	0,125	TR 112 a	300/B
903	vrstvový	1k	10	0,125	TR 112 a	1k/A
904	vrstvový	100k	20	0,125	TR 112 a	M 1
905	vrstvový	68 k	20	0,125	TR 112 a	68k

NAPÄŤOVÉ ZÁVISLÉ ODPORYNZO 601 stabilizácia vodorovného rozmeru
NZO 602 stabilizácia zvislého rozmeruSV 1300/10
WK 681 43P O T E N C I O M E T R E

P 301	M 68	nastavenie pracovného bodu tranzistora T302
P 401	10k	nastavenie AVC
P 402	6k8	nastavenie pracovného bodu AVC
P 501	10k	nastavenie pracovného bodu emitorového sledovača

TP 040	M 68
TP 040	10k
TP 040	6k8
TP 041	10k

P 502	10k	nastavenie ladiaceho napäťia pre tuner	TP O41 10k
P 601	M5	snímkový kmitočet	TP 280n M5/N 20B
P 602	M68	rozmér zvisle	TP O41 M68
P 603	2k5	linearita zvisle	TP O41 2k5
P 604	68k	symetria porovnávacieho obvodu	TP O41 68k
P 605	M15	rozmér vodorovne	TP O41 M15
P 606	2M2	jas hrubo	TP O41 2M2
P 607	M22	linearita hore	TP O41 M22
P 801	3M3	ostrenie	WN 698 3M3
P 901	1M	jas	TP 601 500/N+1M/N
P 902	500	kontrast	
P 903	25k	tónová clona	TP 601 25k/G+25k/N
P 904	2 5k	hlasitosť	

K O N D E N Z Á T O R Y

Pozícia C	Druh kondenzátor	Hodnota /pF/	Tolerancia ± %/	Napätie /V/	Objednáva cie číslo	Skl.číslo
101	keramický, mini at.plochý	150	10	40	TK 754	15Op/K
102	keramický,mini at.plochý	68	5	40	TK 754	68p/J
103	keramický,mini at.plochý	6,8	10	40	TK 754	6p8/D
104	keramický,mini at.plochý	18	5	40	TK 754	18p/J
105	keramický,mini at.plochý	39	5	40	TK 754	39p/J
106	keramický,mini at.plochý	22	5	40	TK 754	22p/J
107	keramický,mini at.plochý	12	5	40	TK 754	12p/J
108	keramický,mini at.plochý	33000	+80 -20	32	TK 783	33n/Z
109	keramický,mini at.plochý	22000	+80 -20	32	TK 783	22n/Z
110	keramický,mini at.plochý	22000	+80 -20	32	TK 783	22n/Z
111	keramický,mini at.plochý	33	5	40	TK 754	33/J
112	keramický,mini at.plochý	33	5	40	TK 754	33/J
113	keramický,mini at.plochý	100	5	40	TK 754	100/J
114	keramický,mini at.plochý	22000	+80 -20	32	TK 783	22n/Z
115	keramický,miniat.plochý	22	5	40	TK 754	22p/J
116	keramický,miniat.plochý	22000	+80 -20	32	TK 783	22n/Z
117	keramický,miniat.plochý	47	5	40	TK 754	47p/J
118	keramický,miniat.plochý	100	5	40	TK 754	100p/J
119	keramický,miniat.plochý	22000	+80 -20	32	TK 783	22n/Z
120	keramický,miniat.plochý	22000	+80 -20	32	TK 783	22n/Z
121	keramický,miniat.plochý	1,5	5	40	TK 754	15p/J
122	keramický,miniat.plochý	56	5	40	TK 754	56p/J
123	keramický,miniat.plochý	6,8	10	40	TK 754	6p8/D
124	keramický,miniat.plochý	8,2	10	40	TK 754	8p2/D
125	keramický,miniat.plochý	68	5	40	TK 754	68p/J
126	keramický,miniat.plochý	15	5	40	TK 754	15p/J
127	keramický,miniat.plochý	100	20	40	TK 774	100p/K
128	keramický,miniat.plochý	10	20	40	TK 754	10 p/K
129	keramický,miniat.plochý	5,6	15	40	TK 754	5p6/D
130	keramický,miniat.plochý	4,7	15	40	TK 754	4p7/D
131	keramický,miniat.plochý	3,3	15	40	TK 755	3p3/D
132	keramický,miniat.plochý	10	20	40	TK 754	10p/K
133	keramický,miniat.plochý	47	20	40	TK 754	47p/K
201	keramický,miniat.plochý	100	20	40	TK 754	100p/K
202	terylonový valcový	2200	10	400	TC 276	2n2/A
208	keramický,miniat.plochý	68000	+80 -20	12,5	TK 782	68n/Z
210	keramický,miniat.plochý	18	20	40	TK 754	18p/K
211	keramický,miniat.plochý	68000	+80 -20	12,5	TK 782	68n/Z
212	keramický,miniat.plochý	68000	+80 -20	12,5	TK 782	68n/Z
213	keramický,miniat.plochý	4700	20	40	TK 724	4n7/M
214	elektrolytický	2 uF	+70 -10	35	TE 986	2M
215	keramický,miniat.plochý	100000	+80 -20	32	TK 783	100n/Z
216	keramický,miniat.plochý	33000	+80 -20	32	TK 783	33n/Z
301	keramický,miniat.plochý	22000	+50 -20	40	TK 744	22n/S
302	keramický,miniat.plochý	4700	20	40	TK 724	4n7/M
303	keramický,miniat.plochý	150	20	40	TK 774	15Op/K
804	miniat.s jednostran.vývodom	2 uF	+100 -20	25	TE 005	2M
305	elektrolytický	200 μ F	+100 -10	35	TE 986	200M
306	miniat.s jednostran.vývodom	20 μ F	+100 -20	25	TE 005	20M
307	elektrolytický	5 μ F	+100 -10	15	TE 984	5M
401	elektrolytický	20 μ F	+100 -10	35	TE 986	20M
402	elektrolytický	10 μ F	+100 -10	350	TE 992	10M
403	keramický,miniat.plochý	10000	+80 -20	250	TK 751	10n
501	keramický, plochý	33000	10	40	TK 749	33n
502	keramický,miniat.plochý	22000	+50 -20	40	TK 744	6n8/S
503	elektrolytický	20 μ F	+100 -10	15	TE 984	20M

Pozícia C	Druh kondenzátor	Hodnota /pF/	Tolerancia ± / % /	Napätie /V/	Objednávacie číslo	Skl. číslo
504	polystyrénový	820	5	100	TC 281	820/A
505	keramický	560	20	40	TK 794	56Op/K
506	papier r., zastrieknutý	0,22 μF	+50-20	160	TC 181	M22
507	keramický, miniat.	10000	+50-20	40	TK 744	1On/S
508	keramický, miniat.	10000	+50-20	40	TK 744	1On/S
509	keramický, miniat.	10000	+50-20	40	TK 744	1On/S
510	keramický, miniat.	680	20	40	TK 724	68Op/M
511	keramický, miniat.	680	20	40	TK 724	68Op/M
512	keramický, miniat, plochý	22000	+50-20	40	TK 744	22n/S
601	keramický, plochý	10000	+80-20	250	TK 751	1On
602	papier, strieknutý	1500	10	250	TC 173	1n5/A
603	papier, zastrieknutý	1500	10	250	TC 173	1n5/A
604	papier, zastrieknutý	2700	10	250	TC 173	2n7/A
605	papier, zastrieknutý	47000	10	250	TC 172	47n/A
606	keramický, plochý	10000	+80-20	250	TK 751	1On
607	keramický, miniat.	2200	+50-20	40	TK 744	2n2/S
608	terylénový	0,22 μF	20	160	TC 279	M22
609	papier, zastrieknutý	0,1 μF	10	160	TC 171	M1/A
610	sľudový, zalisovaný	220	10	500	TC 210	220/A
611	papier, zastrieknutý	1500	10	250	TC 173	1n5/A
612	keramický, trubičkový	150	10	250	TK 332	150/A
613	keramický, trubičkový	150	10	250	TK 332	150/A
614	MP za strieknutý	10000	+50-20	600	TC 184	1On
615	keramický, trubičkový	3300	+80-20	350	TK 358	3n3
616	keramický, trubičkový	3300	+80-20	350	TK 358	3n3
617	keramický, trubičkový	330	20	2000	TK 920	330
618	MP valcový, zastrieknutý	56000	+30-20	1000	TC 185	56n
619	terylénový	0,33 μF	5	160	TC 279	M33/B
620	keramický, plochý	10000	+80-20	250	TK 751	1On
621	papier, zastrieknutý	4700	10	200	TC 173	4n7/A
622	MP za strieknutý	47000	+30-20	400	TC 183	47n
623	elektrolytický	50 μF	+70-10	70	TE 988	50M
624	elektrolytický	20 μF	+100-10	15	TE 984	20M
625	elektrolytický	50 μF	+70-10	70	TE 988	50M
626	MP zastrieknutý	1 μF	20	100	TC 180	1M
627	elektrolytický	500 μF	+100-10	35	TE 986	G5
628	elektrolytický	10 μF	+100-10	6	TE 981	10M
629	terylénový	1 μF	5	160	TC 279	1M/B
630	papier, zastrieknutý	0,15 μF	20	160	TC 171	M15
631	keramický, miniat.	15000	+50-20	40	TK 744	15n/S
632	keramický, plochý	10000	+80-20	250	TK 751	1On
633	keramický, miniat.	15000	+50-20	40	TK 744	15n/S
650	odružovací	0,1 μF	20	250	WK 719	40M1
651	keramický, trubičkový	3300	+80-20	350	TK 358	3n3
652	keramický, trubičkový	1500	+50-20	750	TK 348	1n5
653	elektrolytický	500 μF	+100-10	35	TE 986	G5
654	elektrolytický	500 μF	+100-10	35	TE 986	G5
655	elektrolytický	500 μF	+100-10	35	TE 986	G5
656	elektrolytický	500 μF	+100-10	35	TE 986	G5
657	elektrolytický	500 μF	+100-10	35	TE 986	G5
658	elektrolytický	500 μF	+100-10	35	TE 986	G5
659	elektrolytický	200+100+100 μF	+50-10	350	WK 705	93
660	elektrolytický	50+50 μF	+50-10	350	TC 455	50M+50M
661	keramický, trubičkový	3300	+80-20	350	TK 358	3n3
701	keramický, miniat, plochý	1000	+50-20	40	TK 724	1n/S
702	MP zastrieknutý	2200	+50-20	630	TC 184	2n2
703	keramický, miniat, plochý	2200	+50-20	40	TK 744	22n/S
704	MP zastrieknutý	0,47 μF	20	100	TC 180	M47
706	terylénový	1 μF	5	160	TC 279	1M/B
707	elektrolytický	5 μF	+100-10	15	TE 984	5M
708	terylénový	1 μF	5	160	TC 279	1M/B
709	keramický, miniat, plochý	220	10	40	TK 754	220/K
801	papier, zastrieknutý	1800	10	200	TC 173	1n8/A
802	elektrolytický	1 μF	+50-10	250	TE 991	1M
901	keramický, bezpečnostný	82	20	250	SK 734	73 82
902	keramický, bezpečnostný	82	20	250	SK 734	73 82
903	keramický, bezpečnostný	82	20	250	SK 734	73 82
904	keramický, bezpečnostný	82	20	250	SK 734	73 82

D I O D Y

D 101	- detektor zvukového medzinoisného signálu	GA 205
D 102	- detektor obrazového signálu	GA 205
D 301	- stabilizácia pracovného bodu výkonových tranzistorov NF stupňa	KY 130/80
D 401	- obmedzovač riadiaceho napäťa	GA 201
D 402	- oneskorenie riadenia zisku vstupnej jednotky	GA 202
D 403	- ochranná dióda tranzistora T 402	E 25 C 5
D 501	- stabilizácia zdroja 12 V	6NZ 70
D 601	- usmerňovač zdroja pre budiaci a tvorovací stupeň snímkového rozkladu	KY 130/600
D 602, 603	- ochrana tranzistora T 602	KY 130/80
D 604	- tvarovanie zhášacích impulzov	KY 130/80
D 605	- tvarovanie zhášacích impulzov	KA 501
D 610, 611	- frekvenčno-fázový porovnávací obvod	E 25 C 5
D 650	- usmerňovač zdroja anódového na pätia	KY 700/SY 210/
D 701	- ochrana tranzistora T 701	KY 130/80
D 702	- tvarovacia dióda budiča	KY 130/80
D 801	- obmedzovač katódového prúdu obrazovky	KY 130/300
D 802	- ochranná dióda pre videotranzistor	KA 503
U 601	- vysokonapäťový usmerňovač	TVU 20
U 651, U 652	- mostíkový usmerňovač zdroja tranzistorových obvodov	B25 C500

T R A N Z I S T O R Y

T 101	- I. stupeň OMF zosilňovača - regulovaný	BF 167/SF 240/
T 102	- II. stupeň OMF zosilňovača	KF 173
T 103	- III. stupeň OMF zosilňovača	KF 173
T 201	- samokmitajúci zmiešavač pre prenos zvuku v norme CCIR	KF 124
T 301	- NF predzosilňovač	KC 148
T 302	- budiaci stupeň pre výkonový zosilňovač zvuku	KC 148
T 303	- koncový výkonový stupeň zvukového zosilňovača /komplementár, dvojic/	KC 148
T 401	- zosilňovač napäťa riadenia zisku	CD 608
T 402	- kľúčované riadenie zisku	KC 148
T 501	- emitorový sledovač pre obrazový signál	KC 147
T 502	- oddeľovač synchronizačných impulzov	KC 147
T 503	- vykľúčovanie porúch pre oddeľovač synchronizačných impulzov	KC 147
T 601	- zosilňovač synchronizačných impulzov	KC 148
T 602, 603	- koncový výkonový stupeň snímkového rozkladu	KC 147
T 701, 702, 703	- budiaci generátor snímkového rozkladu	KU 611
T 704, 705	- predzosilňovač a tvarovací stupeň snímkového rozkladu	KC 148
T 801	- koncový výkonový stupeň obrazového zosilňovača	KC 147
IO 201	- medzifrekvenčný zosilňovač, obmedzovač, detektor a nízkofrekvenčný zosilňovač zvukových signálov	KF 257
		MAA 661


E L E K T R Ó N K Y

E 1	- koncový výkonový stupeň riadkového rozkladu	PL 504
E 2	- účinostná dióda	PY 88
E 3	- budiaci generátor riadkového rozkladu	PCF 802
E 4	- antilimózna obrazovka s uhlopriečkou 61 cm	A 61-12OW /612 QQ 44/

OBSAH	Str.
I. Popis jednotlivých častí TVP DUKLA	3
1. Signálová časť	3
2. Rozkladová a napájacia časť	5
3. Videozosilňovač	6
 II. Nastavenie prijímača	 7
1. Obrazová medzifrekvencia	7
2. Obrazový zosilňovač	8
3. Zvuková časť	8
4. Riadková synchronizácia a horizontálny rozklad	9
5. Snímková synchronizácia a vertikálny rozklad	9
 III. Zoznam náhradných dielov	 18
Odpory	18
Potenciometre	20
Kondenzátory	21
Diódy, Tranzistory, Elektronky	23



Zmeny počas tlače

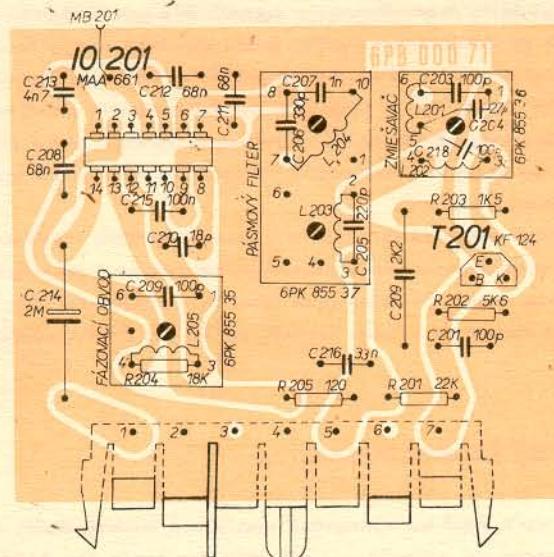Na module MF zvuku 6PN 051 22, bola prevedená zmena v zapojení zmiešavača. V elektrickej schéme je už táto zmena uvedená.



Na str. 7 obr. 6b, je nesprávne zapojenie mernej sondy II. Správne zapojenie uvádzame na obr. 6b. Merná sonda II v tomto zapojení sa používa pri nastavovaní kriviek OMF 4 a OMF 2 + 3 + 4.

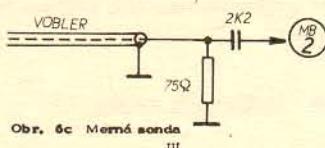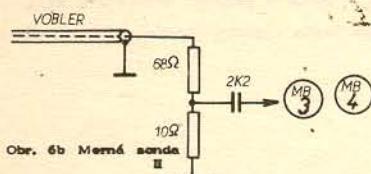Pri na stavaní celkovej krivky OMF zosilňovača vobler pripájame na vf diel pomocou sondy III /obr. 6c/.



Na strane 8 v odstavci 2c "Na stavenie KAVC" v treťom riadku má byť miesto potenciometra P 301 správne P 401. Ďalej v odstavci 3a, v prvom riadku má byť miesto I. špičky použitá správne 6. špička, tak isto aj v odstavci 3 b. v 4. riadku.

V zozname náhradných dielov sa mení číslo kóde, týchto náhradných dielov : maska potlačená zo 6PF 14779 na 6PF 14780, 7-pólová zásuvka pohyblivá zo 6AF 466 11 na WK 180 23, 3-pólová zásuvka pohyblivá zo 6AF 466 09 na WK 180 22, 7-pólová zásuvka pevná zo 6AF 283 04 na WK 180 20, 9-pólová zásuvka pevná zo 6AF 283 05 na WK 180 21, 5-pólová zásuvka tienená z 6AF 283 52 na 6AF 282 52.

V elektrickej schéme má byť hodnota kondenzátoru C 205 220 pF. Na module AVC pristupuje do bázy tranzistora T 401 kondenzátor 1nF. V elektrickej schéme je táto zmena už za chytená /.

Na module vertikálu mení sa hodnota C 709 z 220 pF na 1 nF. V elektrickej schéme je táto zmena zachytená /.

Na stavenie pásmového filtra ZMF pomocou FM generátora a osciloskopu3 d. Na stavenie pásmového filtra ZMF FM generátorom

Skratujeme 6. špičku cievky 6PK 855 36 /L 201/ na module ZMF na zem. FM generátor pripojíme na 7. špičku vstupného konektora cez kapacitu 47 pF. Na merný bod MB 201 pripojíme vf voltmeter /na pr. BM 386 E/. Na 5. špičku vstupného konektora pripojíme napájacie napäť + 12 V zo stabilizovaného zdroja. FM generátor naladíme na kmitočet 6,5 MHz /nemodulovaný signál/. Výstupné napäť nastavíme na úroveň cca 50 mV. Pred vlastným na stavením vyskrutkujeme všetky jadrá vinutých dielov tak, aby vyčnievali asi polovicou svojej dĺžky z krytov. Jadrom cievky L 203 ladíme primárny obvod pásmového filtra na maximálnu výchylku vf volmetra. V prípade, že výchýlka vf volmetra pri ladení jadra dalej nereaguje, je nutné zvýšiť výstupné napäť FM generátora tak, až výchylka vf volmetra pri ladení jadra cievky L 201 znova reaguje. Správne naladenie kontrolujeme miernym rozladením primárneho obvodu na obidve strany. V oboch prípadoch musí ručička vf volmetra reagovať.

Po naladení primárneho obvodu naladíme sekundárny obvod pásmového filtra cievkou L 204 tým istým spôsobom. Po naladení pásmového filtra kontrolujeme šírku prenášaného pásma a súmetriu pásmového filtra rozladením FM generátora o ± 150 kHz. V oboch prípadoch musí byť pokles ručičky vf volmetra rovnaký. Výstupné napäť FM generátora je na stavené na takú úroveň, pri ktorej zmena výstupného napäťia ešte vyvolá zmenu meraného vf napäťia.

3 e. Nastavenie fázovacieho obvodu ZMF FM generátorom

FM generátor zostane zapojený na 7. špičke vstupného konektora modulu ZMF. Cievka L 201 zostane skraľovaná na zem. Na 1. kolík konektora pripojíme nf milivoltmeter /napr. BM 310/ a osciloskop /napr. KRÍZIK T 565, BM 450 a pod/.

FM generátor naladíme na 6,5 MHz, úroveň výstupného napäťia nastavíme na 10 mV. Signál je frekvenčne modulovaný kmitočtom 1 kHz s frekvenčným zdvihom ± 25 kHz.

Jadrom cievky L 205 na stavíme na nf volmetri maximálnu výchylku a zároveň kontrolujeme na osciloskope priebeh nf napäťia. V prípade, že je značné skreslenie sínusového signálu na osciloskopе, dostavíme fázovací obvod na minimálne tvarové skreslenie. Ak je k dispozícii skresľomer, pripojíme ho miesto osciloskopu a nastavíme fázovací obvod na minimálne skreslenie.


3 f. Nastavenie kmitajúceho zmiešavača 5,5 / 6,5 MHz FM generátorom



Zapojenie prístrojov zostáva rovnaké ako v bode 3 e.

Odstránime skrat cievky L 201, FM generátor preladíme na kmitočet 5,5 MHz a jadrom cievky L 202 nastavíme na maximálnu nf výstupné napäťie, pričom sa snažíme jemným ladením tejto cievky dosiahnuť na skresľomeri minimálne skreslenie.

3 g. Nastavenie nf zosilňovača zvuku

Na 6. kolík konektora NF modulu pripojíme nf generátor /napr. BM 344/. Na výstup zosilňovača /kolík č. 3/ pripojíme zaťažovaci odpor 8 Ohm /10W/. Na kolík č. 5 pripojíme napájacie napäťe + 16 V zo stabilizovaného zdroja. Paralelne k zaťažovaciemu odporu 8 Ohm, pripojíme cez oddielovací odpor 1k2 nf milivoltmeter a skresľomer. Na nf generátore nastavíme kmitočet 1 kHz a úroveň výstupného napäťia cca 200 mV. Potenciometrovým trimrom 301 nastavíme minimálne skreslenie. Zvýšime úroveň výstupného napäťia z nf generátora tak, aby výstupné napäťie dosiahlo úroveň 4,9 V ef. / v tom prípade je výstupný výkon 3 W/ a potenciometrom P 301 nastavíme opäť najmenšie skreslenie.

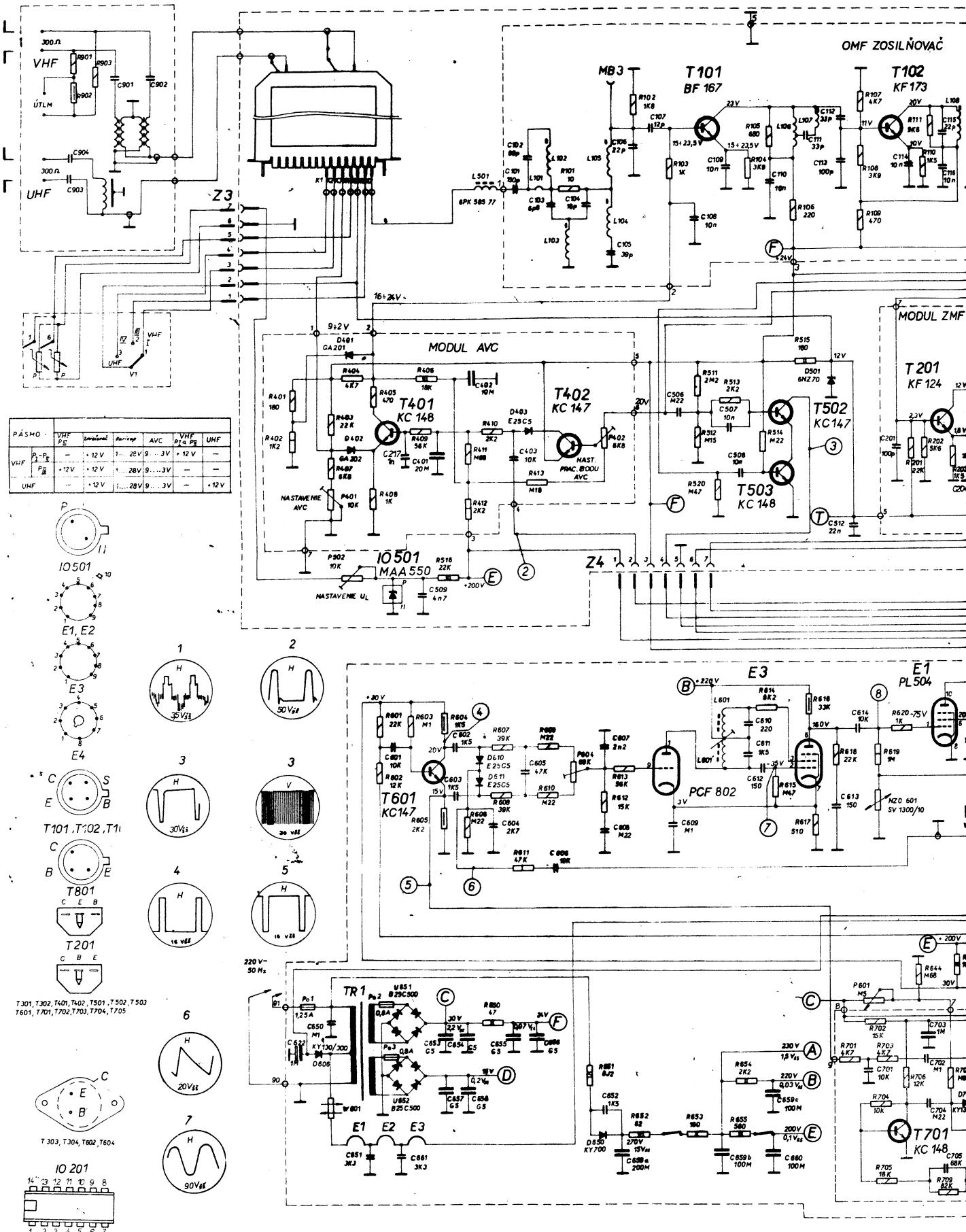

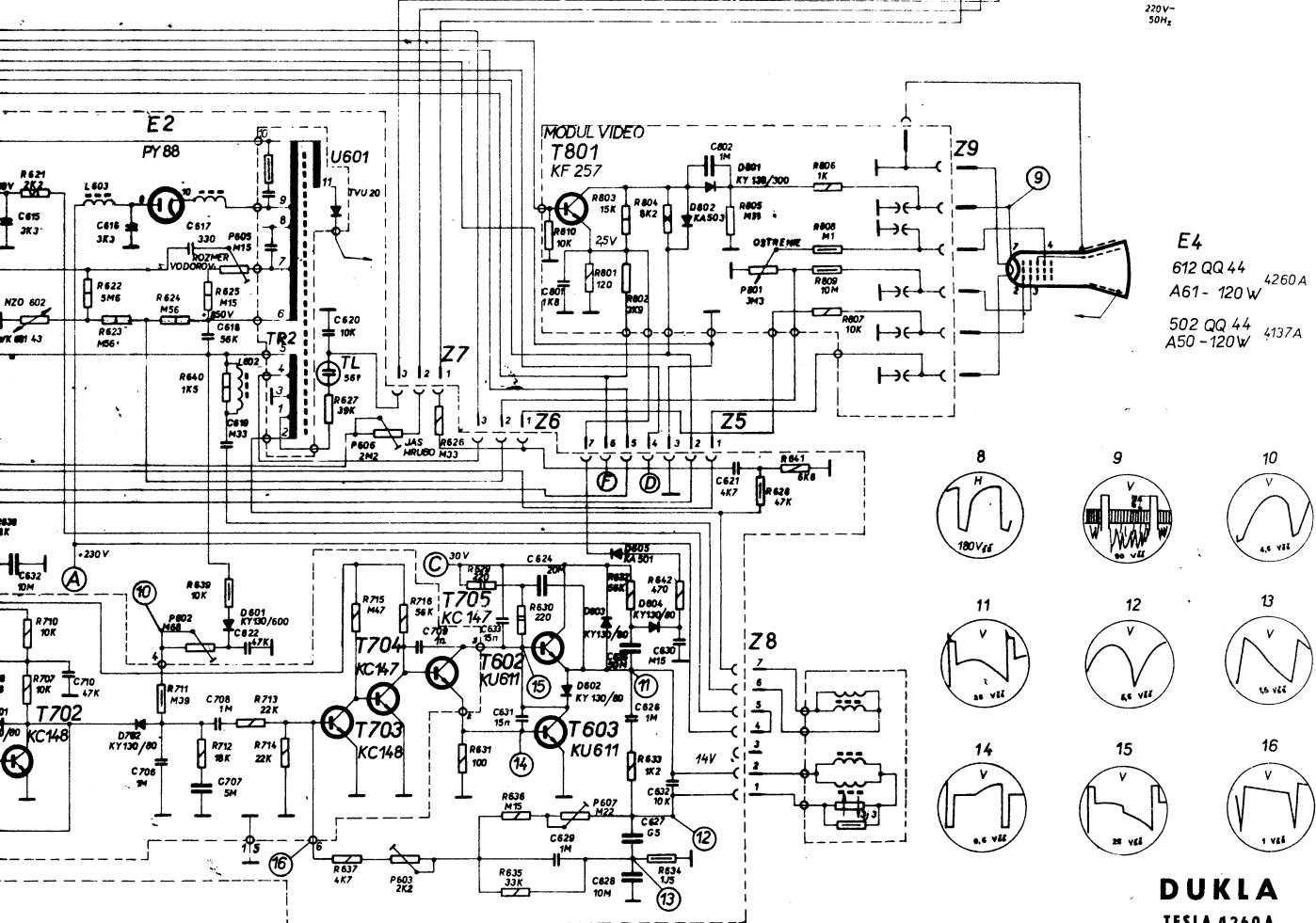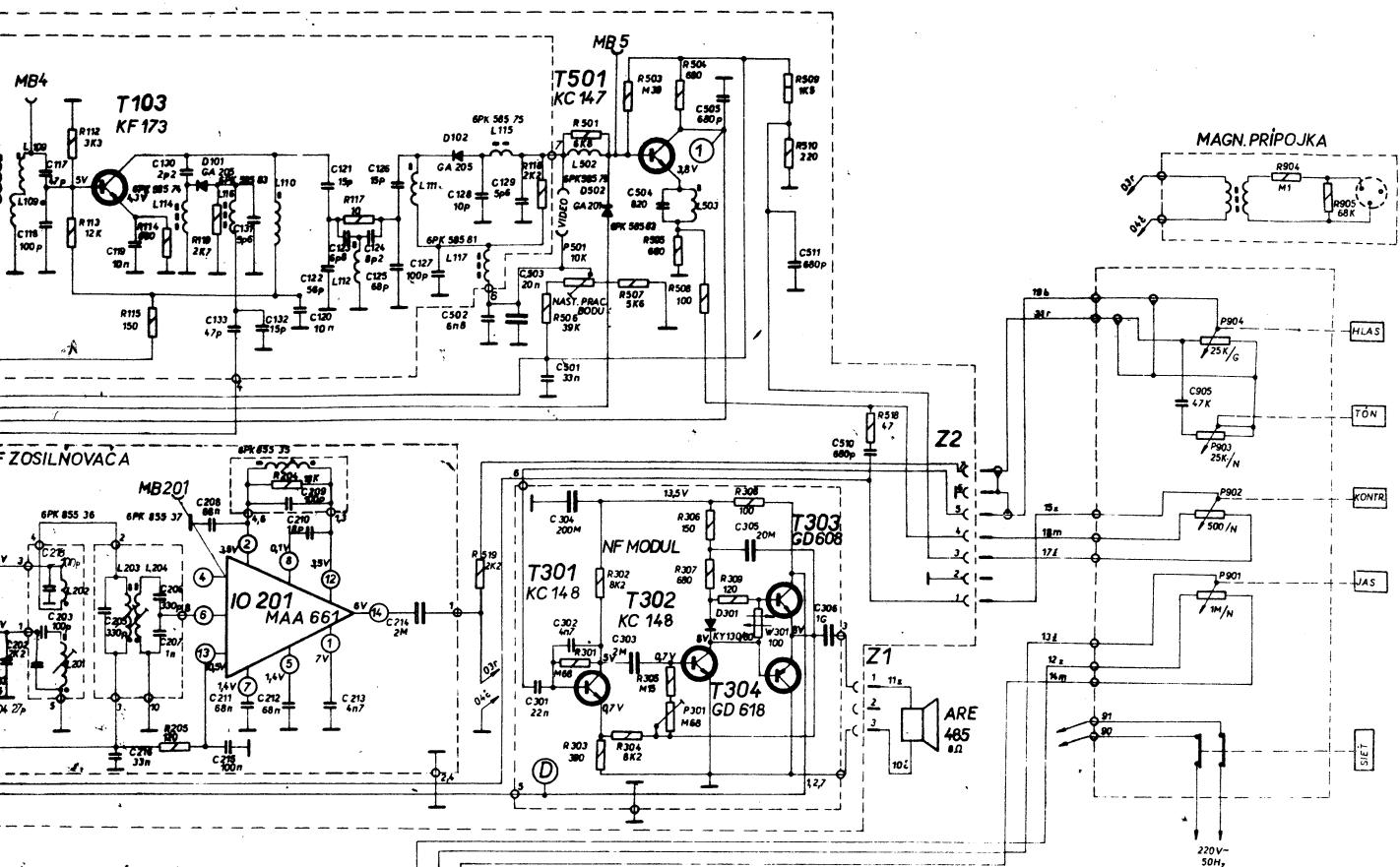

DUKLA
TESLA 4260 A