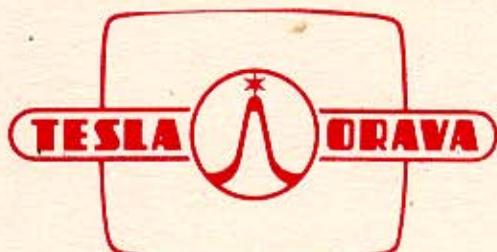



technické informácie

Č. 21


**NASTAVOVACÍ PREDDIS,
ROZKLAĐOVÉ A SIGNÁLOVÉ CHASSIS,
ZDROJ PRE 2. MRIEŽKU OBRAZOVKY U TVP
RADU OLYMPIA**

TVP SILVIA TESLA 4280 A



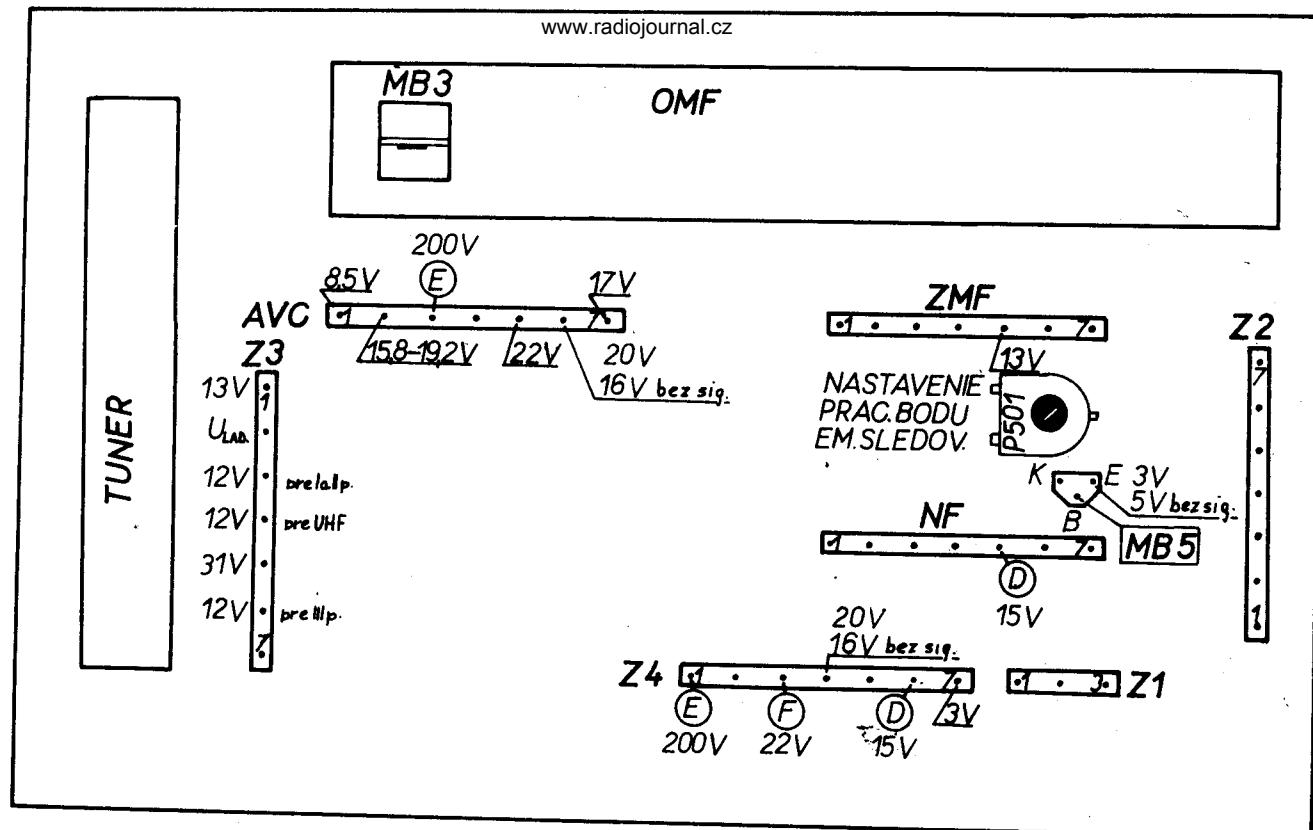


Obr. 1 Rozmiestnenie najdôležitejších merných bodov na signálovom chassis

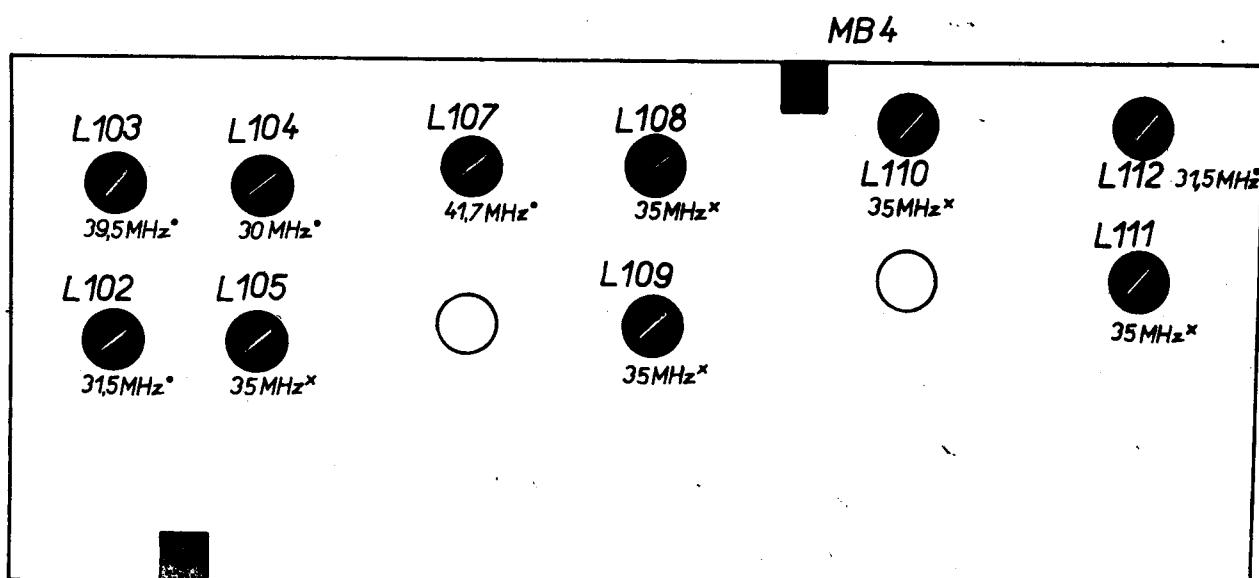

MB 3

* stredný kmitočet príepustného pásma
• ladené na minimum

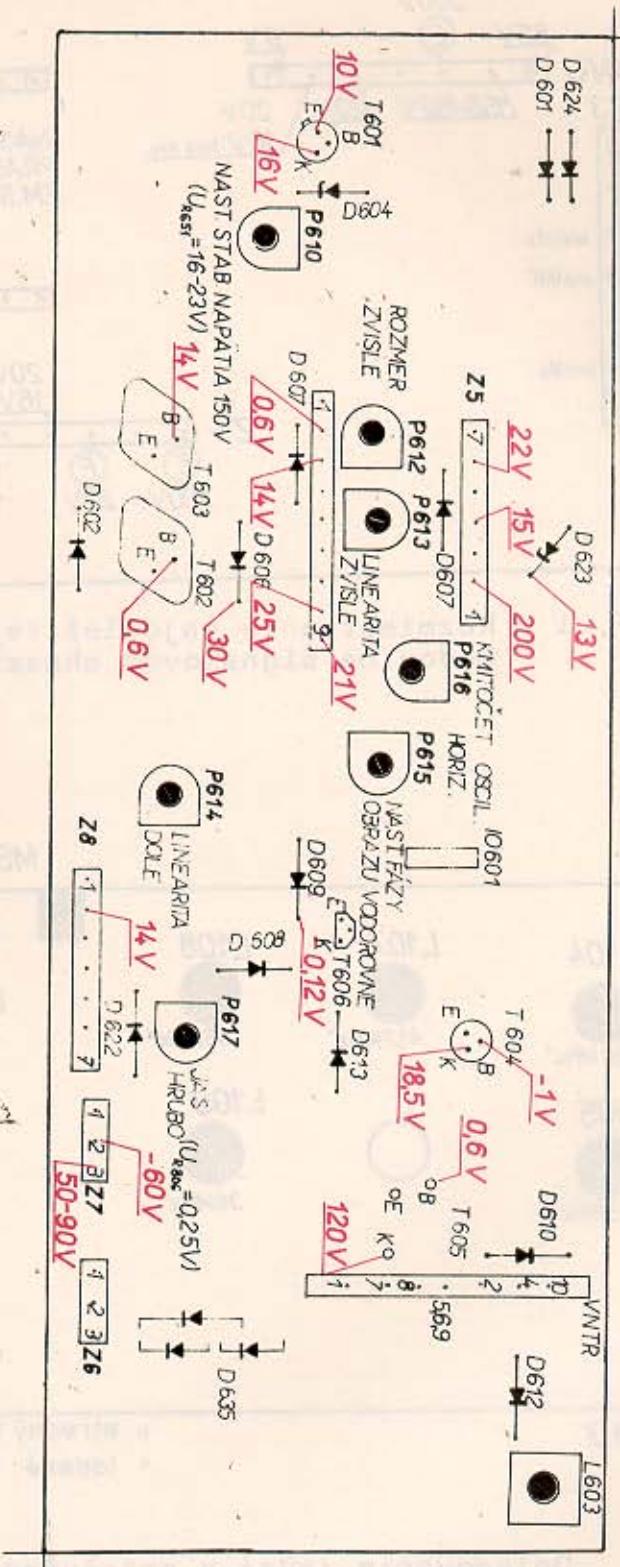Obr. 2 Doladovacie jadrá s príslušnými kmitočtami na doske OMF zosilňovača



Obr. 3 Najdôležitejšie merné body na rozkladovom chassis

N A S T A V O V A C Í P R E D P I S

OBRAZOVÝ ZOSILŇOVAČ

Obrazový zosilňovač, KAVC a jas

Nastavujeme bez signálu. Potenciometer P 901 nastaviť na min. jaš a potenciometer P 902 na max. kontrast. Merný bod MB 4 skratujeme na zem /cez otvor krytu OMF zosilňovača/. Trimrom P 501 nastavíme napäťie na kolektore T 801 na cca. 25 V. Alternatívne nastavenie: Bez signálu, stredný jas, max.kontrast /MB 4 neskratujeme/. P 501 nastaviť tak, že sa práve objaví plný šum.

Nastavenie odladovača 6,5 MHz

Na merný bod MB 5 pripojíme generátor cez oddelovaciu kapacitu cca. 18 pF s frekvenciou 6,5 MHz, výstupné napäťie generátora 0,3 až 0,5 V. Jadrom cievky L 503 nastavíme minimálnu výchylku VF voltmetra, pripojeného na katódu obrazovky.

Nastavenie KAVC

Na vstup televízneho prijímača neprivádzame žiadny signál. Potenciometrom P 401 na module AVC nastavíme napäťie 3,5V medzi špičkou 1 modulu AVC /+/ a šp.5 modulu ZMF.

Na vstup prijímača priviedieme úplný televízny signál VHF strednej úrovne. P 902 nastavíme na max. kontrast a na katódu obrazovky pripojíme osciloskop. Potenciometrom P 402 nastavíme úroveň zhášacích vertikálnych impulzov na katóde obrazovky na cca. 10 V šš, nad úroveň synchronizačných impulzov.

Kontrola ladiaceho napäťia pre tuner

U televízorov tohto typového radu odpadá nastavovanie.

Nastavovanie hrubo

Na vstup TV prijímača priviedieme signál "monoskop". Jas a kontrast /P 901 a P 902/ nastavíme na maximum. Potom trimrom P 617 nastavíme katódový prúd obrazovky na 240 - 250 uA. /Možno kontrolovať napäťím 0,25 V na odpore R 806 1k/.

Nastavenie ostrenia obrazovky

Nastavujeme potenciometrom P 801.

Nastavenie obrazovej medzifrekvencie

Osciloskop pripojiť cez filtračnú sondu /napr. 22 kOhm - 150 pF/ do merného bodu MB 5 na signálovej doske.

Vobler pripájať cez koaxiálny kábel zakončený odporom 75 ohm s kondenzátorom 2,2 - 3,3 nF do nižšie uvedených merných bodov.

Modul AVC vytiahnuť z chassis. Do bodu "UR" /kolik č.2 pre modul AVC/ privádzat pôdplatie pre tranzistor T 3 +18 V.

Ladenie jednotlivých obvodov:

Cievka:	Kmitočet:	Nastaviť	Vobler pripojiť	Poznámka:
	<u>značky /MHz/</u> :	<u>na:</u>	<u>do merného bodu</u>	

L 112	31,5	minimum	MB 4	Viď obr."Krivka OMF 4"
L 111	"35"	max.	/hore, cez otvor	"
L 110	"35"	max.	v kryte OMF/	"


L 107	41,7	minimum	MB 3	Viď obr."Krivka OMF 2+3+4"
L 108	"35"	max.	/dolu na sign.doske/	" "
L 109	"35"	max.		" "

L 103	39,5	minimum	MB 2	Viď obr."celková krivka OMF"
L 104	30,-	minimum	/na tuneri/	" "
L 102	31,5	minimum		

Pred ladením L 102 dočasne rozladíme L 112 /von z krivky/, aby sme videli účinok L 102 a značku 31,5 MHz nastavíme jadrom L 102 na stred schodika, vytvoreného týmto odládovačom na krivke. Potom L 112 naladíme opäť na minimum pri 31,5 MHz.

L-OMF +/ tuner	"35"	max.	MB 2 /na tuneri/	+/ Výstupná cievka na tuneri Viď obr."Celková krivka OMF"
L 105	"35"	max.		

Pri ladení dbáme na to, aby neboli uvoľnené kryty na OMF zosilňovači.

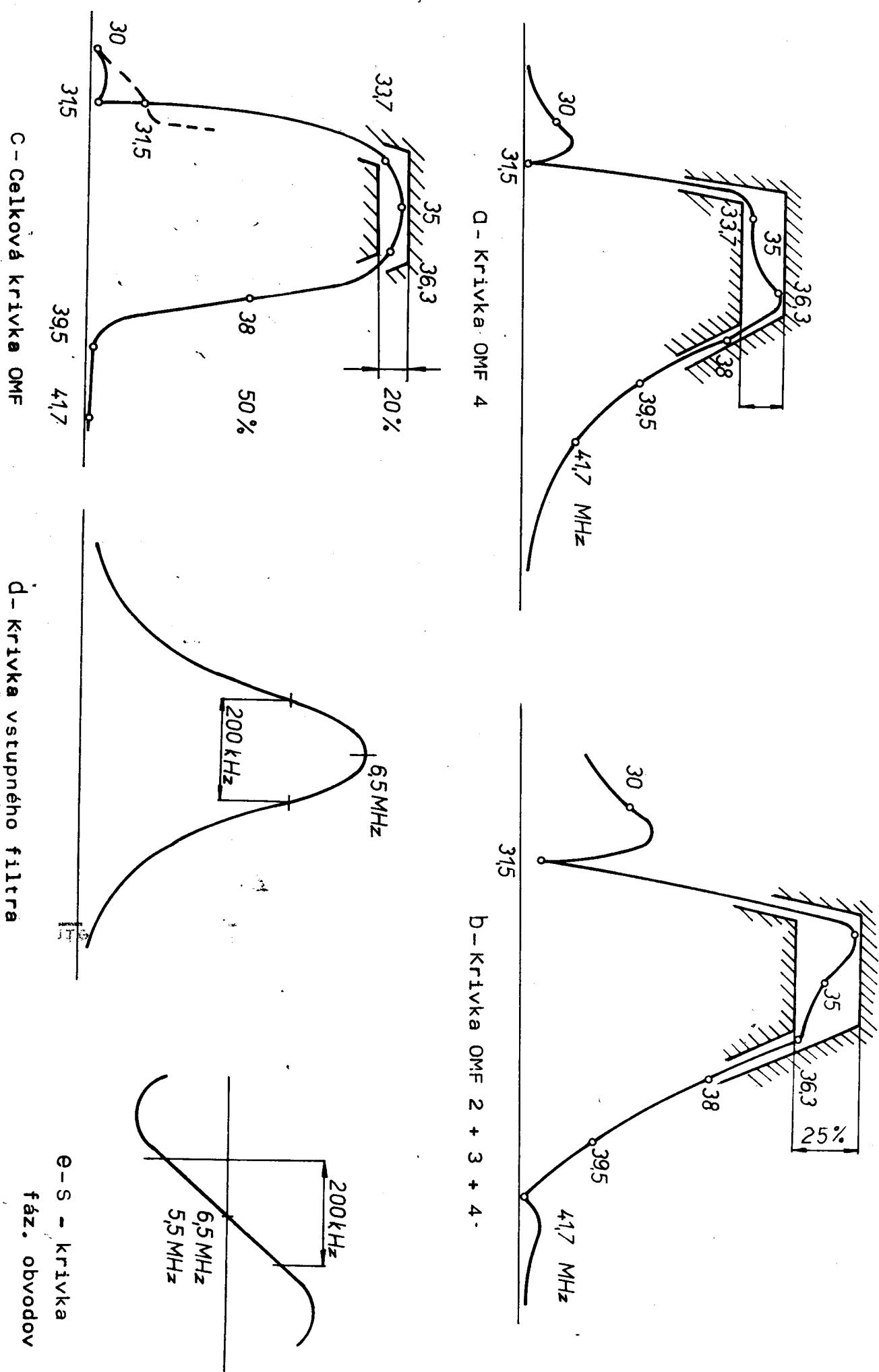

Obr. 4 - Křivky OMF zosilňovača

C - Celková křivka OMF

d - Křivka vstupného filtra

e - S - křivka
fáz. obvodov

Jadrá pre kmitočet "35" nastavujeme na čo najvyššiu krivku, ktorej tvar sa čo možná približuje krivkám, znázornených na obrázkoch. Prípadné dodatočné nastavenie tvaru celkovej krivky pri vrchole alebo pri kmitočte 38 MHz je možné iba miernym pootočením jadier L 110 a L 108, pri čom sa nesmie znížiť krivka o viac ako približne 10 %. Pri väčšom rozladení treba zopakovať postup počnúc od MB 4.

Doladenie OMF cievky na tuneri a L 105 je nutné po výmene tunera.

Vyslovene núdzové doladenie OMF cievky na tuneri po jeho výmene: bez signálu, na maximálny šum na tienidle obrazovky, potom kontrola a prípadné doladenie podľa zvislých čiar na monoskope.

Nastavenie modulu ZMF


Nastavenie modulu ZMF robíme pomocou predĺžovacej šnúry.

Vobler 5,5 - 6,5 MHz pripojíme na špičku 7 modulu ZMF cez kapacitu 10 až 22 pF. Vobler prepneme do polohy 6,5 MHz.

- a/ Osciloskop pripojíme na vývod č.4 integrovaného obvodu IO 201 cez detekčnú sondu /priklad zapojenia je na obr.5 /. Obvod L 210 naladíme na maximum pri 6,5 MHz. Napätie signálu pri tom nastavíme tak, aby nedošlo k omedzovaniu /splošťovaniu krivky/.
- b/ Osciloskop zapojíme na špičku č.1 modulu ZMF. Výstupné napätie voblera nastavíme na maximum resp. 1 V, a jadrom L 212 nastavíme "S" krivku tak, aby znáčka pre 6,5 MHz bola uprostred rovnej časti. Potom vobler prepneme na 5,5 MHz a jadrom L 211 nastavíme "S" krivku pre stredný kmitočet 5,5 MHz /obr. 4 d,e/.

Pri silnejšom rozladení vytočíme pred ladením jadrá cievok L 211 a L 212 tak, aby vycnievali asi 5 mm nad okraj kostričky a len potom ladíme otáčaním jadier v smere hodinových ručičiek.

Ak pre nedostatok vobleru ladíme podľa generátora pevného kmitočtu nastavujeme jadro L 210 na maximum napäťa na vývode č.4 IO 201 a jadrá L 212 resp. L 211 na napätie 6 V na vývode č.14 IO 201 /presne na rovnaké napätie, aké nameriame pri skratovanej špičke č.7 modulu ZMF/ ; pri otáčaní jadrom L 211 musí sa napätie meniť podobne ako u S-krivky.

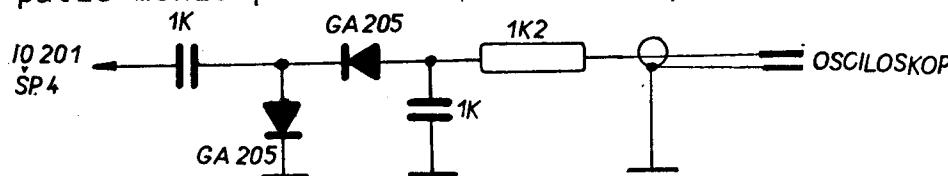

Obr. 5

Nastavenie obvodov riadkového vychylovania a riadkovej synchronizácie

Po výmenách dôležitých prvkov ako IO 601, T 604, T 605, TR 2, TR 3 postupujeme takto:

Potenciometre P 615 a P 616 nastavíme približne do mechanickej strednej polohy bežcov, ešte pri vypnútom televízore.

Zapneme televízor. Potenciometrom P 610 najprv nastavíme v bode "A" nižšie napäťie, asi 130 V. Zmeriame rozdiel napäti na vývodoch R 651 82 ohm - nemá byť vyšší než 22 V.

Televízor skúšame pri signále, obraz zasynchronizujeme pomocou P 616 a umiestníme do stredu rastra pomocou P 615.

P 615 a P 616 nesmú byť na doreze!

Pri zasynchronovanom obrese nastavíme U_A na 150 V, prípadne menej, aby zvislé okraje obrazu boli práve zakryté.

Pripadný malý rozmer vodorovne nesmie byť donastavený zvýšením U_A nad 155 V. Chybu je treba hľadať inde.

Kontrolujeme opäť spád napäťia na R 651, ktorý má byť v medziach 16 - 23 V.

Doladenie VN transformátora na 5.harmonický kmitočtu spätných behov

Po výmene VN trafa alebo iných L, C prvkov v jeho obvode pre-vádzame toto doladenie. Na vstup osciloskopu privádzame priebeh napäťia z VN kobky, ktoré zachytávame bez dotyku na VN transformátor "zo vzduchu". Dobre sa na to hodí izolovaná krokosvorka s výstupkom na zavesenie na kobku.

Nastavíme malý jas, aby sme ešte mohli vidieť obraz a pri otáčaní jadrom cievky L 603 sledujeme vrchol impulzu sp. behu, vlnky pri ~~činnom~~ behu a spotrebú podľa napäťia na R 651.

Pri správnom nastavení dosiahneme temer pravidelné drobné vlnky /9 až 10 vrcholov pri činnom behu a plochý vrchol sp. behu, prípadne mierne sklenený do prava.

Bez osciloskopu môžeme previesť toto nastavenie podľa minimálneho spádu napäťia na R 651 a max. šírky obrazu. Nastavenie nie je kritické.

Presné nastavenie voľného kmitočtu oscilátora H

www.radiojournal.cz

Skratujeme špičku 5 integrovaného obvodu IO 601 na kostru a potenciometrom P 616 nastavíme temer stojaci labilný obraz. Odstráňme skrat. Obraz sa musí zasynchronovať. Po vypnutí televízora a opäťovnom zapnutí, ako aj po prepnutí na iný kanál musí sa tak isto obraz rýchlo zasynchronovať. V prípade pochybnosti o rozsahu zasynchronovania kontrolujeme aktívny rozsah tak, že pri skrate v bode 5 IO nastavíme najprv asi 6 pruhov do jednej strany a preveríme, či sa obraz zasynchronuje po odstránení skratu. To isté prevedieme pri rozladení voľného kmitočtu do druhej strany. Potom opäť nastavíme voľný kmitočet na temer stojaci šikmý obraz. Jadrom TR 3 /budenie/ nehýbať!

Nastavenie fázy medzi video-signálom a riadkovým vychylovaním

Aby sme mohli nastaviť fazu aj pri vysielaní programu, zmenšíme šírku obrazu dočasne pomocou P 610 tak, aby sme videli okraje rastra. Potenciometrom P 615 nastavíme fazu obrazu tak, aby boli okraje obrazu na obidvoch stranách rovnako odrezané alebo vzdialené od kraja rastra. Bežec P 615 nesmie byť pri doraze - bol by prekročený rozsah riadenia fázy a ohrozený T 605.

Toto nastavenie doporučujeme prevádztať iba pri programoch priamo z Prahy alebo Bratislavky, pretože pri prenosoch z niektorých ostatných štúdií nezodpovedá signál norme.

Kontrola priebehu na báze koncového tranzistora T 605

Pri dielenských opravách v koncovom stupni riadkového rozkladu kontrolujeme priebeh č.11 na báze koncového tranzistora, či prvý záporný výkmit napäťa nie je potlačený /nemusí však mať rovnakú amplitúdu ako druhý výkmit/. Preveríme tiež, či druhý výkmit nie je príliš úzky, teda či medzi jeho záporným vrcholom a začiatkom kladnej časti priebehu je rezerva aspoň 4 % z celkového trvania periódy /t.j. asi 2,5 usek./.

Nedostatočnú rezervu tejto doby by mohol spôsobiť IO 601, budiaci transformátorček Tr 3, prípadne niektoré chyby v súčiastkach obvodu, alebo celkom nesprávne nastavenie P 615 a P 616. Pokial má prijímač správnu šírku obrazu a signál je zasynchronovaný, sa prakticky nestane, že by druhý výkmit záporného napäťa nastával až tesne pred začiatkom kladnej časti budiaceho impulzu alebo dokonca neskôr. K tomu by však mohlo

niekedy dôjst bez signálu, kedy kmitočet oscilátora H sa môže vplyvom šumu posunúť. Jadrom TR 3 /budenie/ nehýbať!

Túto kontrolu prevádzkame najmä ak sme zistili vyššiu spotrebu zdroja "A". Pre samotné nastavenie prijímača nie je potrebné - - jedná sa o postup, doporučený pri prevádzkaní nálezu. Pri externých opravách stačí preveriť, či pri zvyšovaní kmitočtu asi do 10 pruhov pri skrate bodu 5 IO prúd zdroja "A" /napäťie na R 651/ mierne klesá a či nedôjde k jeho vzostupu. Podobne pri znižovaní kmitočtu má prúd zdroja "A" mierne stúpať. Namiesto počítania pruhov zmeriame napätie na bežci P 616 pri labilnom nerozpadnutom obraze a potom otáčame bežcom tak, aby napätie kleslo o 1,5 V. Ak nedôjde k zvýšeniu spotreby, je rezerva dostatočná.

Snímková synchronizácia

Pri otáčaní potenciometra P 611 z pravej krajnej polohy smerom ku ľavej krajnej polohe /obraz sa pohybuje smerom dolu/ má dôjst k pomalému zasynchronizovaniu obrazu približne v prvej polovici dráhy potenciometra. Pri ďalšom otáčaní až asi o 45° má zostať obraz zasynchronizovaný.


Nastavenie linearity a rozmeru zvisle

Potenciometrom P 613 nastaviť optimálne zvislú linearitu. Spodný okraj obrazu upraviť potenciometrom P 614. Jednosmerné napätie na emitore tranzistora T 602 /privod k vychyľovacím vertikálnym cievkam Z 8 šp.2/ má byť pri správnom nastavení P 614 asi 14 V. /0 1 V menej než $U_c : 2/$.

Potenciometrom P 612 nastavíme **zvislý** rozmer tak, aby bol vrchný i spodný okraj obrazu práve zakryty.

Nastavenie VJ

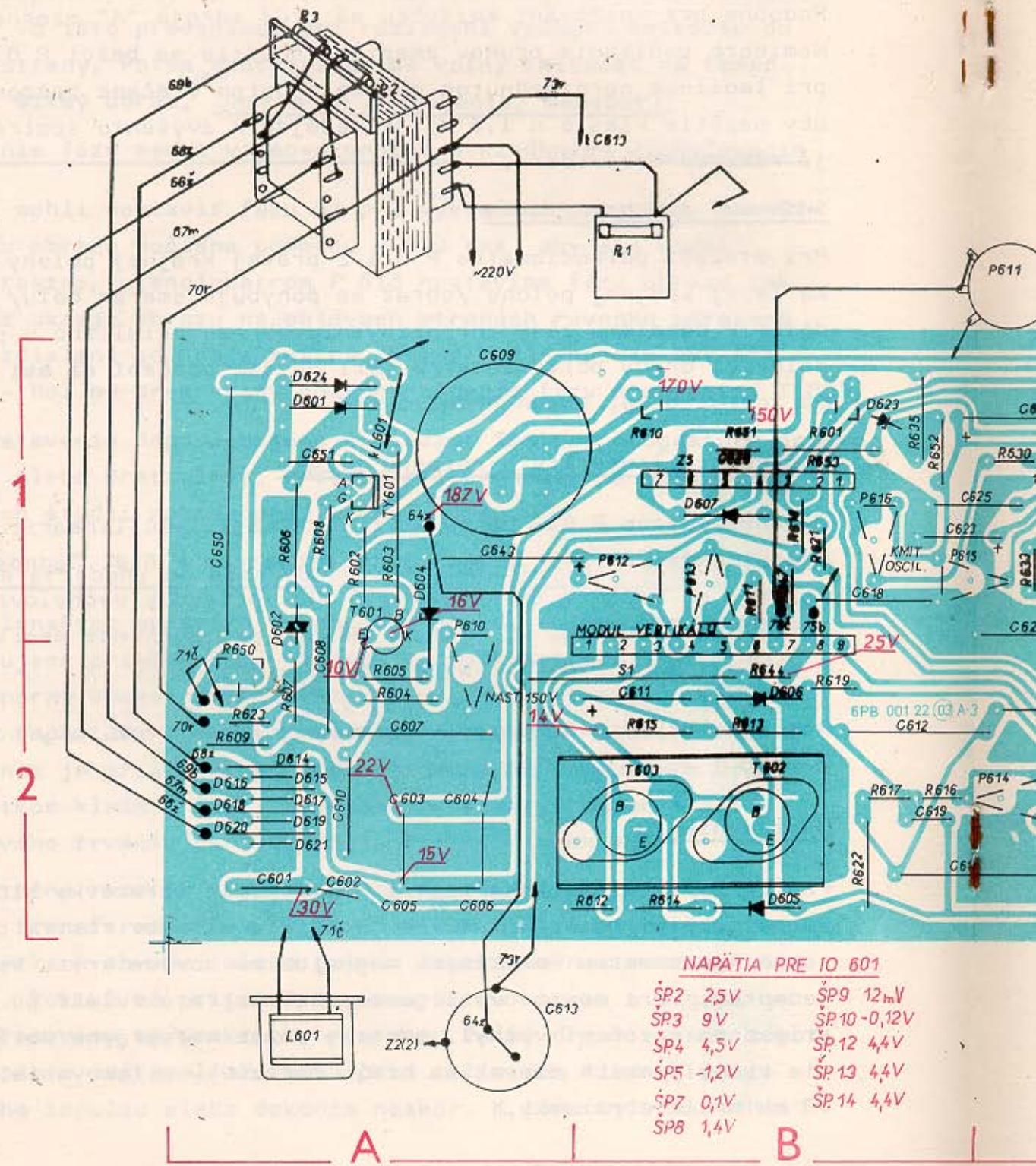Pre správne umiestnenie rastra na tienidle obrazovky slúžia magnetické strediacie krúžky a geometria okrajov rastra sa nastavuje pomocou korekčných magnetov na obvode krytu vychyľ. jednotky. Pri nastavovaní geometrie rastra a zvlášť po prípadnom natočení vychyľ.jednotky dbáme na správne dotlače- nie vychyľovacích cievok na hrdlo obrazovky a fixovanie celej VJ na hrdlo obrazovky.



DOPERY


R	Pole	R	Pole	R	Pole
601 - S1		620 - C2		639 - C1	
602 - A1		621 - S1		640 - D2	
603 - A1		622 - S2		641 - D2	
604 - A2		623 - A2		642 - D1	
605 - A2		624 - C2		643 - C1	
606 - A1		625 - C1		644 - S2	
607 - A2		626 - C1		645 - C1	
608 - A1		627 - C2		646 - C2	
609 - A2		628 - C1		647 - S1	
610 - S1		629 - C1		648 - C1	
611 - S1		630 - C1		649 - C2	
612 - S2		631 - C1		650 - A2	
613 - S2		632 - C1		651 - S1	
614 - S2		633 - C1		652 - S1	
615 - S2		634 - C1		653 - D1	
616 - S2		635 - B1		654 - D2	
617 - S2		636 - C1		655 - D1	
618 - S1		637 - C1			
619 - S2		638 - D2			

KONDENZÁTOŘE

C	Pole	C	Pole	C	Pole
691 - A2		690 - S1		695 - S2	
692 - A2		691 - C1		696 - S1	
693 - A1		692 - C1		697 - A1	
694 - A1		693 - C1		698 - A1	
695 - A2		694 - S1		699 - A1	
696 - S2		695 - C1		700 - C2	
697 - S1		696 - C1		701 - C2	
698 - C2		697 - C1		702 - C1	
699 - C2		698 - C1		703 - C1	
700 - C2		699 - C1		704 - A2	
701 - C1		700 - C1		705 - A2	
702 - C1		701 - C1		706 - A2	
703 - C1		702 - C1		707 - A2	
704 - A2		703 - C1		708 - A2	
705 - A2		704 - C1		709 - A2	
706 - A2		705 - C1		710 - C1	
707 - A2		706 - C1		711 - C1	
708 - A2		707 - C1		712 - C1	
709 - A2		708 - C1		713 - C1	
710 - C1		709 - C1		714 - A2	
711 - C1		710 - C1		715 - A2	
712 - C1		711 - C1		716 - A2	
713 - C1		712 - C1		717 - A2	
714 - A2		713 - C1		718 - A2	
715 - A2		714 - C2		719 - A2	
716 - A2		715 - C2		720 - A2	
717 - A2		716 - C2		721 - C2	
718 - A2		717 - C2			
719 - A2		718 - C1			
720 - A2		719 - C1			
721 - C2		720 - C1			


SÍDŁY

S	Pole	S	Pole
601 - A1		623 - S1	
602 - A1		624 - A1	
603 - A1		625 - C1	
604 - A2		626 - C1	
605 - A2		627 - C2	
606 - A1		628 - C1	
607 - A2		629 - C1	
608 - A1		630 - C1	
609 - A2		631 - C1	
610 - S1		632 - C1	
611 - S1		633 - C1	
612 - S2		634 - C1	
613 - S2		635 - B1	
614 - S2		636 - C1	
615 - S2		637 - C1	
616 - S2		638 - D2	
617 - S2			
618 - S1			
619 - S2			

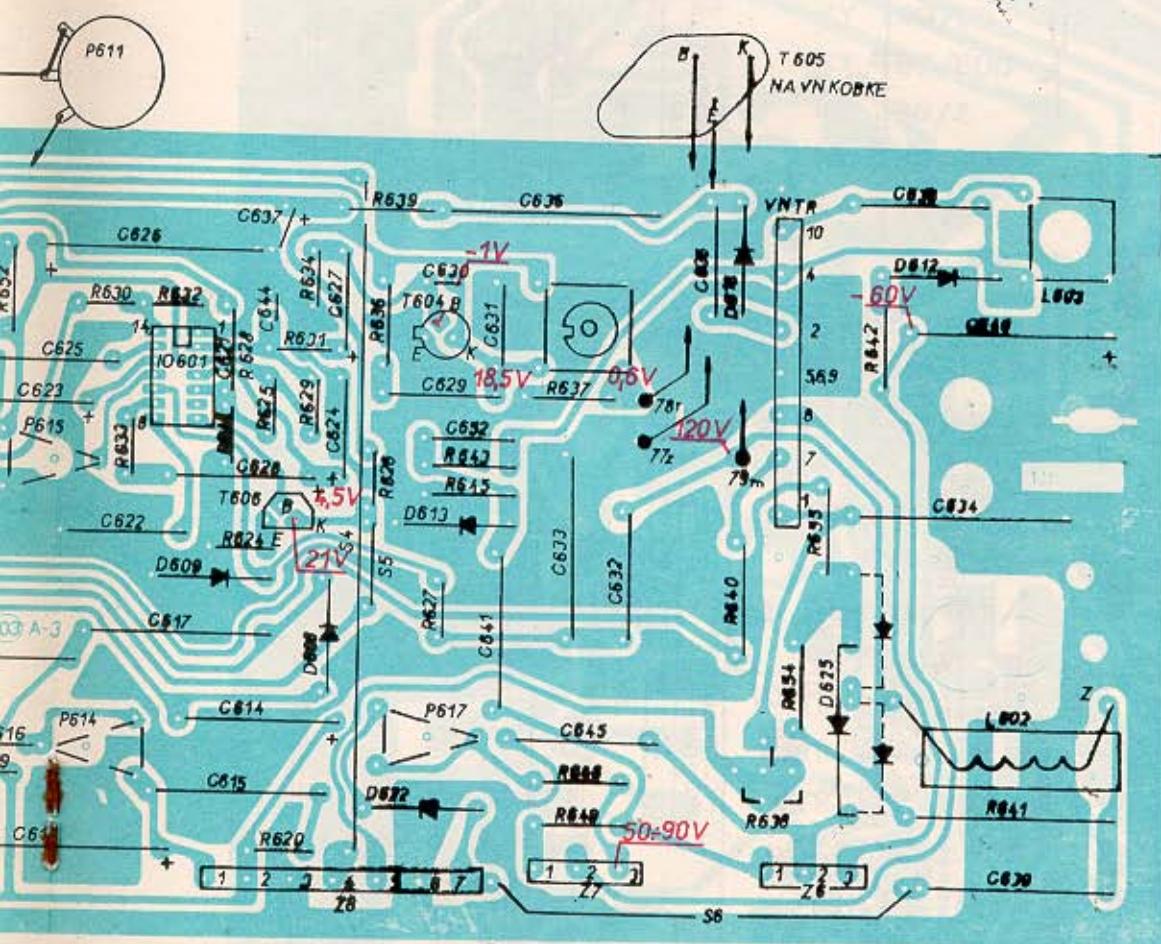

C

D

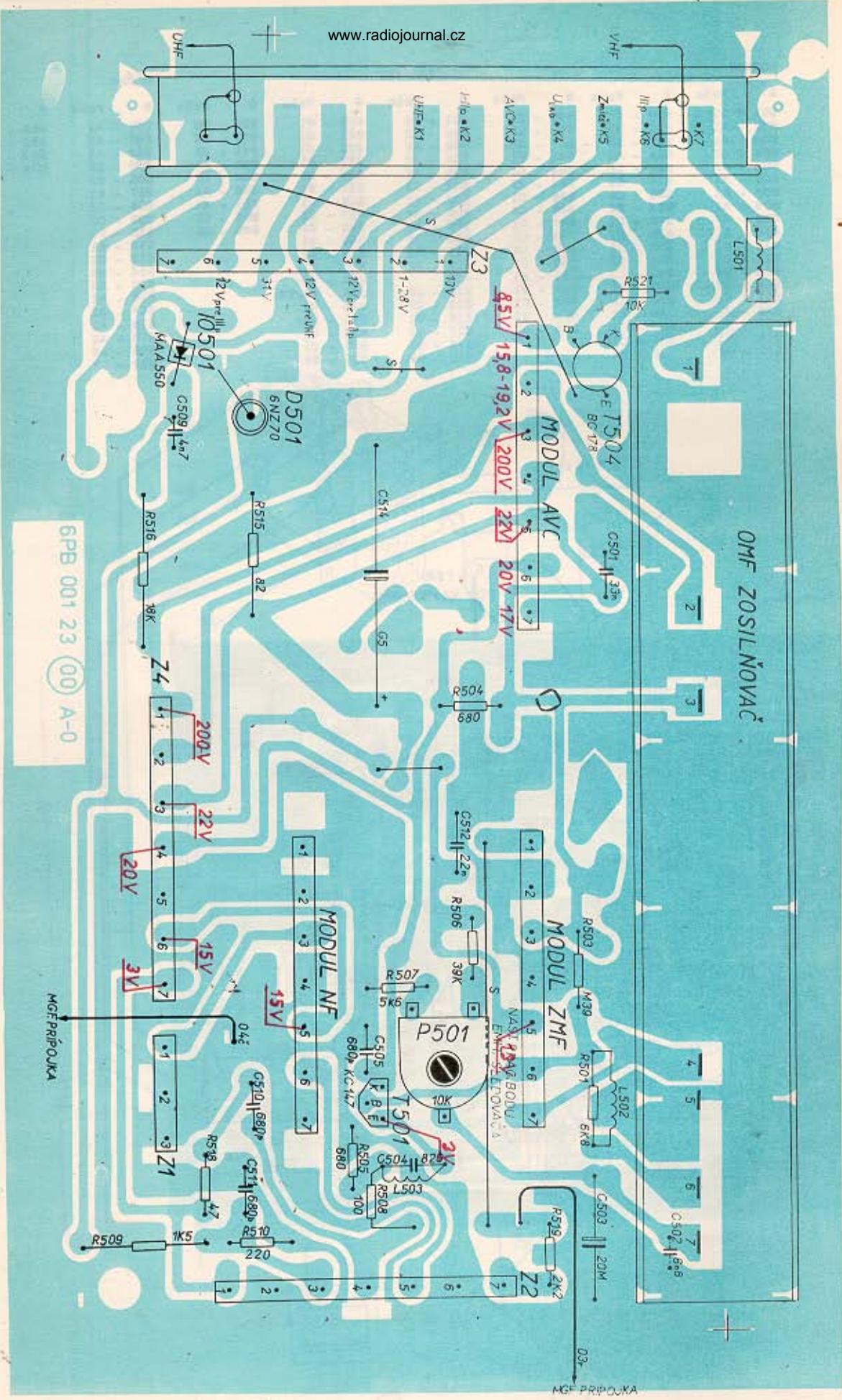

ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV PRE TVP OLYMPIA
www.radiojournal.cz

/Upresnenie zoznamu ND z technickej informácie č.18/

Obrazovka 61 LK 1B /A 61 - 120 W/
Modul vertikálu 6PN 051 83

Tranzistory

T 504 BC 178 /KF 517/
T 201 ruší sa

Diódy

D 603 ruší sa
D 604 KZ 260/9V1
D 607 KA 261
D 614, 621 KY 130/80
D 622 KY 130/600
D 623 KZ 260/Z
D 624 KY 130/600
D 625 KY 199

Odpory

R 210 TR 212 120/M
R 211 TR 212 3k9/K
R 212 TR 212 15K/K
R 515 TR 636 82/B
R 601 WK 669 50 27R/J
R 608 TR 214 4R7/M
R 610 WK 669 46 68R/J
R 611 TR 212 3K9
R 614 TR 214 1K8/K
R 618 TR 212 220K/M
R 619 TR 212 39K/K
R 623 TR 151 27K/A
R 625 TR 212 1M2/K
R 628 TR 212 10K/K
R 630 TR 212 56K/K
R 635 TR 636 150/A
R 640 TR 215 6R8/K
R 644 TR 212 2K2/K

R 646	TR 214 150K/K
R 648	TR 212 150K/K
R 650	WK 669 51 8R2/K
R 651	WK 669 51 82R/K
R 652	TR 214 100R/K
R 653	TR 212 470R/K
R 654	TR 214 150K/K
R 655	TR 214 560K/K
R 702	TR 212 10K
R 711	TR 214 82K/K

Kondenzátory

C 220	TK 724 1n/M
C 221	TK 794 560/M
C 222	TK 783 100n/Z
C 223	TK 782 68n/Z
C 224	TK 782 68n/Z
C 225	TK 782 68n/Z
C 226	TK 724 4n7/M
C 227	TK 754 33p/K
C 228	TC 281 820p/A
C 229	TK 754 150p/K
C 230	TE 986 2M
C 610	TC 180 M15
C 613	TC 445 100M+100M
C 618	TE 986 20M
C 619	TK 724 4n7/S
C 620	TK 744 22n/S
C 621	TK 744 M1/Z
C 622	TK 783 M1/Z
C 422	ruší sa
C 501	TK 783 33n/Z
C 505	TK 794 560p/M
C 514	TE 986 G5
C 643	TE 991 5M
C 645	TC 184 10K
C 803	TK 724 1n/M

ZDROJ PRE 2. MRIEŽKU OBRAZOVKY

Televízne prijímače radu Olympia, ktoré boli pri nábehu výroby osadzované obrazovkou s rýchložeraviacou katódou A 61 - 520 W sa budú ďalej vyrábať len s obrazovkami 61 LK 1B /A 61 - 120W/.


Z tohto dôvodu bolo potrebné prijímač doplniť zdrojom pre 2. mriežku obrazovky - vidieť obr. 8.

Pri nábehu výroby prijímačov s obrazovkou 61 LK 1B je zdroj realizovaný na zvláštnej doske - 6PN 051 89 obr. 7.


Neskôr bude zdroj už priamo na rozkladovej doske, ako je to prevedené na obr. 5.

Hodnoty súčiastok zdroja

R 654	TR 214 150K/K
R 655	TR 214 560K/K
C 615	TC 184 10K .
D 625	KY 199

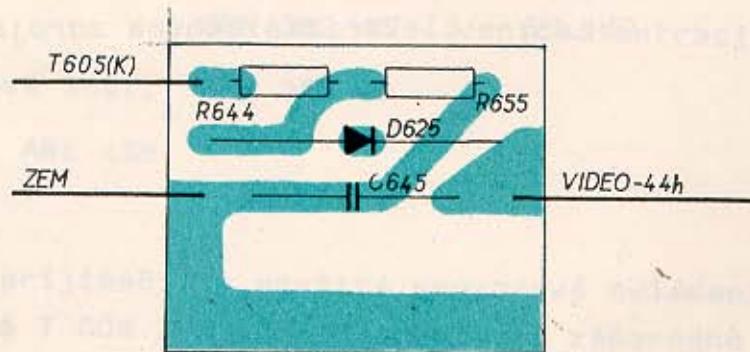

Obr. 7 Zdroj G2 obrazovky - 6PN 051 89

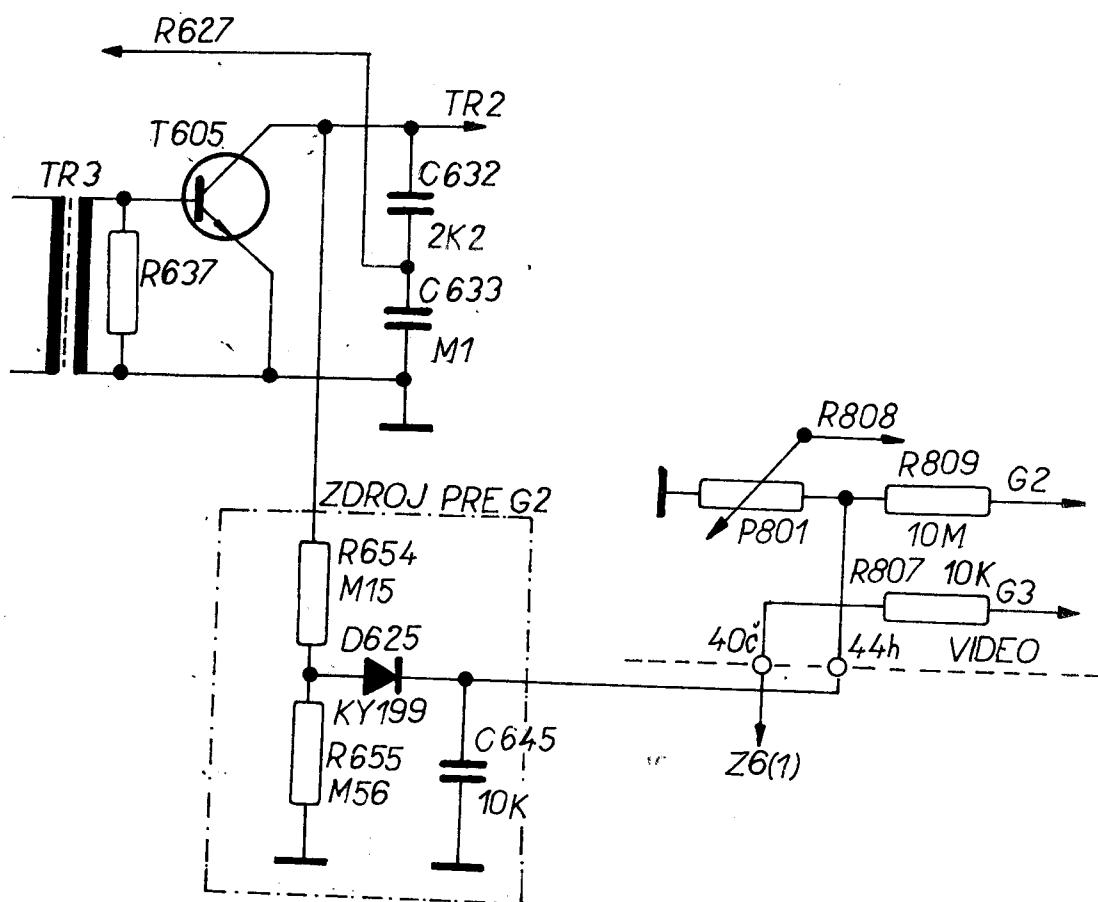

Obr. 8 Elektrická schéma zdroja

TVP SILVIA TESLA 4280 A

Začiatkom budúceho roku sa pripravuje do výroby ďalší celo-plovodíkový prijímač SILVIA.

Je to prijímač s uhlopriečkou obrazovky 61 cm, so senzorovým ovládaním z MĽR. Po elektrickej stránke je prijímač zhodný s TVP Olympia.

Senzorové ovládanie je ako u TVP LIPNO s tým rozdielom, že pre indikáciu uvedeného programu sú namiesto žiaroviek použité svetloemítujúce diódy /LED/ typu LQ 100 /LQ 110, LO 112/.

Zoznam ND

Maska 6PF 122 34 /pastelová biela/
 6PF 122 35 /pastelová zelená/
 6PF 122 36 /pastelová hnedá/
 6PF 122 37 /potlač základná - orech/

Skrinka 6PK 131 44 /mahagón/
 6PK 131 45 /svetlá - vysoký lesk/
 6PK 131 46 /potlač - orech/
 6PK 131 47 /potlač - orech/


Ovládanie TVP zostavené 6PN 383 44 - vanička čierna
 6PN 383 45 - vanička hnedá
 6PN 383 46 - vanička antracit

Chassis signálové zost. 6PN 383 47

Reprodukto: ARE 485

Z dôvodu, že v prijímači je použité senzorové ovládanie z MĽR vypúšťa sa T 504 /BC 178/ - oddelovač záporného napäcia a R 521.

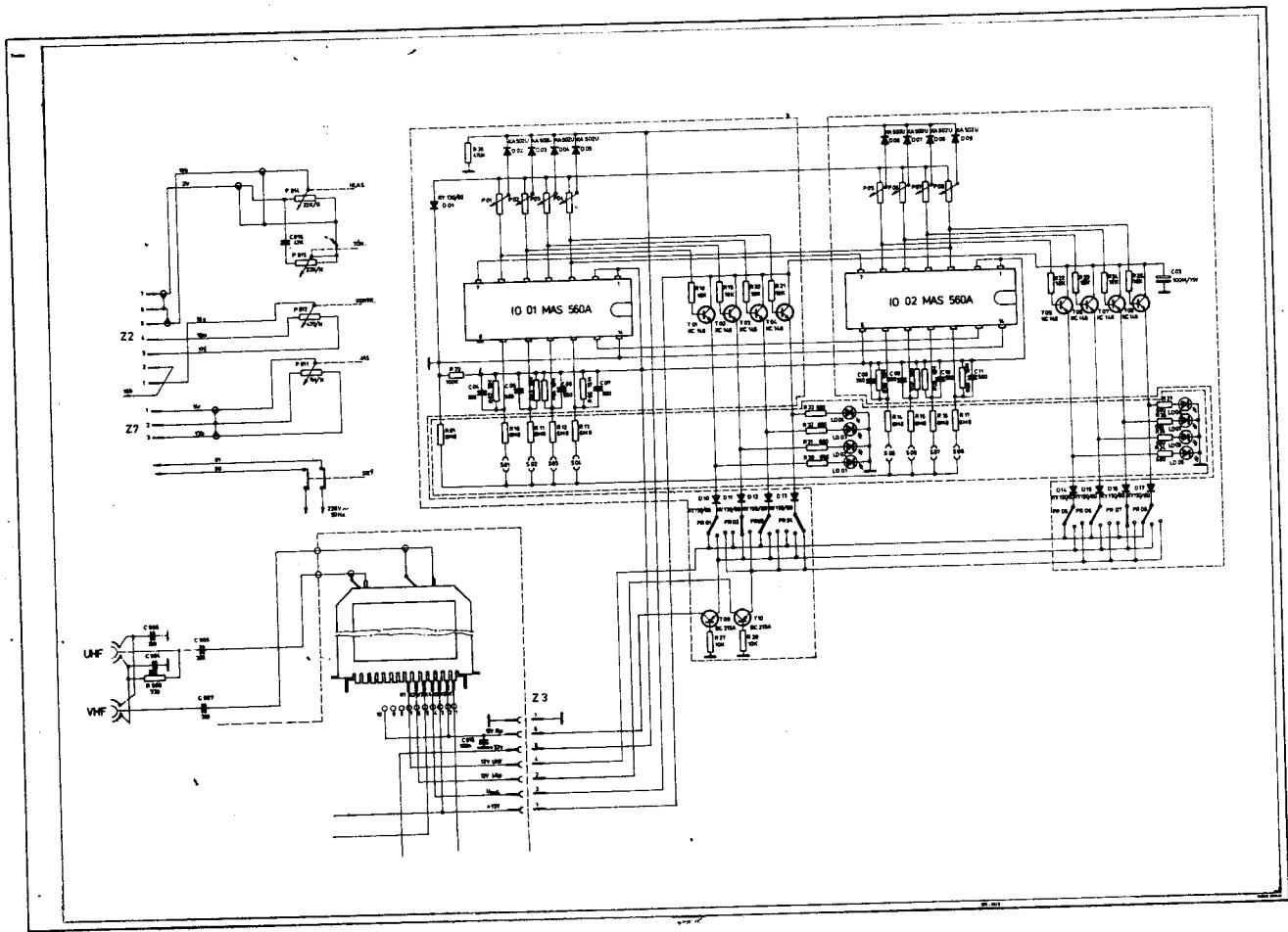Zároveň pristupuje filtračný kondenzátor C 515 TK 783 100n/Z.



Obr. 9 Elektrická schéma senzorového ovládania
v TVP SILVIA

ZACHOVÁVANIE VLASTNOSTÍ TELEVÍZOROV Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI

- UPOZORNENIE PRE TELEVÍZNYCH OPRAVÁROV -

TESLA ORAVA ako monopolný výrobca televíznych prijímačov venuje vývoju a výrobe TVP všestrannú starostlivosť. Na doporučenie EZÚ upozorňujeme, že je treba, aby aj pracovníci servisu pri opravách TVP dôkladne dodržiavalí technológiu a to najmä pri dole uvedených opravách:

- a/ pri oprave senzorovej jednotky vadné oddelovacie vysoko-ohmové odpory nahradzať tou istou hodnotou a tým istým typom. Pri výmene nesmie dôjsť k prekrižovaniu odporov, ktoré by mohli spôsobiť skrat; treba taktiež prihliadať na dĺžku ich vývodov,
- b/ pri výmene obrazovky previesť jej vystredenie tak, aby medzera medzi maskou prijímača a sklom obrazovky bola rovnomerná po celom obvode obrazovky. Ozdobný profil a krycí profil opásania obrazovky založiť tak, aby plnil svoju funkciu aj z hľadiska bezpečnosti /medzera medzi sklom obrazovky a maskou nesmie presiahnuť 3 mm/. Ďalej zmenenie rámu obrazovky a grafitového povlaku previesť tak, ako to bolo prevedené výrobcom a nepoužívať žiadne náhradné materiály /napr. namiesto silikonového vlákna používať vodivé materiály/.
- c/ dbať na správne pripojenie oddelovacích bezpečnostných kondenzátorov a zákaz použitia iných typov ako predpísaných. Treba si pritom všimnúť, či vývody sa nedostali do skratu,
- d/ pri oprave v oblasti magnetofónovej prípojky, treba sa zameriať, aby nedošlo ku skratu medzi kovovou časťou prípojky a kostrou prijímača, resp. sekundárom oddelovacieho transformátora.
- e/ pokial servisný pracovník zistí, že poškodenie zadnej steny ohrozuje bezpečnosť majiteľa /užívateľa/, je povinný túto vymeniť.

Povinnosťou každého servisného pracovníka je zabezpečiť aby TVP, ktorý odovzdáva majiteľovi po oprave splňal bezpečnostné požiadavky kladené na TVP.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1/Integrovaný obvod IO 601 je citlivý na prekročenie záverného napäťia na vstupe separátora šp. 5 a hoci sa prekročením tohto napäťia nemusí hneď zničiť, zhorší sa oddelenie a napätie synchronizačnej zmesi pre synchronizačné obvody, zvlášť pre vertikálnu synchronizáciu.

Už len zapnutie a vypnutie trafopájky v blízkosti IO 601 tento obvod ohrozí. Pri letovaní v jeho okolí je nutné preto tento I.O. vybrať z objímky, aj keď oprava sa robí v úplne inom obvode.

2/Prípadný malý rozmer vodorovne nesmie byť donastavený zvýšením U_A nad 155 V. Chybu je treba hľadať inde.

3/Jadrom TR 3 /budenie/ nehýbať!

4/Modul koncového NF stupňa nevyťahovať ani nezasúvať pri zapnutom televíznom prijímači, pretože dôjde k impulzu, ktorý zničí koncové tranzistory resp. I.O.

