

Je-li přepnuto na gramofon, nesvítí žádná stupnice a svítí pouze nápis TESLA. Jednotlivé rozsahy jsou: I. krátké vlny 13,9—20 m, II. krátké vlny 24,8—52 m, střední vlny 187—571 m, dlouhé vlny 1.050—2.000 m. Stupnice středních a dlouhých vln mají jmenovité označení vysílačů a československé vysílače mají pro rychlou orientaci svoji příslušnou značku provedenou ve tvaru rámečku, značky ostatních vysílačů jsou plné.

Stupnice krátkovlnných rozsahů jsou bez jmenovitého označení, protože by pro velké množství tam se nalézajících vysílačů byly naprostě nepřehledné. Zato jsou upraveny tak, že si lze snadno pamatovat polohu ukazatele při té které stanici. Střední části obou stupnic jsou rozděleny na 100 dílků, které jsou uspořádány stupňovitě vždy po 10. Všechny čtyři stupnice nesou v nejhořejším pásku rozdělení podle vlnové délky v metrech, v nejspodnějším pak k tomu odpovídající rozdělení v kc/s resp. v Mc/s, takže Vám nebude činit potří vyhledání stanice, jež není na stupnici uvedena, aie její vlnovou délku (nebo kmitočet) znáte.

Ladění přijimače


Zádaný vysílač na středních neb dlouhých vlnách nalaďte otáčením ladícího knoflíku (K 3, obr. 1), jenž je umístěn po pravé straně stupnice, aby se stupnicový ukazatel kryl s políčkem vysílače na stupnici, nebo ukazoval jeho přibližnou vlnovou délku. Jemným natáčením ladícího knoflíku v obou směrech pak doladíte přesně podle elektronkového ukazatele ladění tak, aby vzdálenost mezi jasně zeleně svítícími ploškami byla co nejmenší, bez zřetele na to, zda stupnicový ukazatel je ve středu příslušného políčka. Ukazatel ladění má dvě různě citlivé části, citlivější část reaguje již i na slabé a vzdálené vysílače, méně citlivá teprve na silnější a bližší vysílače, kdy již citlivá část je plně rozsvělena a její funkce přestává (obr. 9). Knoflík (K 2, obr. 1) nalevo od stupnic se řídí hlasitost reprodukce. Točením vpravo se hlasitost zesiluje, točením vlevo hlasitost klesá. Při hledání vysílače se doporučuje mít tento knoflík co nejvíce vytocený vlevo, a tím potlačeno hlasitost. Vyvarujete se tak nepříjemně hlasitému vyrážení v přednesu některých silných vysílačů a poruch. Tiché ladění je stejně dobré možné za pomoci elektronkového ukazatele ladění.

K usnadnění ladění, kdy je nutno přejít s ukazatelem větší část stupnice.

slouží setrvačník nasazený na hřideli ladícího knoflíku. Knoflík se roztočí prudším pohybem (který si jistě velmi brzo osvojíte), takže svou setrvačností dopraví ukazatel ladění do blízkosti žádaného vysílače. Pak stačí již jen malé doladění.



obr. 9

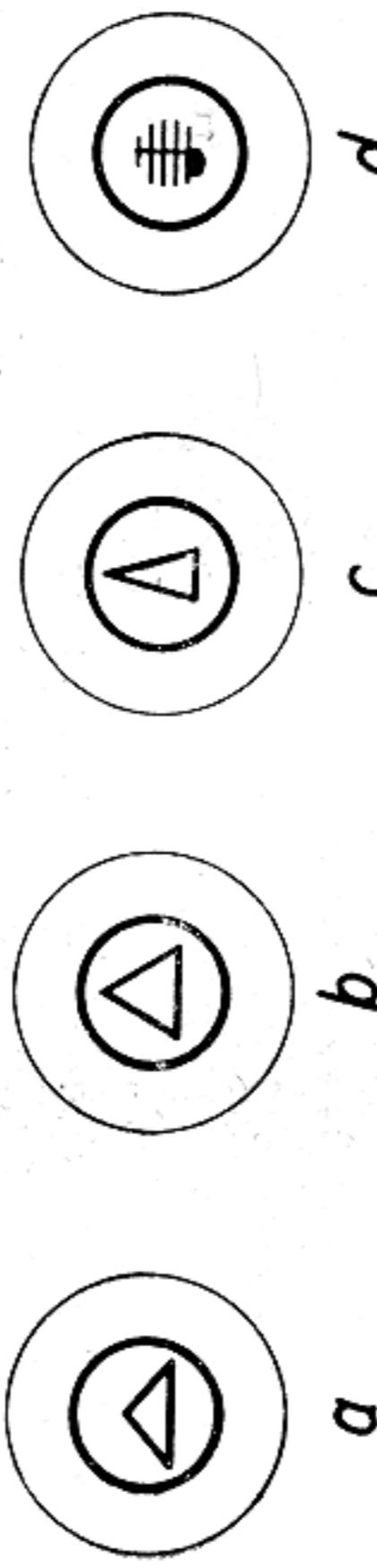

obr. 10

Šíře pásmá — oddalivost (knoflík K 1, obr. 1).

Abyste do celého rozsahu rozhlasových pásů dalo umístit co nejvíce vysílačů, jsou tyto položeny co nejtěsněji vedle sebe. Stává se tudíž, že posloucháte-li program jednoho vysílače, zaznívá Vám do něho pořad druhého, sousedního. Toto míchání stanic se dá podstatně omezit, přepne-li se volič šíře pásmá na úzké pásmo. Je to knoflík na levé boční straně, uložený v zapuštěné misce pod síťovým spinačem (obr. 1.: K 1). Má čtyři polehy, tři patří různé šířce přenášeného kmitočtového páisma a čtvrtá zapíná korekční obvod pro potlačení vysokých tónů. Abychom věděli, kterou polohu přepinače máme nastavenu, jest v okénku před elektronkovým ukazatelem vyládění prosvitlená značka (obr. 10).

V prvé poloze je to trojúhelník se širokou základnou (obr. 10 a). Značí nám, že propouštěné pásmo je nejširší, ale současně oddalivost nejménší. Tato

poloha je výhodná zvláště při poslechu místních a silných vysílačů, po- něvadž v ní je reprodukce nejkvalitnější — s největším obsahem vysokých tónů.

V druhé poloze se Vám objeví trojúhelník s užší základnou (obr. 10 b). Šíře přenášeného pásma je užší, užíváme ji při slabších vysílačích. Ve třetí poloze je v okénku úzký trojúhelník (obr. 10 c), který značí, že v této poloze je šíře pásma nejménší a tím též největší odladivost. Takto lze dobře přijímat stanice i značně rušené.

V poslední poloze Vám značka  hlási, že přijímač potlačuje vysoké tóny. Tento polohu se užívá při poslechu velmi silně rušeného vysílače, neboť převážná část poruch má tonově charakter vysokého šumu a praskání.


Přepinač reproduktoru (knoflík K 5, obr. 12)

Výkon přístroje dovoluje použití i vnějšího reproduktoru, který může být i v jiné místnosti. Vhodný je každý elektrodyynamický reproduktor o impedanci kmitací čívky 4—6 Ω. Připojí se do zdířek na zadní straně přístroje (obr. 5).

Abyste nemuseli pokaždé tento reproduktor odpojovat, když není používán, je pod víkem, vedle gramofonového chassis knoflík (druhý zpředu) označený »REPRODUKTORY«. Jím se obsluhuje přepinač, který dovoluje následující kombinace funkcí reproduktoru:

V pravé krajní poloze, kdy je proti šipce knoflíku značka  pouze na vnějším oblouku štítku (obr. 11), jsou vnitřní reproduktory odpojeny a hráč je pouze reproduktor přídavný. V pravé střední poloze je proti šipce značka na vnitřním oblouku. Vnější reproduktor je odpojen, hráčí reproduktory vestavěné. V levé střední poloze jsou značky na obou obloucích (vnitřní značka je nevypíněná). Vnější reproduktor hráje v plném výkonu, ale zamontované reproduktory jsou utlumeny. Konečně v levé krajní poloze hrají všechny reproduktory plnou hlasitostí.

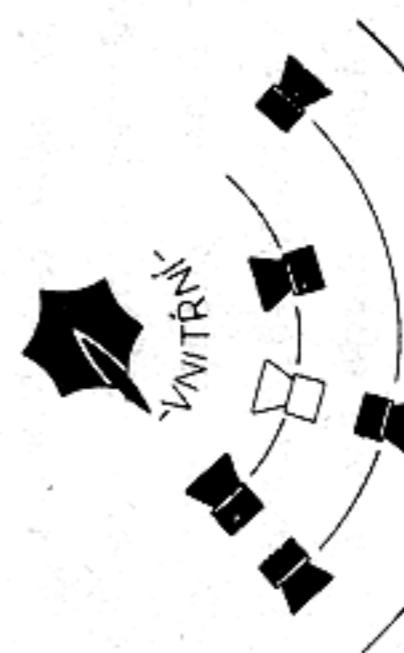VNĚJŠÍ obr. 11
Potřebujete-li využít plně hlasitosti gramoradia, použijte vnějšího reproduktoru a vnitřní reproduktory vypněte nebo utlumte. Jinak by se mohl přístroj vlivem akustické vazby rozhoukat.



místa a nelze postavit antenu podle předchozího návodu, můžete si vypo- moci použitím antennního systému podle obr. 7. Je nutno dodržeti rozevření ramene anteny. Tato ramena mohou být položena ve vodorovné nebo svislé rovině (obr. 8). Přijímač postavte co nejbližší k místu, kde je antena za- vedena z venku do místnosti. Tam, kde jsou dobré podmínky a málo ruše- ní, stačí pro slušný příjem též náhražková nebo pokojová antena. Není-li jiného východiska, je náhradou za antenu dobré uzemnění, jehož přívod se v tomto případě přivede do antenní zdířky. Uzemňovací zdířka zůstane volná.

Nejlepším uzemněním jest uzemňovací deska, trubka nebo vodovod. Uzem-ňovací desku nebo trubku nutno zakopat nebo zarazit do země, aby dosa- hovala vrstvy stálé vlhké půdy. Uzemňujete-li na vodovodní potrubí, jest třeba trubku v místě připojky leskle oškrábat a použít dobré přiléhající objímky se svorkou. Přívod od uzemnění provedete měděným drátem o průměru asi 1,5 mm. Trubky rozvodu plynu a ústřední topení se na uzem- nění nehodí. Praskoty, vzniklé atmosférickými výboji neodstraní však žád- ná, byť sebe dokonalejší antena.

Za uzemnění pro svůj přijímač nikdy nepoužívejte hromosvodů! Je to ne- bezpečné a zakázané!

OBSLUHA PŘIJIMAČE

Síťový vypinač

Po levém boku skříně je umístěn v horní zapuštěné misce páčkový síťový vypinač (obr. 1.; HV). Je-li přístroj přepojen na správné síťové napětí (zadní stěna opět na svém místě, přitažená šroubky) možno jej zapnout. Po za- puštění vypinače se osvětlí tovární značka na přední masce skříně, některý vlnový rozsah (podle postavení vlnového přepinače), indikace šíře písma v okénku »magického oka« (kruhový otvor nahoře uprostřed) a po nažá- vení elektronek spatříme v tomto otvoru ještě zeleně zářit čtyři výseče »magického oka«.

Vlnový přepinač

V pravé boční stěně v zapuštěné misce je umístěn vlnový přepinač (obr. 1.; K4). Jím se zapínají jednotlivé vlnové rozsahy. Abyste se mohli snadno orientovat, který ze čtyř rozsahů je právě zapnut, je stupnice upravena tak, že se osvětlí pouze ta část, která k onomu rozsahu přísluší.

desek dlouhohrajících (33 1/3 a 45 ot./min). Vhodný safirový hrot zařadíte přehozením páčky P (obr. 14) do příslušné polohy. Směrem dopředu k písmenu M je zařazen hrot pro dlouhohrající desky a ve směru dozadu — k písmenu S — je zařazen hrot pro desky standardní. Použitím nesprávného hrotu poškozujete jak hrot, tak i desku.

Desky se záznamem pro 45 ot./min. mají ve svém středu velký otvor. Aby bylo možno přehrávat i tyto desky, je na desce gramofonu umístěna střední vložka A (obr. 12), kterou nasadíte na osu talíře a pak teprve desku. Pro tyto desky používejte rovněž hrotu pro dlouhohrající desky — páčka P na přenosce v poloze směrem k písmenu M.

Přenosku uvolněte ze zajištění stisknutím západky na podpěře raménka přenosky a motor gramofonu zapněte vykývnutím raménka přenosky vpravo tak, až vypinač zapne a motor se roztočí. Potom položte přenosku opatrně na desku a knoflíkem řízení hlasitosti K 2 nastavte žádanou hlasitost. Malý zbytkový signál gramofonu v poloze knoflíku hlasitosti zcela vlevo není závadou přístroje. Nasazení přenosky ulehčuje nasazovací značka na čele ramene, která má být při nasazování přiblížně nad první drážkou nahrávky. Přepínač K 6 (obr. 12) vlevo od gram. chassis, první zpředu, slouží k správnému nastavení tónového poměru pro reprodukci, proto má být v poloze označené Σ (obr. 13) při používání přijímače, v poloze \varnothing M při přehrávání dlouhohrajících desek, v poloze \varnothing S při přehrávání standardních desek a konečně v poloze C1 při používání mikrofonu. Je-li přepnuto na gramofon, nesvítí žádná stupnice a svítí pouze nápis TESLA, jak bylo již uvedeno na str. 10.

Po přehrání desky se motor samočinně vypne; zvedněte přenosku s desky a raménko položte na stojánek. Rychlostní vypínač začíná působit již na průměru 132 mm. Chcete-li nasadit přenosku na tomto nebo ještě menším průměru nahrávky desky, musíte ji tam přivést velmi pomalým pohybem. Budete-li přehrávati abnormální desky (na příklad pohlednicové), je třeba připojit paralelně k samočinnému vypínači ještě jeden ruční páčkový vypínač. Tuto práci svěřte však jen odbornému závodu.

Při chodu motoriku nebrzděte nebo dokonce nezastavujte, taliř gramofonu rukou, poněvadž gumové převodové kolo se snadno odře a způsobuje pak kolísání otáček, které se projevuje nekvalitní reprodukcí.


Pojistky

Gramoradio je jištěno dvěma pojistikami, které jsou umístěny na zadní stěně přístroje a jsou přístupny jejimi otvary. Pojistka P 1 (obr. 5) je zapojena v síťovém přívodu a pojistka P 2 je zapojena v kladném anodovém napětí přístroje. Svítí-li stupnice, přijímač nehraje a elektronkový ukazatel zeleně nesvítí, je pravděpodobně přepálena pojistka P 2. Nesvítí-li však ani stupnice a v zásuvce je proud, je zpravidla přerušena pojistka P 1.

Výměnu pojistiky provedete tak, že vyšroubujete bakelitový držák, se kterým vysunete trubičkovou skleněnou pojistku. Novou pojistku též elektrické hodnoty a týchž rozměrů zasadte do držáku, který zašroubujete a dobře utáhněte.

Připojovací zdířky

Antennní přívod zasuňte do zdířky označené Υ (obr. 5) a přívod od uzemnění do zdířky označené $\bar{\psi}$ (obr. 5). Do zdířek označených \square (obr. 5) lze připojit druhý reproduktor, jehož kmitací cívka má impedanci přibližně 5Ω , tedy elektrodynamický reproduktor bez transformátora. Ke gramoradiu »Tábor II« lze též připojit koaxiální reproduktor TESLA 514303 (ve skříňové ozvučniči s bass-reflexem). Mezi přístroj a koaxiální reproduktor nutno však zapojit převodní transformátor, jehož převod je z 5Ω na 100 V (na př. UPT). S touto kombinací se docílí zvlášť věrného přednesu.

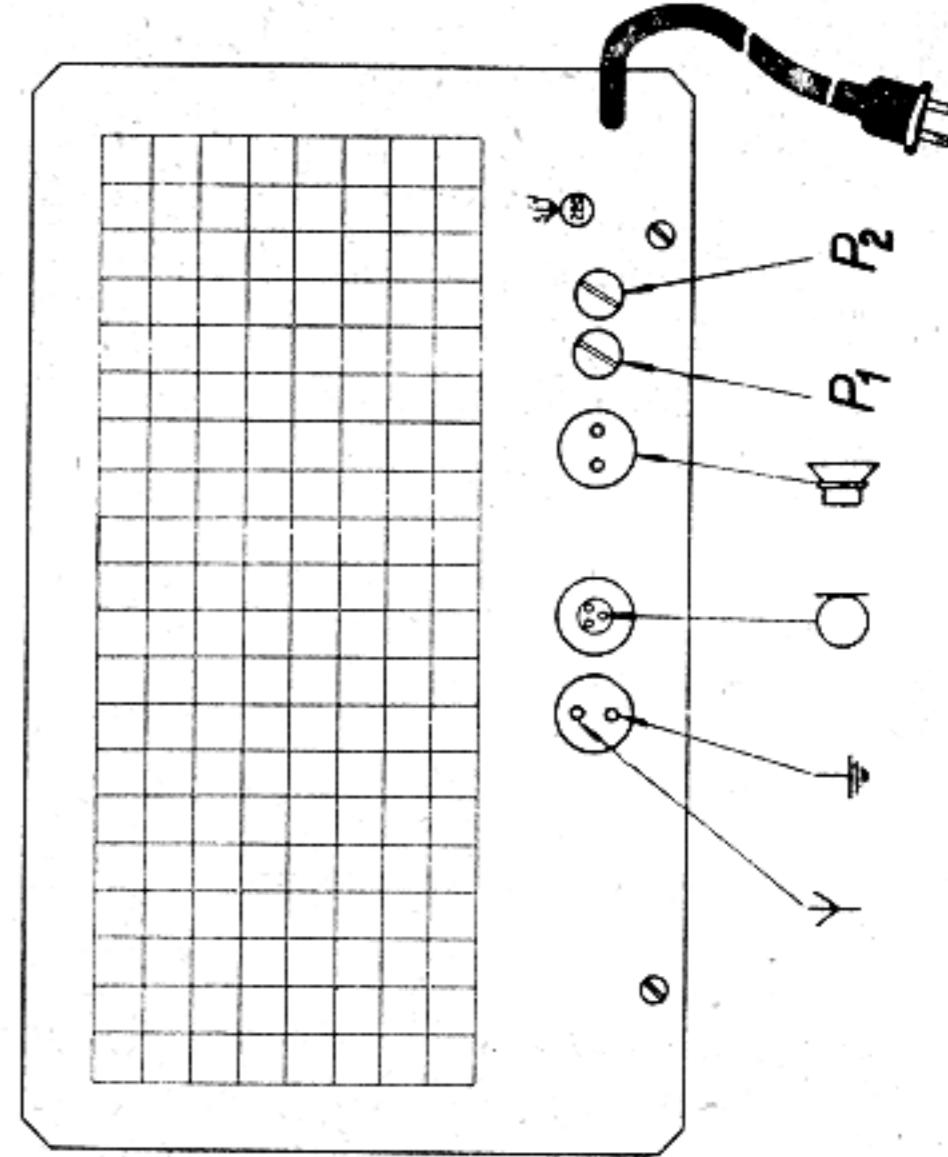

obr. 5

Obsluha gramofonu

Kromě toho lze též připojit krystalový mikrofon, na př. TESLA 516002 nebo TESLA 516030. K tomu účelu je na zadní straně přístroje speciální stíněná nezářivá zástrčka, označená na odnímatelné stěně OI (obr. 5). Při připojení mikrofonu lze omezit vysoké tóny tónovou clonou kombinovanou s šíří pásma (knoflík K 1, obr. 1). Přepinač K 6 (obr. 12) musí být v poloze ozn. C.

Těmito doplňky se promění gramoradio »Tábor II« v malou, ale dokonalou rozhlasovou ústřednu.

Antena a uzemnění

Příjem závisí velkou měrou na použité anteně a uzemnění. Čím lepší anténa a dokonalejší uzemnění, tím čistší je příjem většího množství vysílačů a poruchy jsou slabší. Dobrá antena má být zavřesena co nejvýše ve volném prostoru v délce asi 25 m (i se svodem).

Musíte-li použít dlouhého svodu, prodlužte antenu tak, aby její vodorovná část nad střechou byla asi 10—15 m dlouhá (obr. 6).


V oblastech zamořených poruchami pocházejícími z velkého množství elektrických spotřebičů se doporučuje použít anteny se stíněným svodem. Antena se umístí pokud možno nejvýše nad střechou, mimo prostor poruch a od ní se vede stíněný kabel až k přijimači. Je však důležité prodloužit vodorovnou (nestíněnou) část antény o stejnou délku, jako je její stíněná část. Doporučuje se i tento stíněný svod vésti pokud možno stranou všech rušivých zdrojů (elektromotorů, vedení silnoproudých, telefonních atd.) a též od kovových částí střech, okapů a pod. Ovšem tam, kde je nedostatek

Obsluha gramofonu

Pod sklopným víkem je zamontováno chassis gramofonu. Je přizpůsobeno k přehrávání gramofonových desek se standardním i jiným záznamem (dlouhohrající desky). Talií gramofonu se může otáčet trojí rychlosť. Pro přehrávání normálních standardních desek je určena rychlosť 78 otáček za minutu a pro dlouhohrající desky je rychlosť 33 1/3 otáčky za minutu. Tyto desky nejsou u nás zatím ani vyráběny, ani prodávány.

Přepnutím knoflíku K 7 (obr. 12) do příslušné polohy zvolíte potřebnou rychlosť talií. Knoflíkem otáčejte vždy doprava podle šipky na číselníku: násilným zpětným otáčením se může poškodit převodový mechanismus. Je-li přijimač v místnosti s teplotou nižší než + 15°C, dosáhne motor normální otáčky asi po jedné minutě po zapnutí. Až motor zapnete, nechte jej točití asi jednu minutu naprázdno, aby se poněkud zahřál a ztuhlé mazadlo zřídlo.

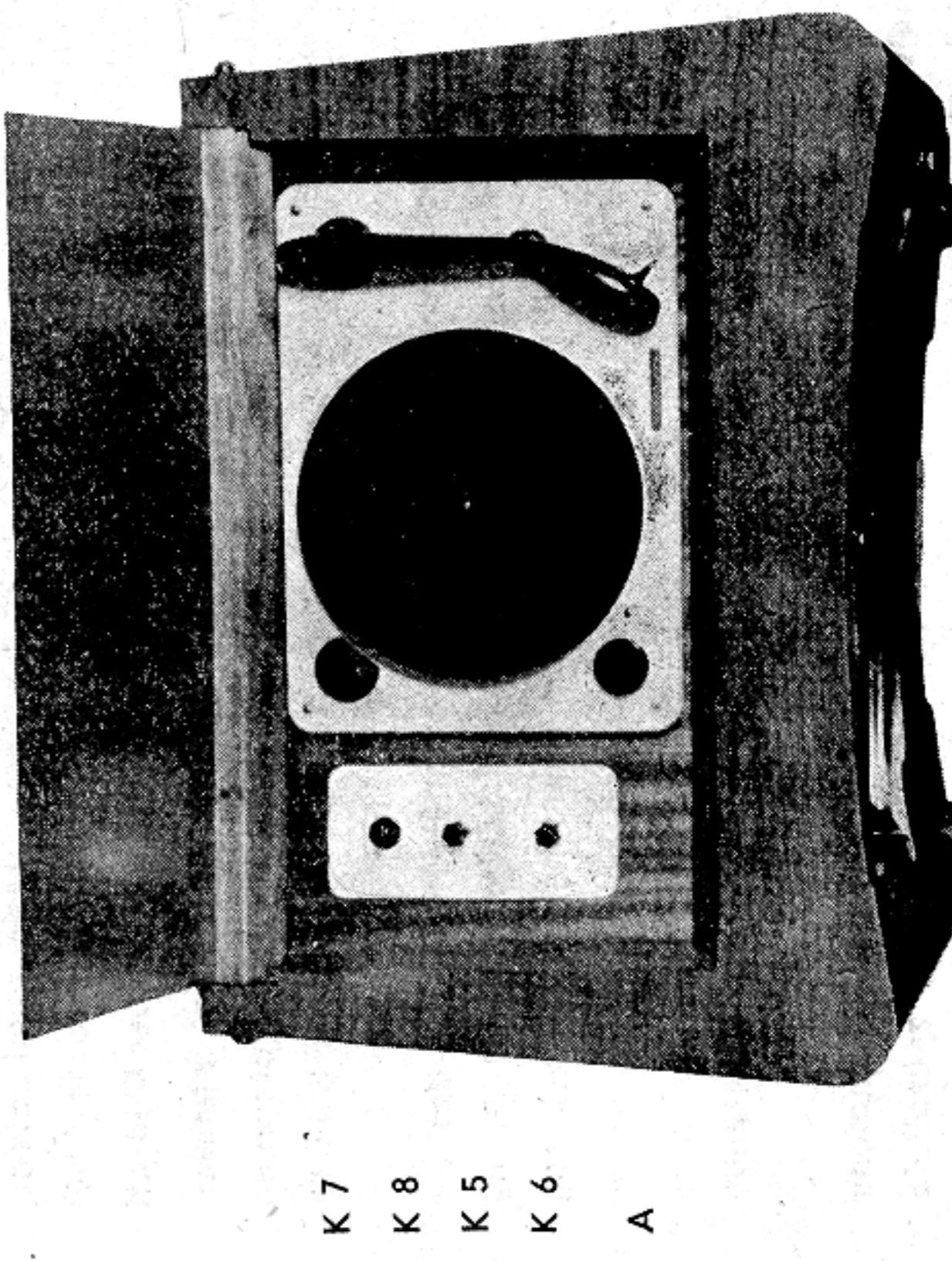Přenoska gramofonu je magnetická a má dva safirové hrotů (jehly). Jeden pro přehrávání desek standardních (78 ot./min.) a druhý pro přehrávání



obr. 6 k přijimači
obr. 7 k přijimači
obr. 8


desek s šíří pásma (knoflík K 1, obr. 1). Přepinač K 6 (obr. 12) musí být v poloze ozn. C.]

Těmito doplňky se promění gramoradio »Tábor II« v malou, ale dokonalou rozhlasovou ústřednu.

Příjem závisí velkou měrou na použité anteně a uzemnění. Čím lepší anténa a dokonalejší uzemnění, tím čistší je příjem většího množství vysílačů a poruchy jsou slabší. Dobrá antena má být zavřesena co nejvýše ve volném prostoru v délce asi 25 m (i se svodem).

Musíte-li použít dlouhého svodu, prodlužte antenu tak, aby její vodorovná část nad střechou byla asi 10—15 m dlouhá (obr. 6).

V oblastech zamořených poruchami pocházejícími z velkého množství elektrických spotřebičů se doporučuje použít anteny se stíněným svodem. Antena se umístí pokud možno nejvýše nad střechou, mimo prostor poruch a od ní se vede stíněný kabel až k přijimači. Je však důležité prodloužit vodorovnou (nestíněnou) část antény o stejnou délku, jako je její stíněná část. Doporučuje se i tento stíněný svod vésti pokud možno stranou všech rušivých zdrojů (elektromotorů, vedení silnoproudých, telefonních atd.) a též od kovových částí střech, okapů a pod. Ovšem tam, kde je nedostatek

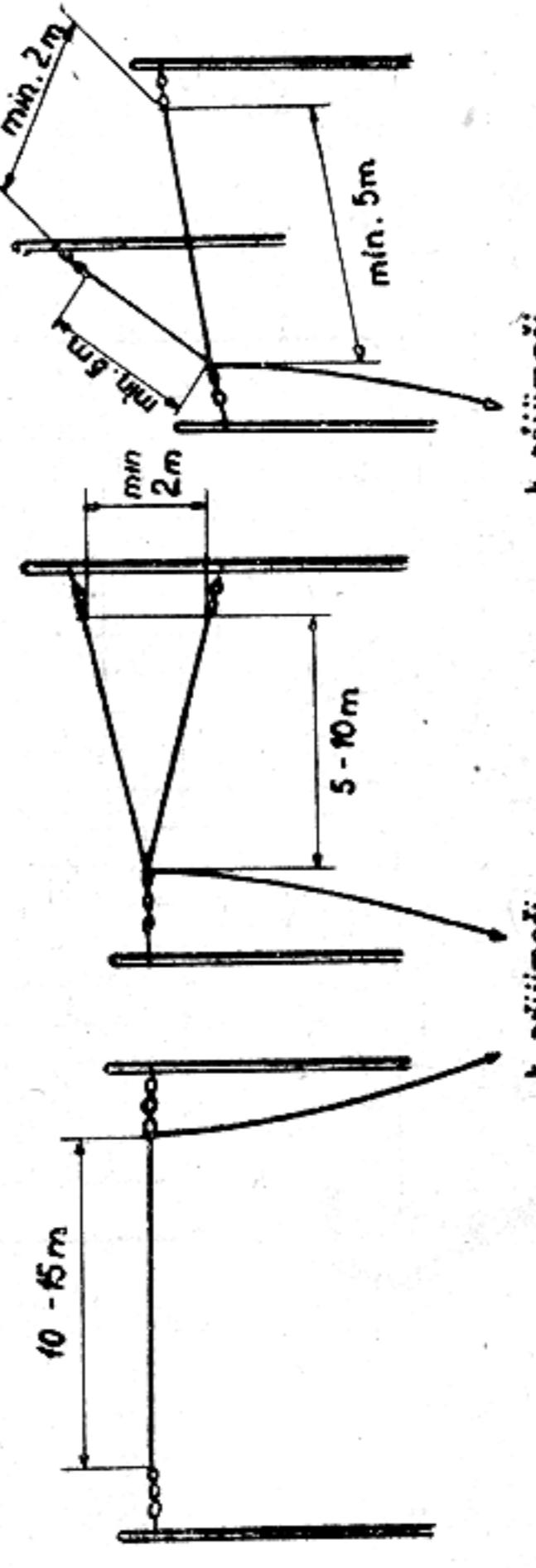

obr. 12
obr. 13

Víko zavírejte opatrně, zvlášť přehráváte-li dlouho hrající desku, aby nedošlo k otřesům skříně při dosednutí víka a tím event. poškození desky hrotom přenosky.

Osvětlení gramofonu (v polohách knoflíku K 6, obr. 13 na O S a O M) lze vypínat spínačem K 8, obr. 12.

Upozornění

Při nasazování a snímání přenosky s desky **zacházejte s přenoskou velmi opatrně!** Po sejmouti s desky uložte vždy přenosku na opěrný stojánek a zajistěte ji zámačkutím do západky! Dbejte, aby otočný stojánek přenosky, upevněný na gumových podložkách, nebyl namáhan. Při změně jeho polohy může dojít k přerušení funkce zastavovače.

Budete-li se při obsluze přístroje řídit těmito připomínkami, nepoškodíte zbytečně safirové hrotů a desky, ani automatický zastavovač!

Mazání motoru

Přibližně jednou za půl roku se mají namazat ložiska motorku. Horní ložisko je přistupné po sejmoutí talíře a dolní po odejmutí zadní stěny. Nezapomeňte odpojit gramoradio od sítě! Mažte výhradně jemným olejem (na šicí stroje). Na každé ložisko kápněte jen jednu kapku oleje!

Při snímání talíře nejdříve vysuněte pérový zajišťovací kroužek s osy talíře a pak talíř takem směrem vzhůru sejměte s hřidelem. Přepinač rychlosti postavte do takové polohy, aby velké gumové kolo, obstarávající převod na vnitřní obvod talíře bylo co nejdále od třístupňového třecího náhonu na ose motorku. Do ložiska kápněte kapku oleje, ale opatrně, aby olej se náhodou neusadil jak na třístupňovém náhonu, tak na gumovém kotouči. Protože tento by klouzal a nepřenášel by rovnoramenné pohyb. Kromě toho by se guma mohla olejem porušit a po čase vyřadit kolo z provozu. Pak lehce zatlačte talíř na konickou část hřidele a opět zajistěte pérovou svírkou.

Víko zavírejte opatrně, zvlášť přehráváte-li dlouho hrající desku, aby nedošlo k otřesům skříně při dosednutí víka a tím event. poškození desky hrotom přenosky.

Osvětlení gramofonu (v polohách knoflíku K 6, obr. 13 na O S a O M) lze vypínat spínačem K 8, obr. 12.

Upozornění

Při nasazování a snímání přenosky s desky **zacházejte s přenoskou velmi opatrně!** Po sejmouti s desky uložte vždy přenosku na opěrný stojánek a zajistěte ji zámačkutím do západky! Dbejte, aby otočný stojánek přenosky, upevněný na gumových podložkách, nebyl namáhan. Při změně jeho polohy může dojít k přerušení funkce zastavovače.


Budete-li se při obsluze přístroje řídit těmito připomínkami, nepoškodíte zbytečně safirové hrotů a desky, ani automatický zastavovač!

Mazání motoru


Přibližně jednou za půl roku se mají namazat ložiska motorku. Horní ložisko je přistupné po sejmoutí talíře a dolní po odejmutí zadní stěny. Nezapomeňte odpojit gramoradio od sítě! Mažte výhradně jemným olejem (na šicí stroje). Na každé ložisko kápněte jen jednu kapku oleje!

Při snímání talíře nejdříve vysuněte pérový zajišťovací kroužek s osy talíře a pak talíř takem směrem vzhůru sejměte s hřidelem. Přepinač rychlosti postavte do takové polohy, aby velké gumové kolo, obstarávající převod na vnitřní obvod talíře bylo co nejdále od třístupňového třecího náhonu na ose motorku. Do ložiska kápněte kapku oleje, ale opatrně, aby olej se náhodou neusadil jak na třístupňovém náhonu, tak na gumovém kotouči. Protože tento by klouzal a nepřenášel by rovnoramenné pohyb. Kromě toho by se guma mohla olejem porušit a po čase vyřadit kolo z provozu. Pak lehce zatlačte talíř na konickou část hřidele a opět zajistěte pérovou svírkou.

těmito osvětluje stupnice II. krátkých vln a konečně nejspodnější dvojice patří rozsahu I. krátkých vln. Když jste tyto žárovky uvedli do pořádku, přiložte masku se stupnicemi na své místo, utáhněte šrouby pod hřidelkami knoflíků K 2 a K 3, nasadte oba knoflíky na hřidele a dotáhněte upevňovací šrouby Š1 a Š2. K témito úkonům použijte dobrých šroubováků, aby ste neponičili zážezy šroubů, zejména červíků v knoflicích, protože tyto by se pak velmi těžko vyměňovaly. Další žárovka osvětluje ukazatel šíře pásm a je uložena na výsuvné objímce nahoru vlevo vedle elektronkového ukazatele ladění (obr. 3.) Objímku stíhněte s držákem a po výměně vadné žárovky opět na držák zasuňte. Tato objímká, jak již podotknuto dříve, se musí sejmout i při výměně »magického oka«, protože je připojena na jeho žhavicí vývody krátkým vedením. Poslední dvě žárovky osvětlují prostor gramofonu. Jsou přístupný zevnitř skříně a najdete je v prostoru nad ovládacími mezi oběma reproduktory. Jejich objímky jsou nasunuty na držácích, se kterých se v případě potřeby dají stáhnouti směrem dolů (obr. 3.) Všechny tyto žárovky jsou téhož typu pro napětí 6,3 V a proud 0,3 A.

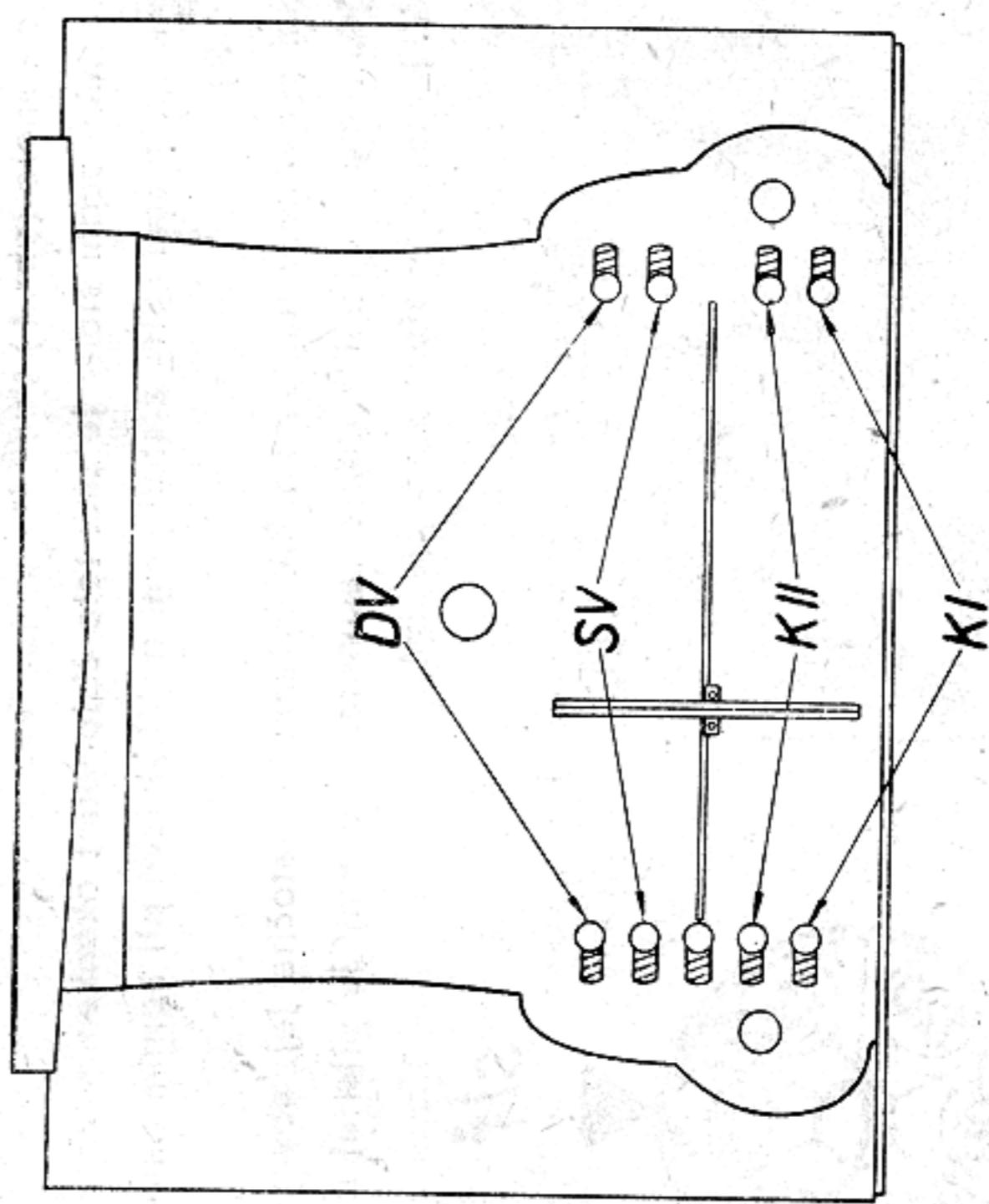

obr. 2

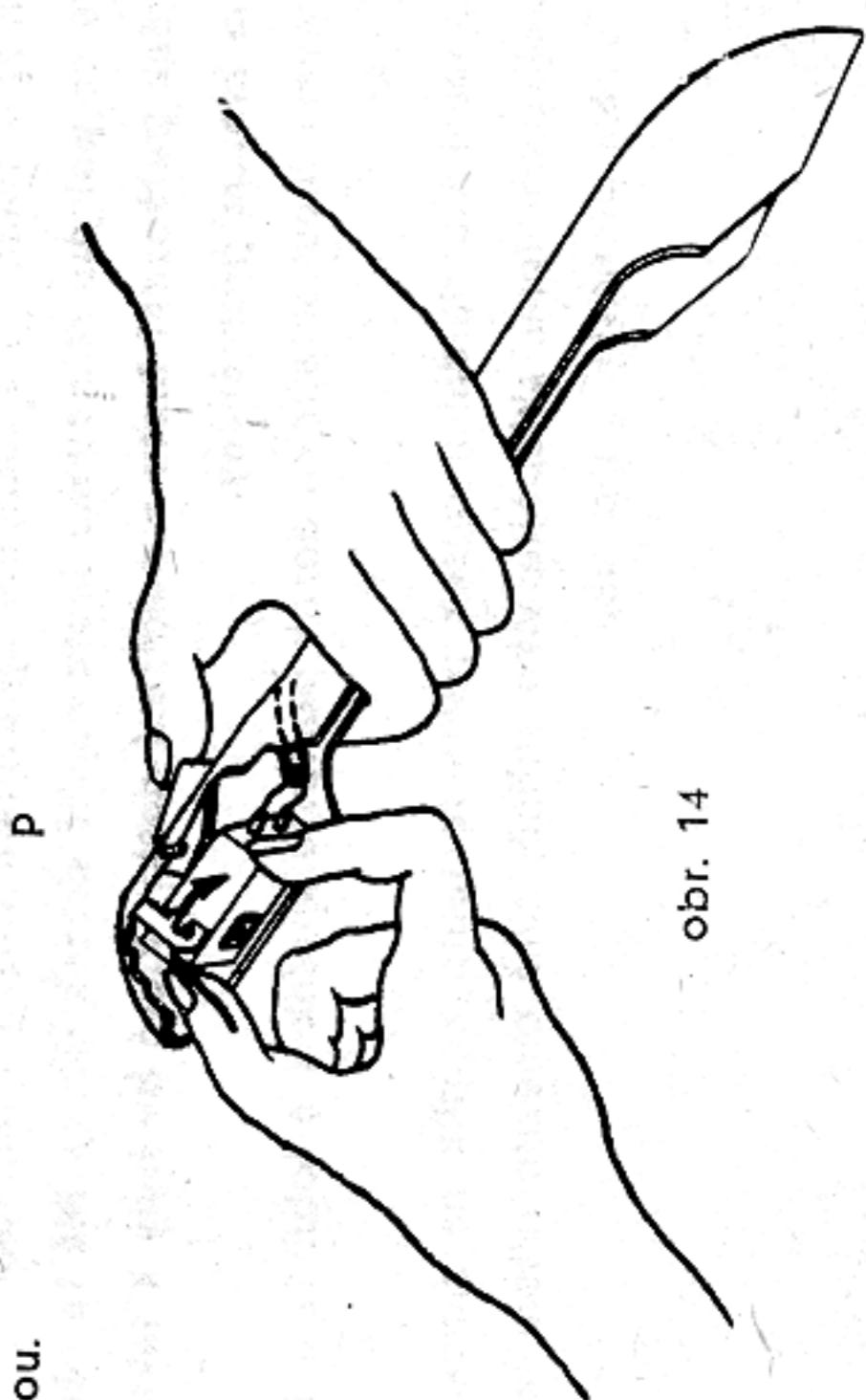

obr. 14

Uvolnění gramofonového chassis

Pro dopravu je chassis gramofonu zajištěno papírovou válcovou vložkou a vložkami pod chassis, aby se nepoškodilo. Museli-li byste přístroj jednou převážet provozu vyjměte a uschovějte. Pak témoto vložkami chassis opět zajistěte, aby se nemohlo pohybovat. Při normálním provozu je uloženo na čtyřech spirálových perech, které zamezují přenášení rušivých pohybů na přenosku gramofonu.


Pro řádnou funkci přístroje při přehrávání dlouhohrajících desek musí být přístroj postaven ve vodorovné poloze. Maximální odchylka smí být 1°, jinak dochází ke kouzání přenosky po desce.

Připojení na síť

Než připojíte přístroj na síť, přesvědčte se, zda je přepojen na síťové napětí, které máte ve Vašem bytě. Knoflík síťového přepojovače je přístupný po odejmutí zadní stěny. Podle toho, na které napětí potřebujete přístroj přepnout, postavíte knoflík přepinače tak, aby číslo označující napětí síti bylo nahoře (obr. 4.)

Po připevnění zadní stěny je pak toto číslo vidět okénkem v zadní stěně, označeném nápisem »Sítí« a stojí proti trojúhelníku při horním okraji okénka (obr. 5.)

Přepínání provedete tak, že knoflík vytáhněte, natočíte jej, aby příslušné číslo bylo nahoře a knoflík dobře zasunete. Z továrny je přístroj přepojen na 220 V. Motor gramofonu se nepřepíná.

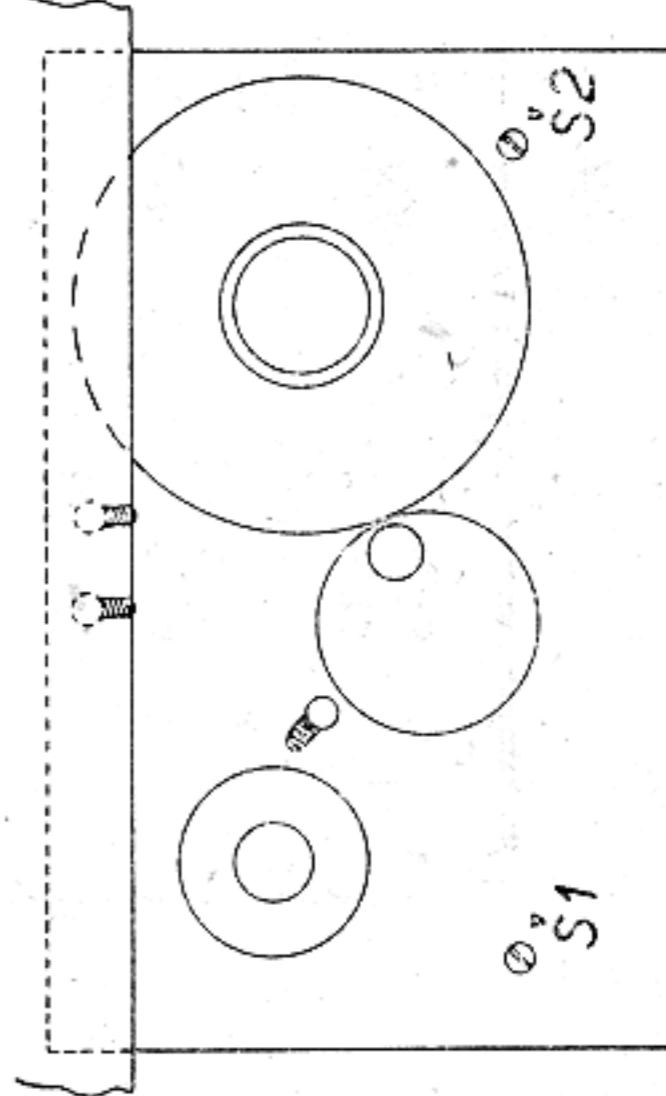

obr. 3

obr. 4

Oba safirové hroty snímacích jehel jsou pevně upevněny a nevyměňují se. V případě, že by se některý hrot poškodil budě neopatrným opotřebením, nutno safirový hrot vyměnit v odborné dílně.

Safirový hrot pro standardní desky vydrží přibližně přehrání 1.000 stran desek a hrot pro dlouhohrající desky přibližně 300 stran desek. V trvanlivosti hrotů se ovšem mohou vyskytnout velké rozdíly, neboť závisí na mnoha nepředvídatelných okolnostech, na p. na druhu, čistotě a opotřebovatelnosti desek, na zacházení atd. Opotřebené nebo jinak poškozené hroty se projeví skreslenou reprodukcí. Pak je nutno vložku předat opravě k výměně hrotů.

Stane-li se Vám, že se hrot poškodí, nemusíte posílat do opravny celý přístroj, nýbrž vyjměte pouze vložku z přenosky. Dělá se to následovně: Páčku P (obr. 14) přepněte do polohy »S« a raménko zvedněte do nejvyšší polohy, ve které ji držíte levou rukou. Vložku uchopte palcem a ukazováčkem pravé ruky (obr. 14). Palcem tláčete vložku směrem do raménka a ukažováčkem mírně táhněte druhý konec raménka a oběma prsty tláčete vložku směrem k zadnímu kluibu přenosky, až vložku uvolníte ze závěsu. Vložka je spojena ještě s přívodní šňůrou, kterou odpojíte stažením zdířek z vývodních kolíků vložky.


Opacným způsobem opět zachytíte opravenou vložku v rámečku. **Vyvarujte se pohybu safirového hrotu napříč drážkou desky. Má to obvykle za následek poškození hrotu a pokažení desky, které by byly s takto poškozeným hrotom přehrávány.**

Při přehrávání dlouhohrajících desek postavte knoflík K 6 (obr. 12 a 13) na znáčku Q M.

Při přehrávání standardních desek nastavte tento knoflík na znáčku S. Používáte-li gramofonu, sklopějte víko skříně, čímž omezíte rušení mechanickým šumem přenosky a motorku.



obr. 13

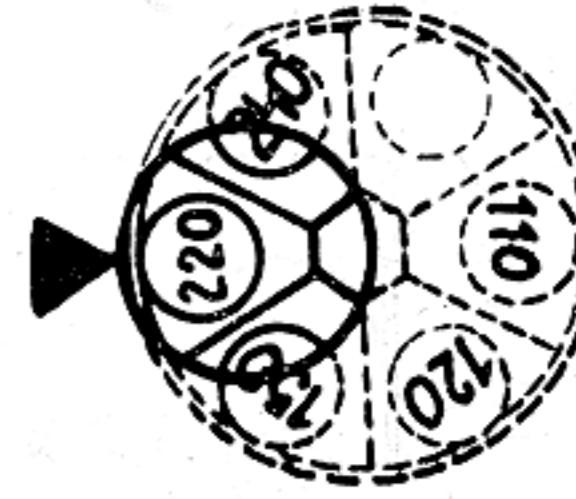

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zapojení superheterodyn s jednoduchým směšováním

Vlnové rozsahy I. krátké 13,5—20 m (22,25—15 Mc/s)
II. krátké 24,5—52 m (12,25—5,77 Mc/s)
střední 187—571 m (1605—525 kc/s)
dlouhé 1.050—2.000 m (300—150 kc/s)

Laděné obvody 2 vstupní (pásmový filtr)
1 oscilátorový
4 mezifrekvenční

Odladovač mezifrekvenčního kmitočtu

Mezifrekvence 452 kc/s

Průměrná citlivost na krátkých vlnách $60 \mu \text{V}$
na středních a dlouhých vlnách $40 \mu \text{V}$

Šíře pánsma proměnná skokem při poměru B 2 (1:2)
2,5—6,5 kc/s
2,8—6,5 kc/s
4,5—8,5 kc/s
10—20 kc/s

Výstupní výkon 5 W při skreslení menším než 5%, nebo 8 W při skreslení
menším než 10%.

Cizí napětí —55 dB

Tónové korekce jsou pevně nastaveny a využívají zvolenému pořadu pro
vysoce jakostní produkci.

Reproduktoři hlubokotónový Ø 280 mm se stálým magnetem
vysokotónový Ø 105 mm se stálým magnetem

Elektronky ECH 21 — směšovač a oscilátor
EF 22 — mezifrekvenční zesilovač
6 B 31 — vf usměrňovač a vyrovnávání citlivosti
EM 11 — elektronkový ukazatel ladění
6 CC 41 — nf zesilovač a předzesilovač pro přenosu a
mikrofon
6 CC 41 — nf. zesilovač a obraceč fáze
 $2 \times$ EBL 21 — souměrný koncový stupen
AZ 12 — usměrňovač
 $12 \times 6,3 \text{ V}/0,3 \text{ A}$ — osvětlovací žárovky

UVĚDENÍ DO CHODU

Při odejmuté zadní stěně nepřipojujte gramoradio z bezpečnostních důvodů nikdy k síti. Sítovou šňůru mějte vytáženu ze zásuvky!

Laděné obvody 2 vstupní (pásmový filtr)
1 oscilátorový
4 mezifrekvenční

Odladovač mezifrekvenčního kmitočtu

Mezifrekvence 452 kc/s

Průměrná citlivost na krátkých vlnách $60 \mu \text{V}$
na středních a dlouhých vlnách $40 \mu \text{V}$

Šíře pánsma proměnná skokem při poměru B 2 (1:2)
2,5—6,5 kc/s
2,8—6,5 kc/s
4,5—8,5 kc/s
10—20 kc/s

Výstupní výkon 5 W při skreslení menším než 5%, nebo 8 W při skreslení
menším než 10%.

Cizí napětí —55 dB

Tónové korekce jsou pevně nastaveny a využívají zvolenému pořadu pro
vysoce jakostní produkci.

Reproduktoři hlubokotónový Ø 280 mm se stálým magnetem
vysokotónový Ø 105 mm se stálým magnetem

Elektronky ECH 21 — směšovač a oscilátor
EF 22 — mezifrekvenční zesilovač
6 B 31 — vf usměrňovač a vyrovnávání citlivosti
EM 11 — elektronkový ukazatel ladění
6 CC 41 — nf. zesilovač a obraceč fáze
 $2 \times$ EBL 21 — souměrný koncový stupen
AZ 12 — usměrňovač
 $12 \times 6,3 \text{ V}/0,3 \text{ A}$ — osvětlovací žárovky

Klíčové elektronky

Klíčová elektronka má osm nožiček, rovnoramenně rozdelených a uprostřed kovový vodicí klíč s výstupkem. Při nasazování elektronky do objímky zasuňte její vodicí klíč do středního otvoru objímky a natočte elektronku tak, až poněkud zapadne a pak ji do objímky zatlačte. Z objímky lze elektronku vyjmout pouhým vytahováním. Mnohdy nutno při vytahování vyuvinout i značnou sílu.

Páčením a natáčením při vyjmání se však může elektronka snadno poškodit. Zde platí totéž jako o miniaturních elektronkách. Při výměně elektronkového ukazatele ladění (»magického oka«) je nutno vyvleknout spirálové pružiny, které přidržují objímku s ukazatelem ladění, sejmout s držáku objímku s žárovkou nahoru vlevo od ukazatele ladění. Elektronku pak z objímky tahem vyjmete a novou zasadte obdobně jako předešlé klíčové elektronky.

Při vyvlékání a opětném navlékání spirál držících objímku elektronkového indikátoru dbejte toho, aby Vám některá nezapadla dovnitř přijimače. Nejde jen o to, že by objimka s elektronkou nedřízela ve správné poloze, nýbrž by se též mohlo poškodit přijimač náhodným zkratem.

Výměna žárovek


Stane-li se, že se některá z osvětlovacích žárovek (je jich celkem 12) uvolní nebo přepálí a je nutno ji nahradit, počínejte si takto: Jelikož žárovky osvětlující stupnice jsou přistupné po sejmuti přední masky se skříně, musíte nejprve dobrým úzkým šroubováčkem povolit stavěcí šroubky (červíky) obou knoflíků K 2 a K 3 a tyto stáhnout s hřidelek.

Pod nimi jsou hlavy šroubů držících přední masku. Ty vyšroubujte větším šroubováčkem. Dále ještě vyšroubujte dva šrouby držící masku k ozvučníci. Jsou přistupny zevnitř skříně. Umístěny jsou u krajů ozvučnice, pod její polovinou (obr. 3.: Š1, Š2). Pod ní je na levé straně pět objímek a na pravé straně jsou čtyři objímky (obr. 2). Horní páár osvětluje stupnici dlouhých vln, druhý páár patří středním vlnám. Prostřední levá žárovka osvětluje nápis TESLA a svítí v každé poloze vlnového přepínače. Dvojice žárovek pod

Čištění uvnitř gramofadia

Při příležitosti mazání spodního ložiska motoru gramofonu máte odejmouť zadní stěnu, a proto můžete také vyčistit vnitřek přístroje. Vezměte štětec s jemným dlouhým vlasem a máte-li vyssavač, použijte jej k odsvávaní zvřízeného prachu. Štětcem opatrně smetejte postupně od horního prostoru skříně usazený prach směrem dolů a pak nakonec vyměňte prach spadaný na chassis a dno skříně. Doporučuje se při tom vyjmout elektronky, aby se k chassis lépe mohlo.

Výhodné je, jak bylo podotknuto, zvřízený prach vyssávacem. Nikdy se však nepokoušejte pouze vyssavačem s jakoukoliv koncovkou prach odstranit. Můžete tím poškodit některou součástku. Byl-li přístroj před tím, než jste odejmuli zadní stěnu v provozu, nesmí Vás zaleknout, že elektronky, které jsou zadní stěně nejbližše a též největší, jsou značně horček. Je to jejich normální provozní teplota. Aby však tato teplota nepěstoupila dovolenou mez, je nutno občas elektronky zbavit tepelně isolační vrstvy prachu, jak bylo právě doporučeno. Prostor gramofonu udržujte též v čistotě podobně jako vnitřek.

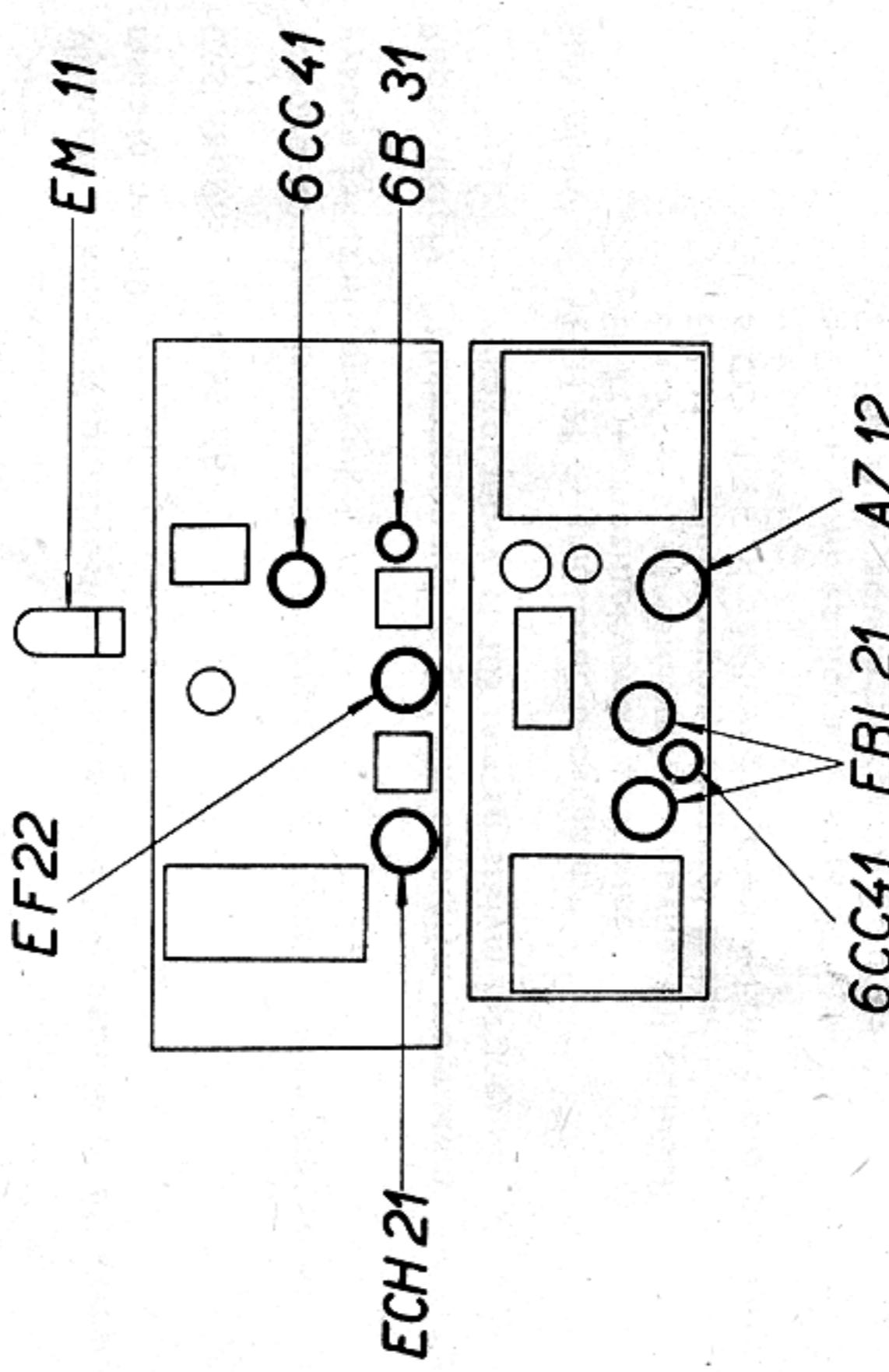

obr. 15


GRAMORADIO „TÁBOR II“ TESLA 512072

Gramofon	třírychlostní motorek: 33 1/3, 45 a 78 ot./min. se samočinným zastavovačem
Přenoska	vysokoohmová se dvěma safirovými hroty
Napájení	ze střídavé sítě 50 c/s o napětí 110, 125, 150, 220 a 240 V, motor gramofonu trvale připojen na 220 V
Spotřeba	95 W ± 15%
Jištění	tavná pojistka 0,2 A pro kladné napětí P 2 tavná pojistka 2,5 A při 120 V } P 1 1,6 A při 220 V }


Návod k obsluze

Gramoradio TESLA „Tábor II“ předčí svou dokonalou reprodukcí všechny dosud vyroběně přijimače. Abyste mohli být s jeho dokonalými vlastnostmi co nejdéle spokojeni, je nutno věnovati jeho obsluze patřičnou péci. Tím se vyvarujete případného poškození některých součástí, jejichž výměna může být i značně drahá.

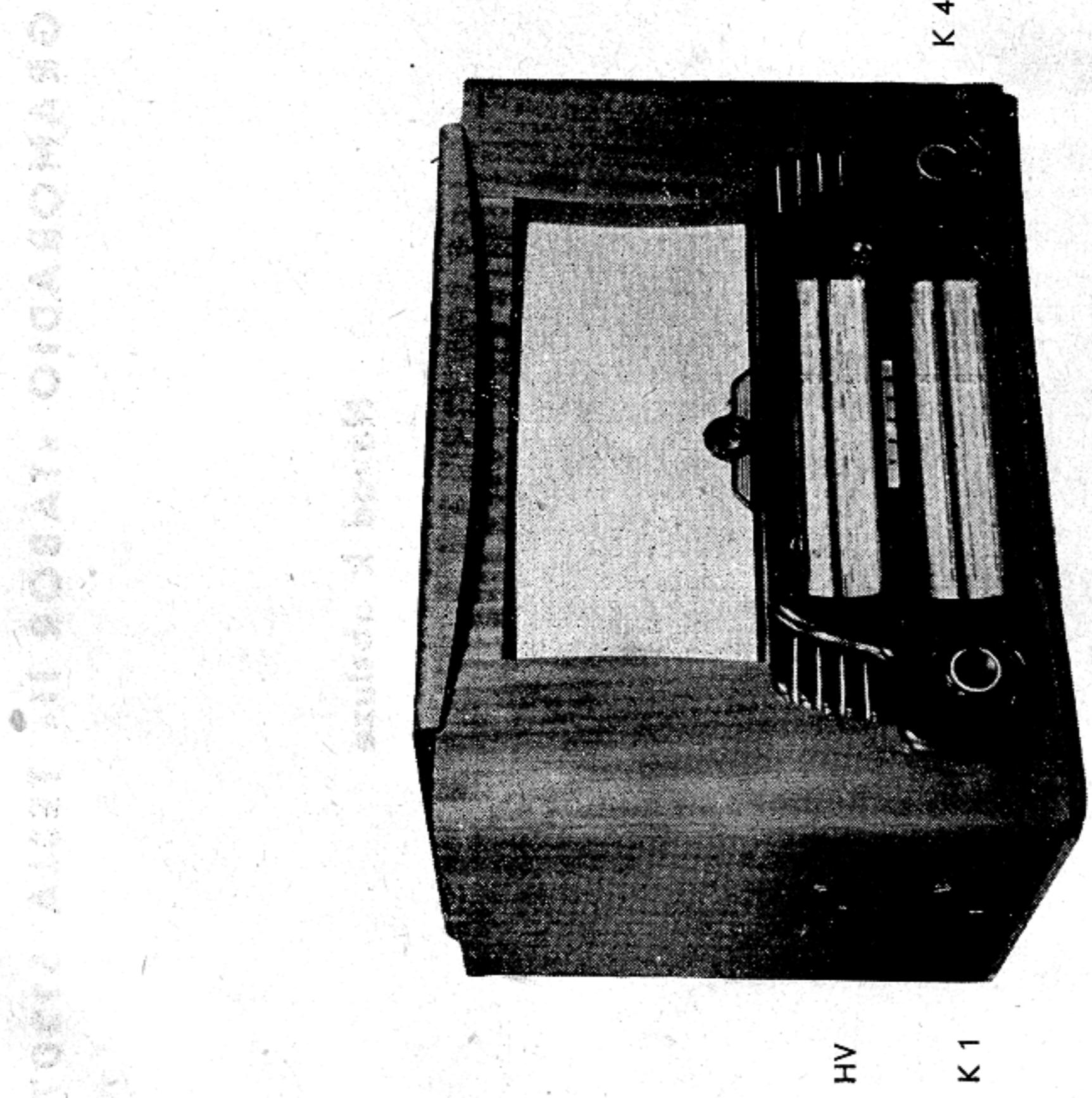Proto se seznamte s vlastnostmi a obsluhou gramoradia TESLA „Tábor II“ dříve, než je po prvé připojíte na síť. Pročtěte a prostudujte nejdříve tento návod a nebojte se při tom otáčet knofliky. Zacvičte se tak snadno v nastavování jednotlivých obsluhovacích prvků.




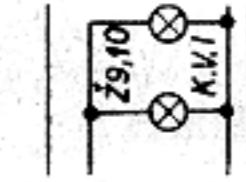
K 3 uvedené
K 2 uvedené
K 1 uvedené
obr. 1



A₂

41 25

230

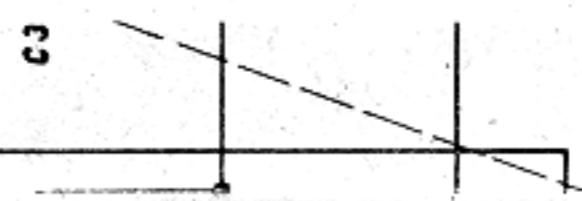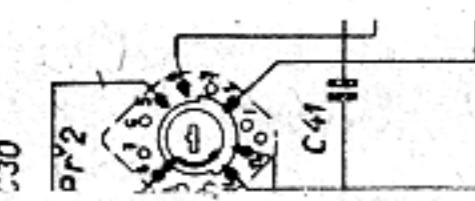

GRAMORADIO "TÁBOR II" TESLA 512072





GRAMORADIO „TÁBOR II“ TESLA 512072


VCR 01 9086 55 O 01171

A 1027c - 5509




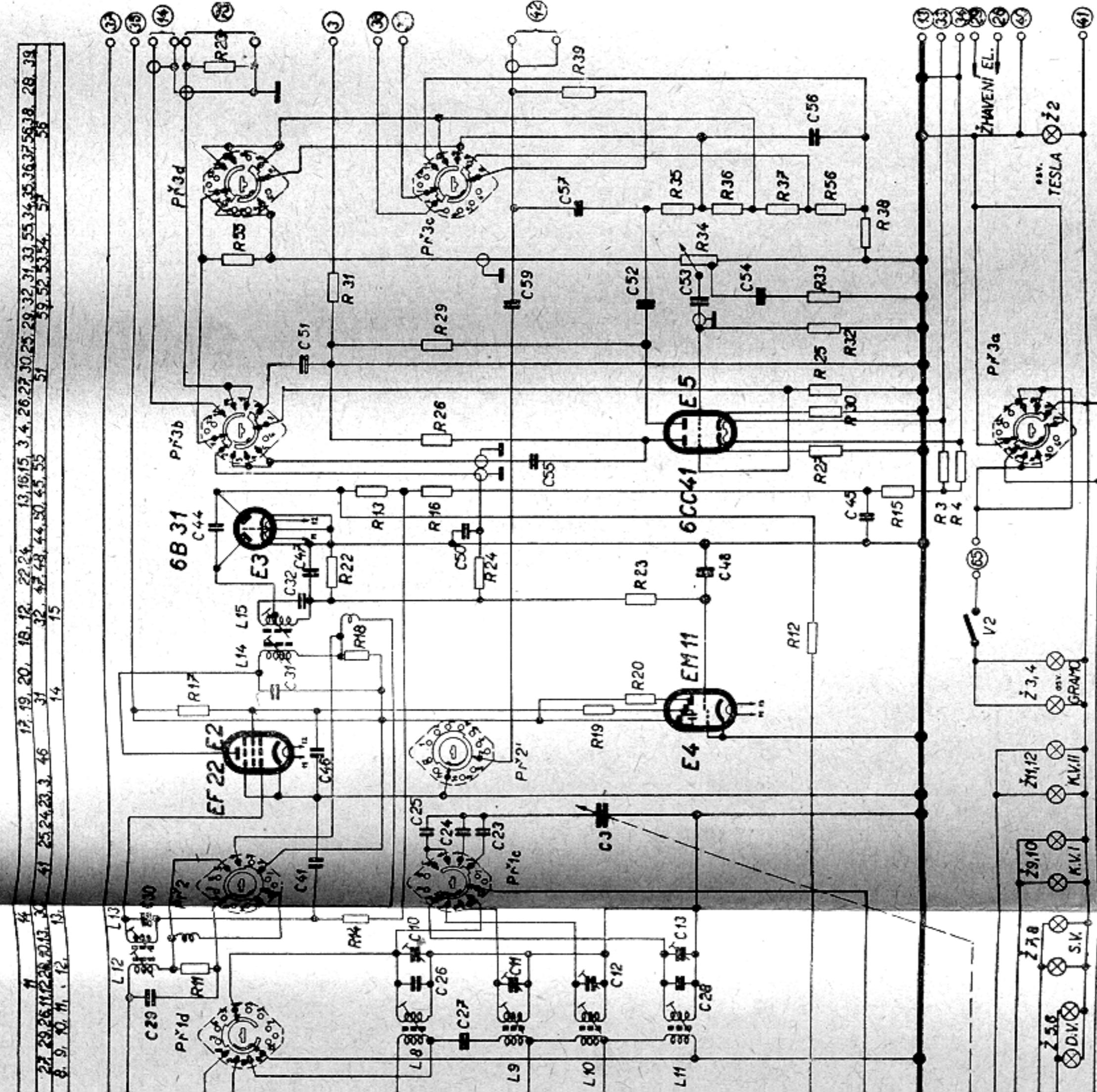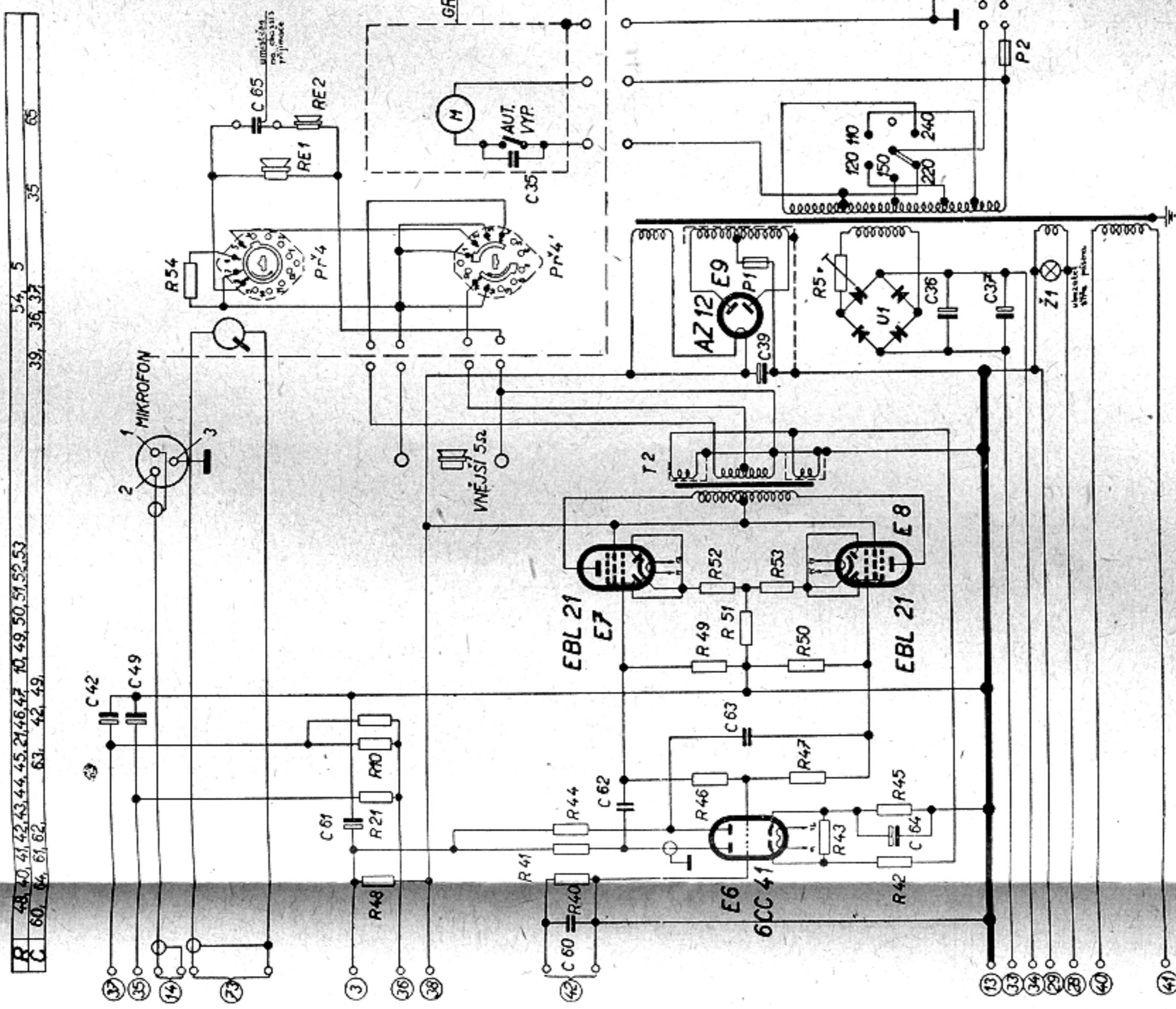

2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

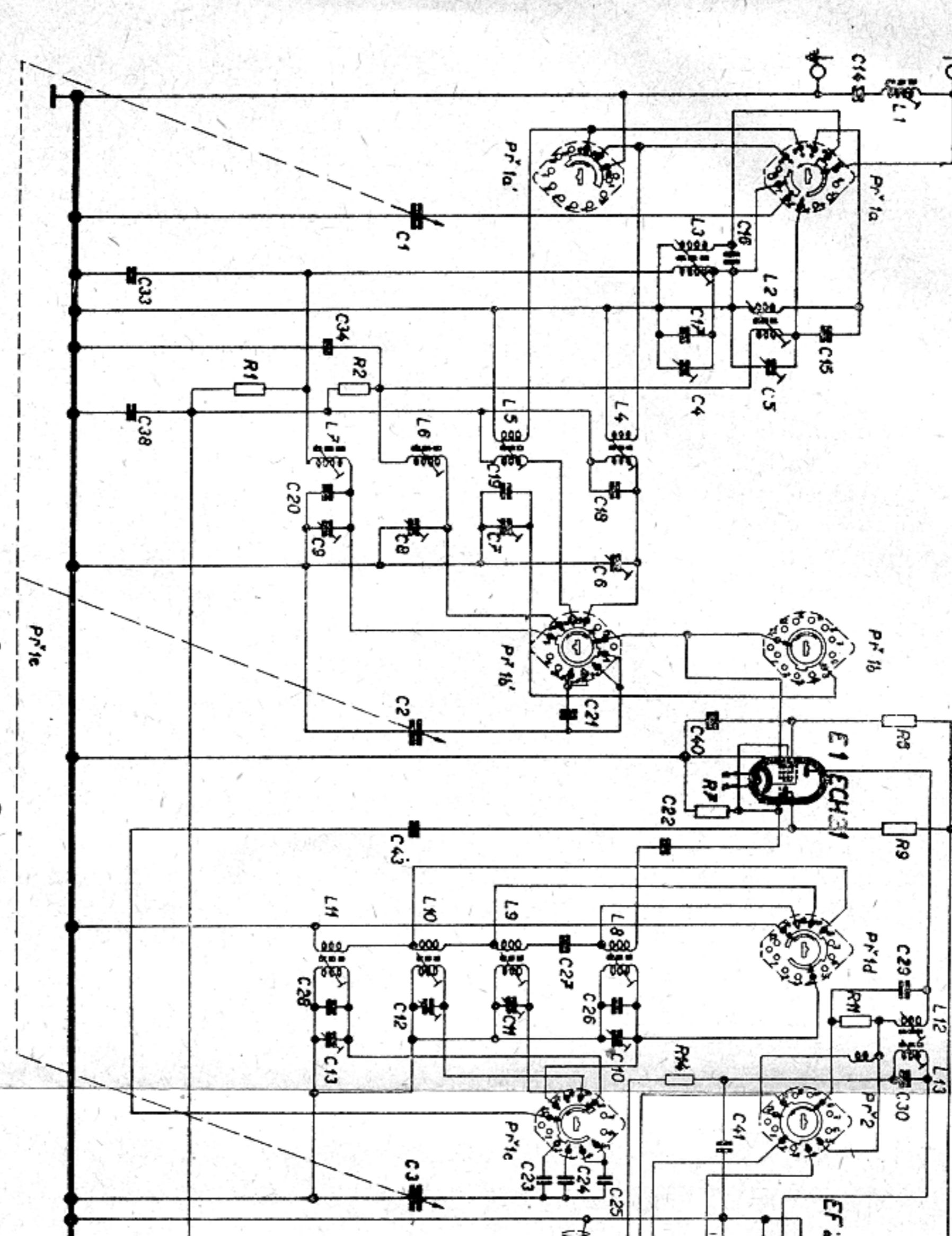

MF = 452 kHz

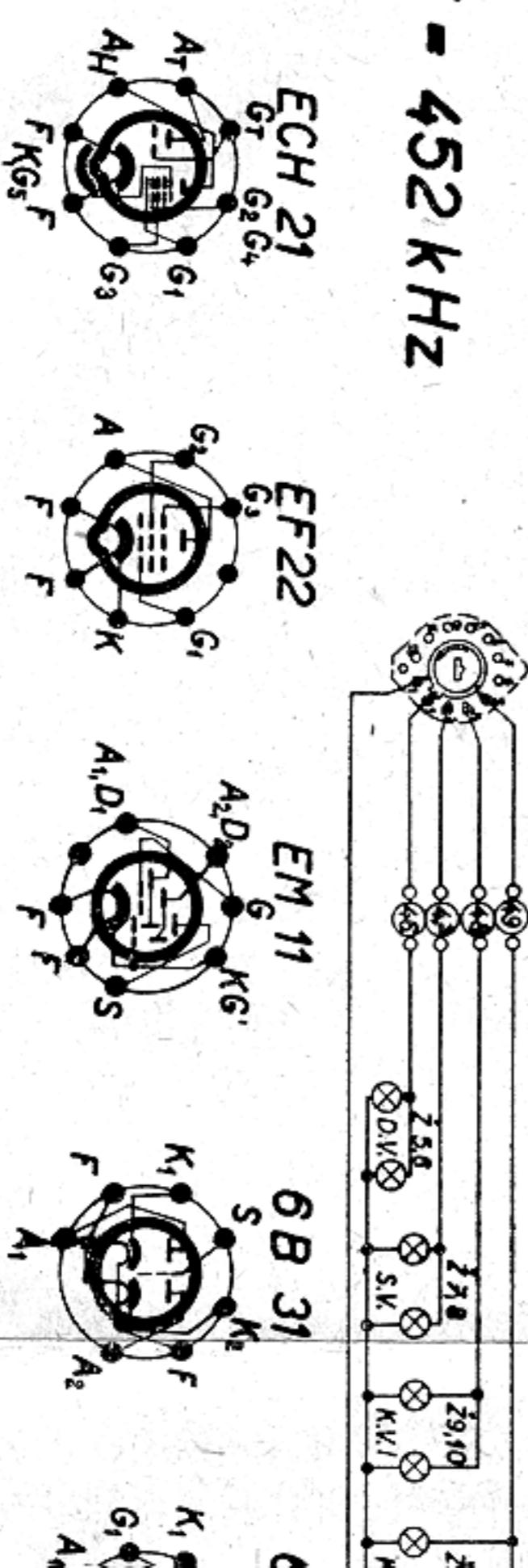

TESLA PARDUBICE

NARODNI PODNIK